



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi


Osnove jezika VHDL

3. del: sekvenčna vezja

Opis sekvenčnih vezij

- ▶ Sinhrona sekvenčna vezja spreminjajo izhode ob fronti ure
- ▶ prva fronta: `clk'event and clk='1'` ali `rising_edge(clk)`
- ▶ zadnja: `clk'event and clk='0'` ali `falling_edge(clk)`
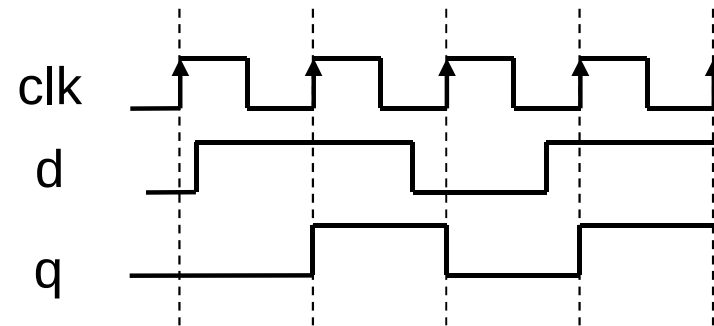
```
reg: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```




Sekvenčni elementi in sinteza vezja

- ▶ Program za sintezo zna narediti register ali flip-flop, če uporabimo ustrezno obliko opisa vezja

I. oblika: popolnoma sinhrono vezje

```
reg: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

II. oblika: asinhroni reset

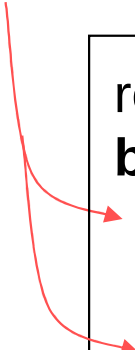

```
reg: process (clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    q <= "00000000";
  elsif rising_edge(clk) then
    q <= d;
  end if;
end process;
```

Povratne zanke

- ▶ Znotraj sinhronega procesa lahko uporabljamo povratno zanko
 - ▶ na podlagi stanja registra izračunamo novo stanje
 - ▶ Npr. števec, pomikalni register, sinhroni avtomat

I. oblika

```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + '1';
  end if;
end process;
```

- signal q uporabljamo v povratni zanki
- če je q zunanji signal, mora biti buffer



Primer: BCD števec

- ▶ BCD števec šteje od 0 do 9

I. oblika

```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + '1';
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```

II. oblika


```
stev: process (clk)
begin
  if reset='1' then
    q <= "0000"
  elsif rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + '1';
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```



Zgradba vezja BCD števca

- ▶ Signal q je register, ki ima na vhodu logiko
 - ▶ povratna zanka je med izhodom registra in logiko
 
```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + '1';
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```



Registri in flip-flopi

- Prireditve vrednosti znotraj pogoja za fronto ure pomeni, da je signal register ali flip-flop

I. oblika

4 bitni
register

flip-flop

```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    a <= a + data;
    if a="1111" then
      full <= '1';
    else
      full <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```




Potek simulacije

- ▶ Procesni stavek se izvede ob spremembi clk
 - ▶ pogoj `rising_edge()` je izpolnjen, ko gre clk iz 0 na 1

```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    a <= a + data;
    if a="1111" then
      full <= '1';
    else
      full <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```


korak	čas	clk	data	a	full
čakaj	0	0, 1	1111	0000	0
račun	T	1	1111	1111	0
izvrši	T+d	1	1111	1111	0
čakaj	T2	0, 1	1111	1111	0
račun	T2+d	1	1111	1110	1
izvrši	T2+d	1	1111	1110	1

Časovni diagram in zgradba vezja

 


- ▶ Signal full se postavi na '1' šele ob naslednji fronti ure
- ▶ full je izhod iz flip-flopa !

 - Vezje je sestavljeno iz registra (a), flip-flopa (full) in logike na vseh obeh sekvenčnih elementov




Opis cevovodnih vezij

 

```
pipe: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    r1 <= vhod - "0011";
    if r1 > 10 then r2 <= r1;
    else r2 <= "1010";
    end if;
    r3 <= r2 xor "1010";
  end if;
end process;
```

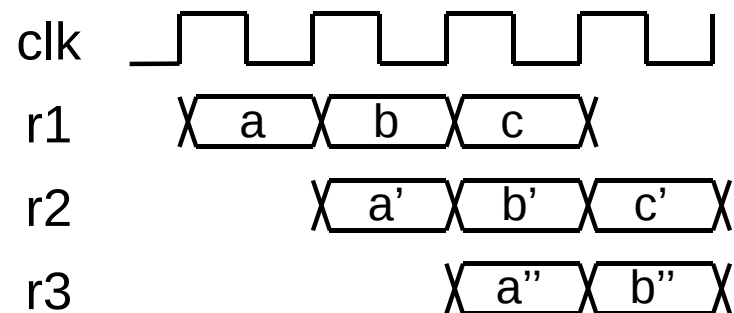- Pri cevovodnih vezjih se rezultati operacij sproti shranijo v registre



Signali v sinhronih vezjih

- ▶ S signali poimenujemo povezave v vezju
- ▶ Signali pri simulaciji:
 - ▶ ob izračunu izrazov se določi bodoča vrednost signala (dogodek)
 - ▶ vrednost se priredi, šele ko se dogodki izvršijo
- ▶ Signali pri sintezi:
 - ▶ v sinhronih procesih (I. ali II. oblika) vsak signal, ki mu prirejamo vrednost pomeni register ali flip-flop
 - ▶ signali niso primerni za izračun vmesnih rezultatov s kombinacijsko logiko



Spremenljivke (variable)

- ▶ Spremenljivke uporabljamo v procesnem okolju za izračun vmesnih rezultatov
 - ▶ ob izračunu spremenljivka **takoj** dobi novo vrednost
- ▶ Deklaracija spremenljivke:


```
p: process (clk)
  variable v: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
```

- ▶ Prireditveni operator (:=)

```
v := vhod - "0011";
```



Sinteza vezja s spremenljivkami

 

```
pipe: process (clk)
  variable v: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
  if rising_edge(clk) then
    v := vhod - "0011";
    if v>10 then
      r1 <= v;
    else
      r1 <= "1010";
    end if;
    r2 <= r1 xor "1010";
  end if;
end process;
```

- ▶ spremenljivka ne predstavlja model povezave
- ▶ spremenljivka ne predstavlja registra


Zmogljivost vezja

- ▶ zmogljivost vezja omejujejo zakasnitve
- ▶ kombinacijske zakasnitve
 - ▶ od spremembe na vhodu do spremembe izhodov
 - ▶ poiščemo **kritično pot** in jo poskusimo skrajšati
 - ▶ lahko je več enakovrednih kritičnih poti
- ▶ ASIC: prevladujejo zakasnitve v logiki
 - ▶ zmanjšamo s topologijo vrat, obremenitvijo in načrtovanjem transistorjev
- ▶ FPGA / CPLD: velike zakasnitve v povezavah
 - ▶ izbira kratkih in namenskih povezav



Poti in zakasnitve

 - ▶ kombinacijske zakasnitve merimo na poteh v vezju



- največja zakasnitev je na **kritični poti**

Optimizacija sekvenčnega vezja


- ▶ Cevljenje (pipelining) z dodajanjem registrov
 - ▶ L : latenca (zakasnitev med vh. in izh.)
 - ▶ T : pretok (frekvenca obdelave podatkov)
- ▶ brez cevljenja
- ▶ dvostopenjski cevovod

$$L = D$$

$$T = 1 / D$$

$$L = D + t_{FF}$$


$$T \leq 2 / D$$

 


Optimizacija površine vezja

► Kompleksno množenje
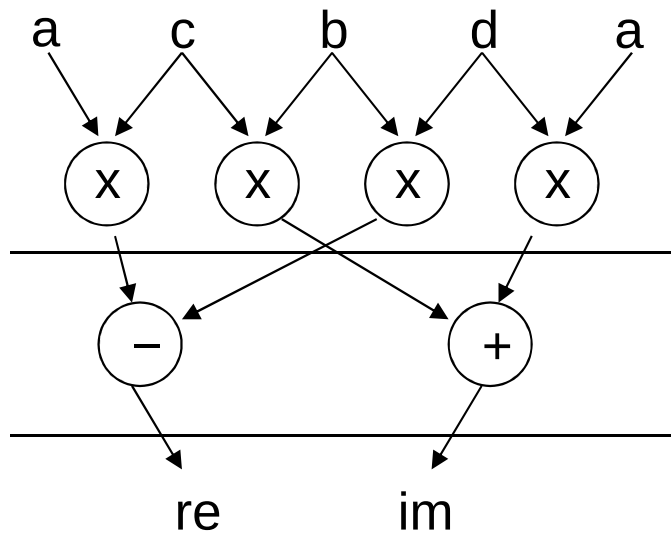
$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (bc + ad)i$$



- 4 mult, 2 addsub
- 2 računska cikla

 

- 2 mult, 1 addsub
- 3 računski cikli