



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*




Digitalni Elektronski Sistemi

Načrtovanje v jeziku VHDL

Pravila načrtovanja v jeziku VHDL

Pred pisanjem kode naredi načrt

 
- ▶ Pred kodiranjem je potrebno poznati strukturo vezja




- ▶ Nariši diagram podatkovne poti
- ▶ Naredi diagram stanj sekvenčnega vezja
 - ▶ šele ko so narejeni diagrami začni kodirati



Diagram stanj sekvenčnega vezja: FSM, ASM

 

Določí časovni potek signalov

 

Pravila

1. Vezje naj bo sinhrono
 - ▶ Ne uporabljaj asinhronih signalov
2. Pravilno uporabljaj seznam signalov v procesu
 - ▶ vsi vhodi v kombinatorijsko vezje
 - ▶ signal clk za sekvenčno vezje
 - ▶ le v testni strukturi je seznam lahko prazen
3. Določi vrednosti vsem izhodom,
 - ▶ pri kombinatorijskem vezju v vseh primerih
4. Priredi vrednosti signalu le v enem procesu
5. Ne testiraj vrednosti X ali Z
6. Ne določaj zakasnitev v opisu vezja, ki ga boš sintetiziral
7. Ne delaj kombinatorijskih zank

1. Vezje naj bo sinhrono

- ▶ V vezju naj bo ena (globalna) ura
 - ▶ namesto deljenih signalov za uro raje uporabi hitro uro in pogoj za omogočanje (Clock Enable)
- ▶ Flip-flopi določajo signale za vhode komb. logike, ki ima izhode vezane na flip-flope
 - ▶ v vsakem urnem ciklu je le ena sprememba vrednosti signala
- ▶ Če je le možno NE uporabljaj asinhronih reset signalov
 - ▶ asinhroni signali morajo biti brez motenj
- ▶ Ne uporabljaj nivojsko proženih zapahov (latch)
 - ▶ v vezju naj bodo le robno proženi flip-flopi

1. Vezje naj bo sinhrono

- ▶ Uporabi le en pogoj za fronto ure
 - ▶ sicer se vezje ne bo dalo sintetizirati!

```
p: process(start, stop)
begin
  if rising_edge(start) then
    en_reg <= '1';
  elsif rising_edge(stop) then
    en_reg <= '0';
  end if;
end process;
```

```
p1: process(start, stop)
begin
  if stop='1' then
    en_reg <= '0';
  elsif rising_edge(start) then
    en_reg <= '1';
  end if;
end process;
```

1. Vezje naj bo sinhrono

- ne uporabljaj asinhronih signalov !

-- OK for external Reset

```
process (Clk, Reset)
begin
  if Reset = '1' then
    Q <= '0';
  else
    if rising_edge(Clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

-- Better

```
process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    if Reset = '1' then
      Q <= '0';
    else
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

2. Pravilno določi seznam signalov v procesu

- ▶ v kombinacijskem vezju morajo biti vsi vhodi

```
process (state, long)
begin
  if reset = '1' then
    next_state <= HG;
    start_timer <= '1';
  else
    case state is
      when HG =>
        farm_yellow <= '0';
        if cars = '1' and long = '1' then
          next_state <= HY;
        else
          next_state <= HG;
        end if;
      when HY =>
        farm_yellow <= '0';
        if short = '1' then
          next_state <= FG;
        else
          next_state <= HY;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;
```

```
process (state, reset, cars, short, long)
begin
  if reset = '1' then
    next_state <= HG;
    start_timer <= '1';
  else
    case state is
      when HG =>
        farm_yellow <= '0';
        if cars = '1' and long = '1' then
          next_state <= HY;
        else
          next_state <= HG;
        end if;
      when HY =>
        farm_yellow <= '0';
        if short = '1' then
          next_state <= FG;
        else
          next_state <= HY;
        end if;
    end case;
  end if;
end process;
```

Digital Design with Synthesizable VHDL

2. Seznam signalov v sekvenčnem procesu

- ▶ v seznamu je le ura in morebitni asinhroni reset

```
process (Clk, D)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

```
process (Clk, D)
begin
  if reset = '1' then
    Q <= '0';
  else
    if rising_edge(Clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```


```
process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

```
process (Clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    Q <= '0';
  else
    if rising_edge(Clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

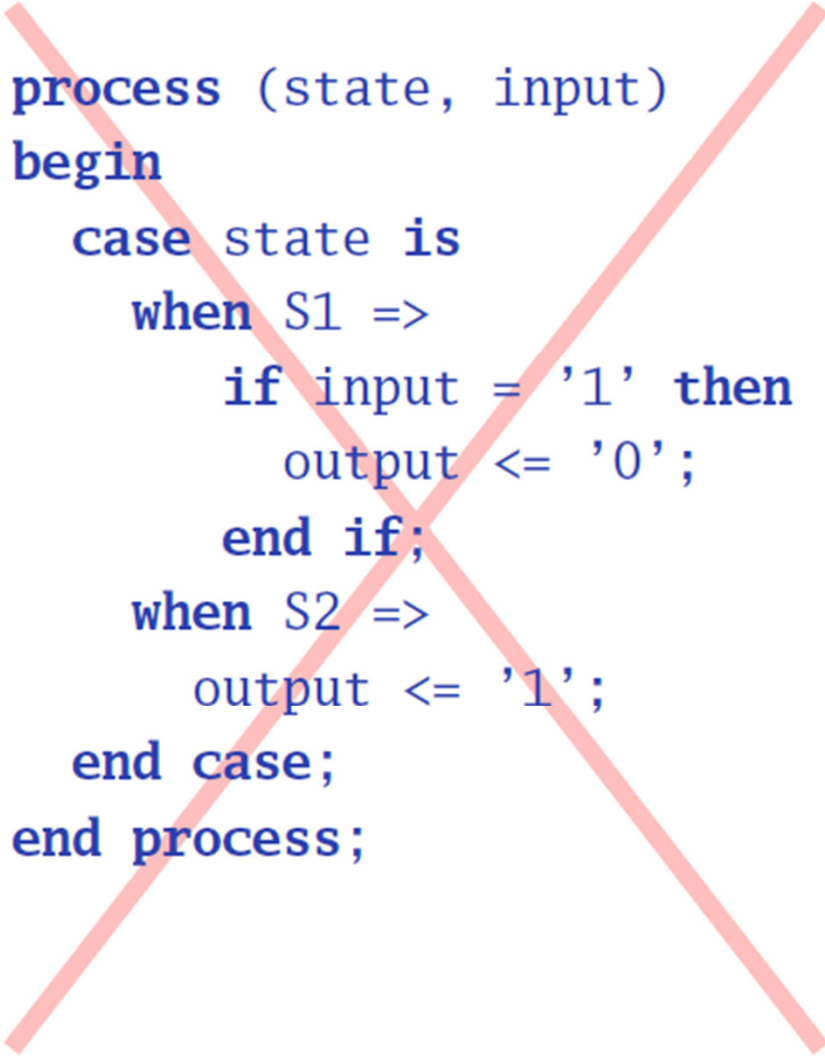3. Določi vrednosti izhodom v vseh primerih

- ▶ sicer bodo v vezju zapahi

```
process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input = '1' then
        output <= '0';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
    end case;
end process;
```



```
process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input = '1' then
        output <= '0';
      else
        output <= '1';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
    end case;
end process;
```

3. Določi vrednosti izhodom v vseh primerih

~~dovoljen_prehod <= '1' **when** luc=zelena;~~

dovoljen_prehod <= '1' **when** luc=zelena **else** '0';

ali:

~~d: **process**(luc)
begin
 if luc=zelena **then**
 dovoljen_prehod <= '1';
 elsif luc=rdeca **then**
 dovoljen_prehod <= '0';
 end if;
end process;~~

3. Določí vrednosti izhodom v vseh primerih

► določí privzete vrednosti

-- *OK*

```
process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input = '1' then
        output <= '0';
      else
        output <= '1';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
  end case;
end process;
```

-- *Better*

```
process (state, input)
begin
  output <= '1';
  case state is
    when S1 =>
      if input = '1' then
        output <= '0';
      end if;
  end case;
end process;
```

4. Vrednost priredimo le v enem procesu!

```
p1: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if tipka='1' then
      delam_reg <= '1';
    end if;
  end if;
end process;
```

```
p2: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + 1;
    if q=5 then
      delam_reg <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```


```
p1: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if tipka='1' then
      delam_reg <= '1';
    elsif q=5 then
      delam_reg <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```

```
p2: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + 1;
  end if;
end process;
```

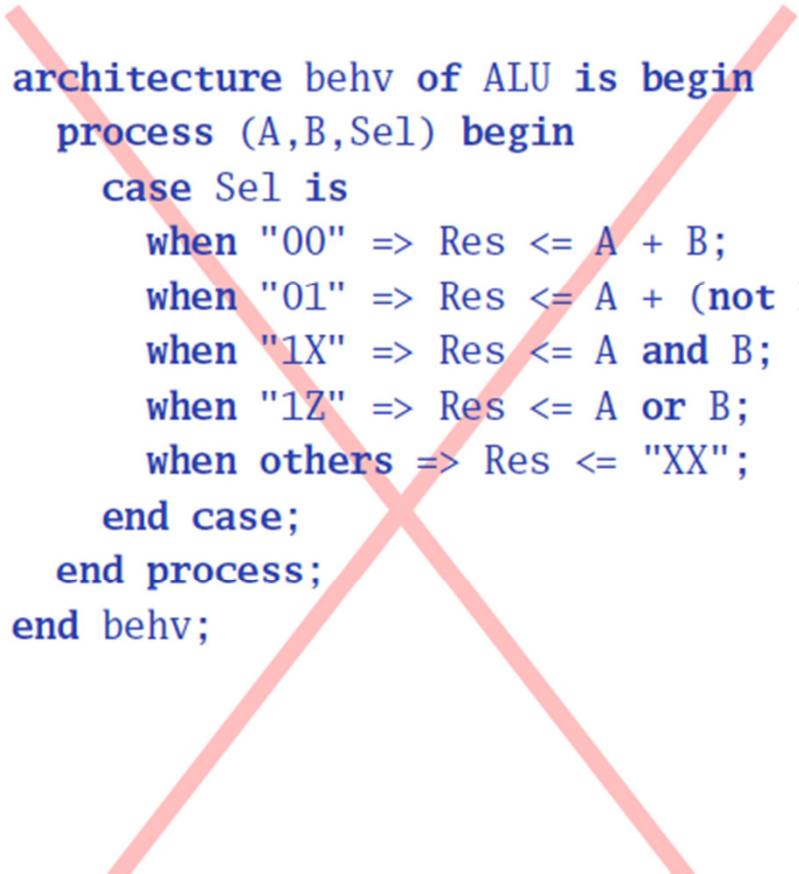5. Ne primerjaj vrednosti z X ali Z!

- ▶ Deluje na simulaciji, vendar ne po sintezi!

```
architecture behv of ALU is begin
  process (A,B,Sel) begin
    case Sel is
      when "00" => Res <= A + B;
      when "01" => Res <= A + (not B) + 1;
      when "1X" => Res <= A and B;
      when "1Z" => Res <= A or B;
      when others => Res <= "XX";
    end case;
  end process;
end behv;
```



```
architecture behv of ALU is begin
  process(A,B,Sel) begin
    case Sel is
      when "00" => Res <= A + B;
      when "01" => Res <= A + (not B) + 1;
      when "10" => Res <= A and B;
      when "11" => Res <= A or B;
      when others => Res <= "XX";
    end case;
  end process;
end behv;
```

6. Ne uporabljaj zakasnitev v opisu vezja

- ▶ Zakasnitve so del simulacijske testne strukture
 - ▶ programu za sintezo ne moremo določiti zakasnitev
`a <= c xor d after 20 ns;`
- ▶ Ne uporabljaj procesov s stavki wait za sintezo vezja !

7. Ne delaj kombinacijskih zank

- ▶ Povratna vezava v kombinacijskem vezju ni dobra praksa

`C <= not C;`

`a <= a + 1;`

- ▶ vezje bo osciliralo ali delovalo le v posebnih primerih