



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

Osnove jezika VHDL

Model in optimizacija vezja

Model vezja na nivoju RTL

- ▶ Algoritem določa obnašanje vezja
 - ▶ pri algoritmu ni določen časovni potek izvajanja
 - ▶ sinteza vezij iz algoritma je precej zahtevna
- ▶ Na nivoju RTL je določeno obnašanje vezja ob urinih ciklih
 - ▶ sinteza vezij iz RTL opisa je danes običajna
- ▶ Modeliramo prenos podatkov med pomnilnimi elementi in (kombinacijske) transformacije



Primer: šifriranje podatkov

- ▶ Blokovni algoritem s 4 iteracijami šifriranja

C++

```
int main(void)
{
    char a, b, a_nov, b_nov;
    char k[] = {0xff, 0x0f, 0x03, 0x30};
    cin >> a;
    cin >> b;
    for (int i=0; i<=3; i++) {
        a_nov = b;
        b_nov = (b + k[i]) ^ a;
        a = a_nov;
        b = b_nov;
    }
    cout << a << b;
}
```

VHDL
Behavioral

```
for i in 0 to 3 loop
    a_nov := b;
    b_nov := (b + k(i)) xor a;
    a := a_nov;
    b := b_nov;
end loop;
```



1. vezje: razvijemo zanko

- ▶ kombinacijska izvedba zanke
 - ▶ rezultat operacij vsakokrat shranimo v nov signal


```
sifr1: process(vhod, a0, b0, a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4 )  
begin  
    a0 <= vhod(15 downto 8);  
    b0 <= vhod(7 downto 0);  
    a1 <= b0;  
    b1 <= (b0 + k(0)) xor a0;  
    a2 <= b1;  
    b2 <= (b1 + k(1)) xor a1;  
    a3 <= b2;  
    b3 <= (b2 + k(2)) xor a2;  
    a4 <= b3;  
    b4 <= (b3 + k(3)) xor a3;  
end process;
```

VHDL
RTL



Rezultat 1. vezja

- registri na vhodu in izhodu

 

CPLD Xilinx XC95288XL-10



- Površina: 56 makrocelic, 32 flip-flopov
- Frekvenca ure: 26.8 MHz (53.6 MByte/s)

Kako povečati hitrost vezja?



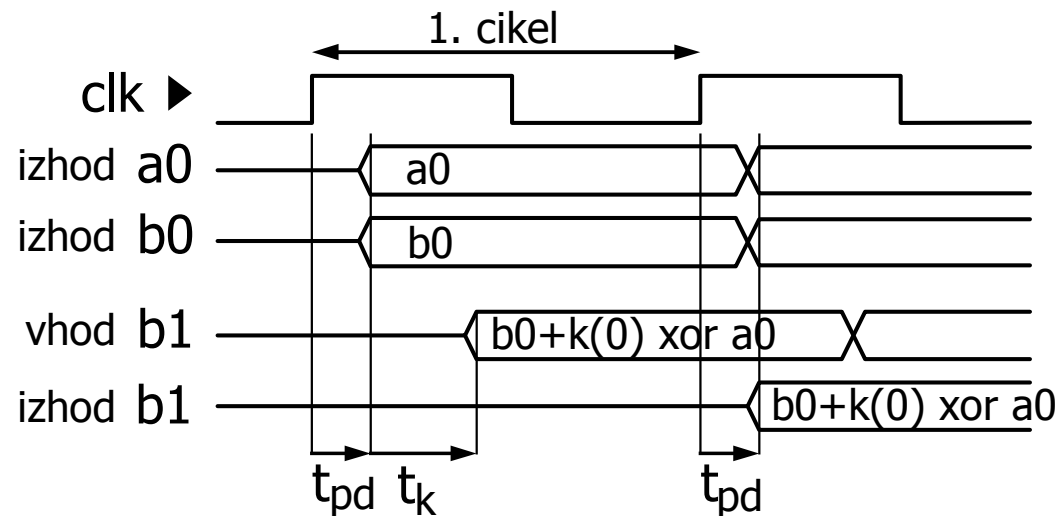 2. vezje: polna cevovodna izvedba


- cevovodna izvedba zanke
 - rezultat vsake iteracije shranimo v register



- ▶ opazujemo vhod in izhod registra b1
- ▶ frekvenca ure je omejena s $t_{pd} + t_k + t_s$
- ▶ **vezje naj deluje le na eno fronto ure!**

Rezultat 2. vezja

- 4-stopenjski cevovod

 


CPLD Xilinx XC95288XL-10

- Površina: 80 makrocelic, 80 flip-flopov
- Frekvenca ure: 90.9 MHz
- Zmogljivost: 181.8 MByte/s



3. vezje: dvostopenjski cevovod

 


CPLD Xilinx XC95288XL-10

- Površina: **54 makrocelic**, 48 flip-flopov
- Frekvenca ure: 46.1 MHz
- Zmogljivost: 92.2 MByte/s




 4. vezje: sekvenčni procesor


- Vezje razdelimo na podatkovni in kontrolni del




Podatkovna pot

 

4. Krmilni signali

 

4. Podatkovna pot v jeziku VHDL

 

```
pod: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if enable = '1' then
      if loada = '1' then
        a <= a_in;
      elsif loadb = '1' then
        b <= b_in;
      else
        a <= b;
        b <= b2;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```

```
b1 <= b + k;
b2 <= b1 xor a;
```


4. ROM v jeziku VHDL

- ▶ za opis uporabimo zbirko (**array**)

```
architecture RTL of code is
...
type rom_type is array (0 to 3) of
    std_logic_vector (15 downto 0);


constant rom : rom_type :=
    ("00000000000000001",
     "000000000000000011",
     "0000000000000000111",
     "00000000000000001111");

 signal adr: integer range 0 to 3;
...
begin
    k <= rom(adr);
```



4. Krmilno vezje

► Algoritmični sekvenčni avtomat

 

Rezultat in primerjava

CPLD Xilinx XC95288XL-10


- Površina: **31 makrocelic, 22 flip-flopov**
- Frekvenca ure: 84.7 MHz (10,6 Mbyte/s)

Vezje	Površina	f [MHz]	Mbyte/s
1. vezje	56	26.8	53,6
2. vezje	80	90.9	181,8
3. vezje	54	46.1	92,2
4. vezje	31	84.7	10,6




Končni avtomat (Finite State Machine)

 - ▶ Sekvenčno vezje s povratno zanko
 - ▶ register stanj
 - ▶ vhodna logika
 - ▶ Izhodna logika
- ▶ Moorov avtomat:



Primer končnega avtomata

 - Pri vsakem stanju določimo vrednosti izhodov



Opis avtomata v jeziku VHDL

- ▶ Določimo podatkovni tip, kjer naštejemo stanja
 - ▶ sinhroni proces za register stanj

```
architecture RTL of avtomat is
...
type stanja is (s0, ld, k1, k2, k3, k4, dn);
signal stanje, naslednje: stanja;
...
begin

  regstanj: process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      stanje <= naslednje;
    end if;
  end process;
```

prehodi med stanji:



```
preh: process (stanje, start, adr)
begin
  case stanje is

    when s0 =>
      if start = '1' then
        naslednje <= ld;
      else
        naslednje <= s0;
      end if;

    when ld =>
      naslednje <= k1;
```

Avtomat z zunanjim števcem

  - ▶ namesto stanj v katerih spreminjamo adr uporabimo zunanji števec



Izhodna logika in števec

- ▶ Kombinacijska logika za izhode (when ... else)
- ▶ Sinhroni proces za zunanji števec

```
Load <= '1' when stanje=ld else '0';  
Enable <= '0' when stanje=s0 or stanje=dn else '1';  
Done <= '1' when stanje=dn else '0';  
Reset <= '1' when stanje=ld else '0';
```

```
stev: process(clk)  
begin  
  if rising_edge(clk) then  
    if Reset='1' then          -- mora biti sinhroni  
      Adr <= 0;  
    else  
      Adr <= Adr + 1;  
    end if;  
  end if;  
end process;
```

- ▶ kombinacijski izhodi imajo šum ob prehajanju stanj
- ▶ ne smemo jih uporabiti za uro ali asinhroni reset...
- ▶ šum odstranimo, če jih pošljemo čez D flip-flop

Vhodni signali

- ▶ Vhodni signali v sinhroni avtomat morajo biti sinhronizirani z uro !
 - ▶ sicer prekršimo dinamični red in avtomat gre v poljubno stanje
- ▶ Kako so kodirana stanja?
 - ▶ kodiranje stanj naredi program za sintezo vezja
 - ▶ nekatere kode ne predstavljajo stanja iz diagrama
 - ▶ V stavku **case** uporabimo **when others=>** kjer določimo v katero stanje naj se premakne avtomat, če pride slučajno v nedefinirano stanje

binarno

S0= 000
LD= 001
K1= 010
K2= 011
K3= 100
K4= 101
DN=110

one-hot

S0 = 0000001
LD = 0000010
K1= 0000100
K2= 0001000
K3= 0010000
K4= 0100000
DN= 1000000

Končni avtomat z registrskimi operacijami

- ▶ **Kompakten opis sekvenčnega vezja**
 - ▶ V enem procesu, opišemo register in prehajanje med stanji ter operacije (npr. nalaganje registra, povečevanje – števec...)

```
avtomat: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    case stanje is

    when s0 =>
      if start='1' then
        stanje <= ld;
        reg <= vhod;
      end if;

    when ld =>
      stanje <= ki;
      Adr <= 0;

    when ki =>
      if Adr<3 then
```

```
        Adr <= Adr + 1;
      else
        stanje <= dn;
      end if;

    when others =>
      stanje <= s0;
    end case;
  end if;
end process;
```