



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

Delovanje realnega vezja


Omejitve modela vezja

Model v VHDLu je poenostavljeno realno vezje

- ▶ V modelu imamo logične vrednosti 0 in 1, v vezju pa imamo napetosti
 - ▶ 0 = 0V ali nekoliko višja napetost
 - ▶ 1 = Vdd (napajanje) ali nekoliko nižja napetost
- ▶ V modelu ne upošteva pojavo v realnih flip-flopih
 - ▶ če se vhod spremeni istočasno s fronto ure ne moremo napovedati kaj se bo zgodilo z izhodom
 - ▶ dobimo eno ali drugo logično stanje, ne glede na vhod ali
 - ▶ preide v metastabilno stanje, ki preide počasi v eno izmed stabilnih stanj


Statični red

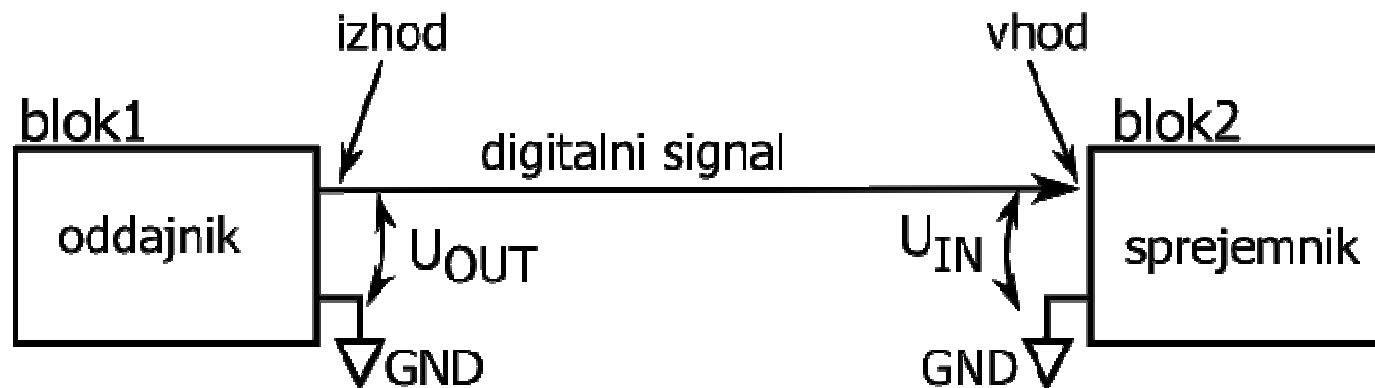- ▶ Statični red določa pravila za uspešen prenos digitalnih vrednosti med različnimi vezji
 - ▶ Povezovanje dig. integriranih vezij v različnih izvedbah (TTL, CMOS, LVCMOS...)
- ▶ Dogovor za potenciale, ki določajo nizko ali visoko stanje




Prepovedano območje potencialov

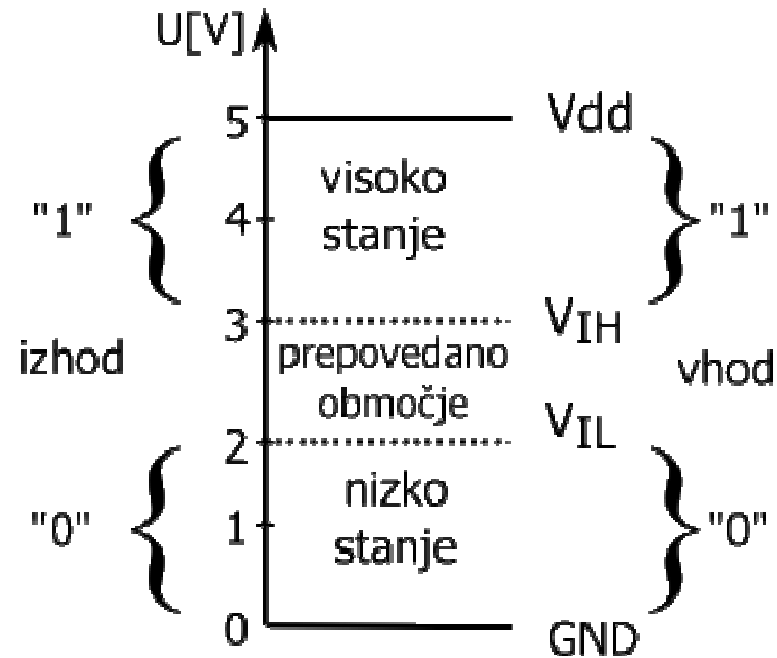- ▶ Kako interpretiramo signal s potencialom $V_{dd} / 2$?
 - ▶ da se izognemo dvoumni interpretaciji uvedemo prepovedano območje, npr.:
logična '0': $0V \leq V_L \leq 2V$
logična '1': $3V \leq V_H \leq 5V$




Šum na signalnih povezavah

 - ▶ Na povezavah v vezju se lahko pojavi šum
 - ▶ Šum predstavimo kot dodatno napetost, ki se prišteje ali odšteje od napetosti signala
 - ▶ Npr. $U_n = 0.5V$ šumne napetosti povzroči
 - ▶ CMOS nizko stanje $1V$ se poveča na $1.5V$, kar je še vedno '0'
 - ▶ CMOS nizko stanje $2V$ se poveča na $2.5V$, kar je prepovedano območje !





Rešitev: dodamo šumno mejo

 - ▶ Za oddajnik signala (izhod) določimo manjše dovoljeno območje kot za sprejemnik (vhod)
 - ▶ razlika je šumna meja, ki dovoljuje določen nivo šuma brez vpliva na kakovost komunikacije
 - ▶ Npr. podatki za 3.3V LVCMOS:



oznaka	pomen	<i>min</i>	<i>max</i>
V_{dd}	napajalna napetost	3.0V	3.6V
V_{IH}	vhodni visok nivo	2V	$V_{dd} + 0.3V$
V_{IL}	vhodni nizek nivo	-0.3V	+0.8V
V_{OH}	izhodni visok nivo	$V_{dd} - 0.2V$	
V_{OL}	izhodni nizek nivo		+0.2V


Delovanje flip-flopov

  

- ▶ Kateri signal se je prej spremenil ?
- ▶ Dinamični red
 - ▶ izogibanje “tekmovanju” med signali

Pravila dinamičnega reda

 
- ▶ Ali lahko zagotovimo, da bo vezje vedno delovalo?



- ▶ S skrbnim načrtovanjem bo vedno izpolnjen dinamični red
 - ▶ ura mora priti do vseh pomnilnih elementov istočasno
 - ▶ sinhrono sekvenčno vezje
- ▶ Na asinhronem vhodu ne moremo upoštevati pravil !
 - ▶ vhodi se ne spreminjajo po zakonitostih naše ure in ne moremo zagotavljati dinamičnega reda (t_S in t_H)

Vezje za sinhronizacijo

 - ▶ Slaba novica: asinhroni arbiter ne obstaja!
- ▶ Poskus rešitve: uporabimo D flip-flop
 - ▶ obstaja možnost, da gre v metastabilno stanje
 - ▶ čez (nedoločen) čas gre izhod v eno ali drugo stabilno stanje




Metastabilno stanje

“0”




“1”

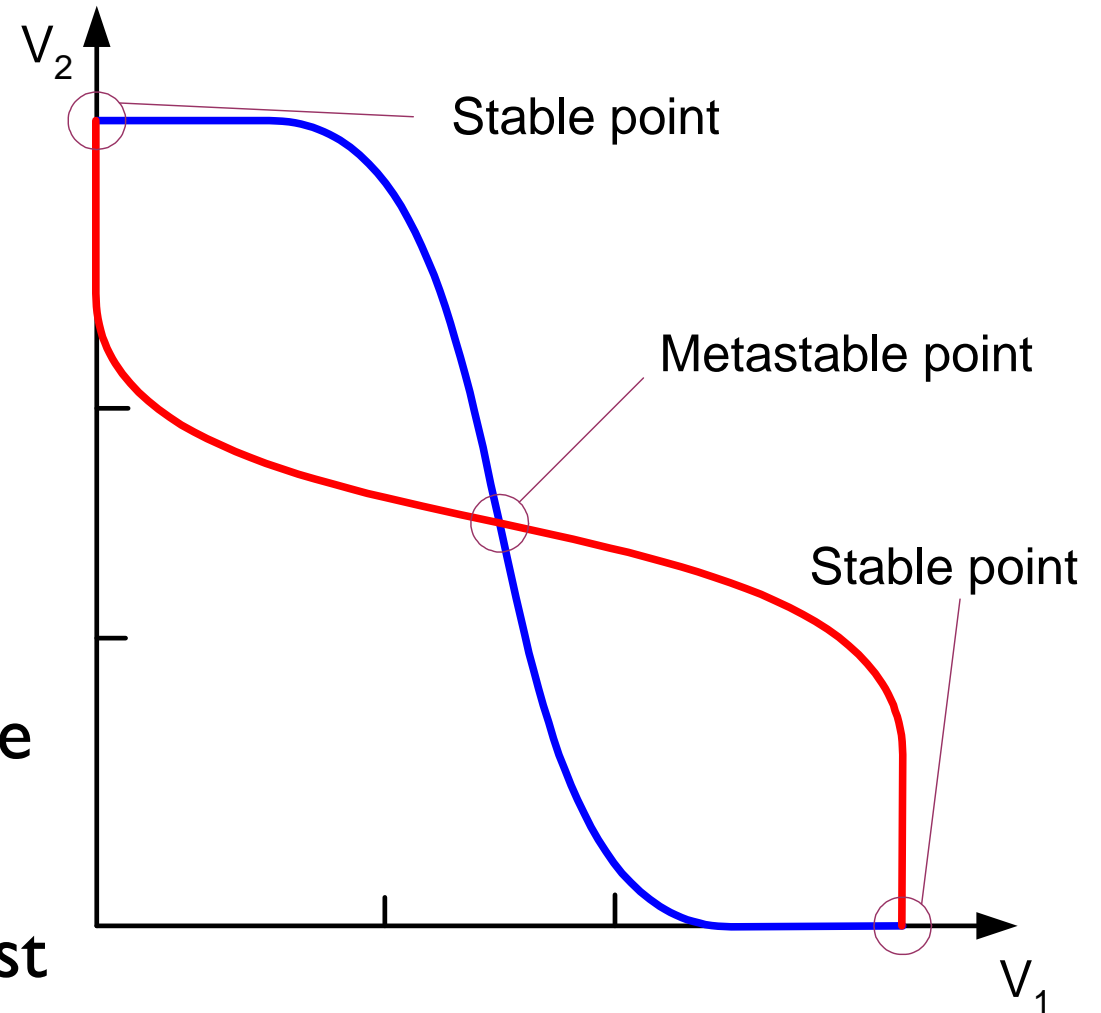- ▶ lastnost bistabilnih vezij
- ▶ čez čas gre v stabilno stanje
- ▶ nedoločen čas okrevanja
- ▶ verjetnost za metastabilnost eksponentno pada s časom



Sinhronizacija z dvema D flip-flopoma

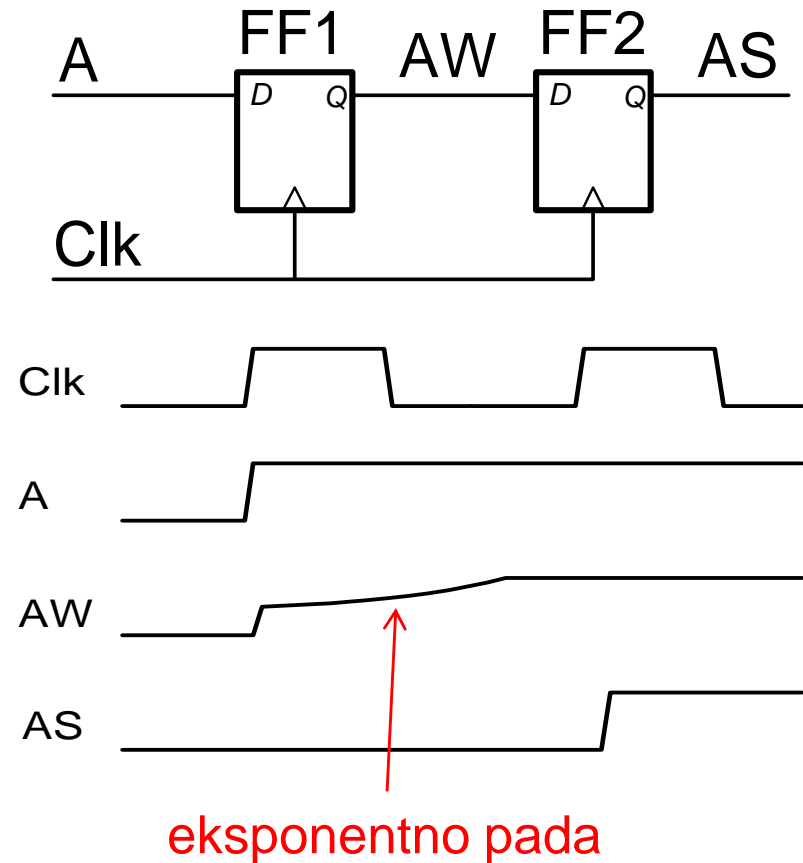- ▶ metastabilno stanje na izhodu FF1
- ▶ stanje se stabilizira na izhodu FF2, če je na voljo dovolj časa
- ▶ pri višjih frekvencah ure uporabimo več zaporednih D flip-flopov




$$P(\text{napake}) = P(\text{metastab stanja}) \times P(\text{ni še stabilno po } t_w)$$

- ▶ Zakasnitev signala je cena za sinhronizacijo, ki se ji ne moremo izogniti !


Načrtovanje vmesnikov

 - ▶ problem komunikacijskih vmesnikov je **sinhronizacija**
 - ▶ asinhrono signale vzorčimo z višjo frekvenco ure in jih peljemo čez sinhronizacijsko vezje
- ▶ težav z metastabilnostjo ne vidimo na simulaciji !



Sinhronizacija večbitnih signalov

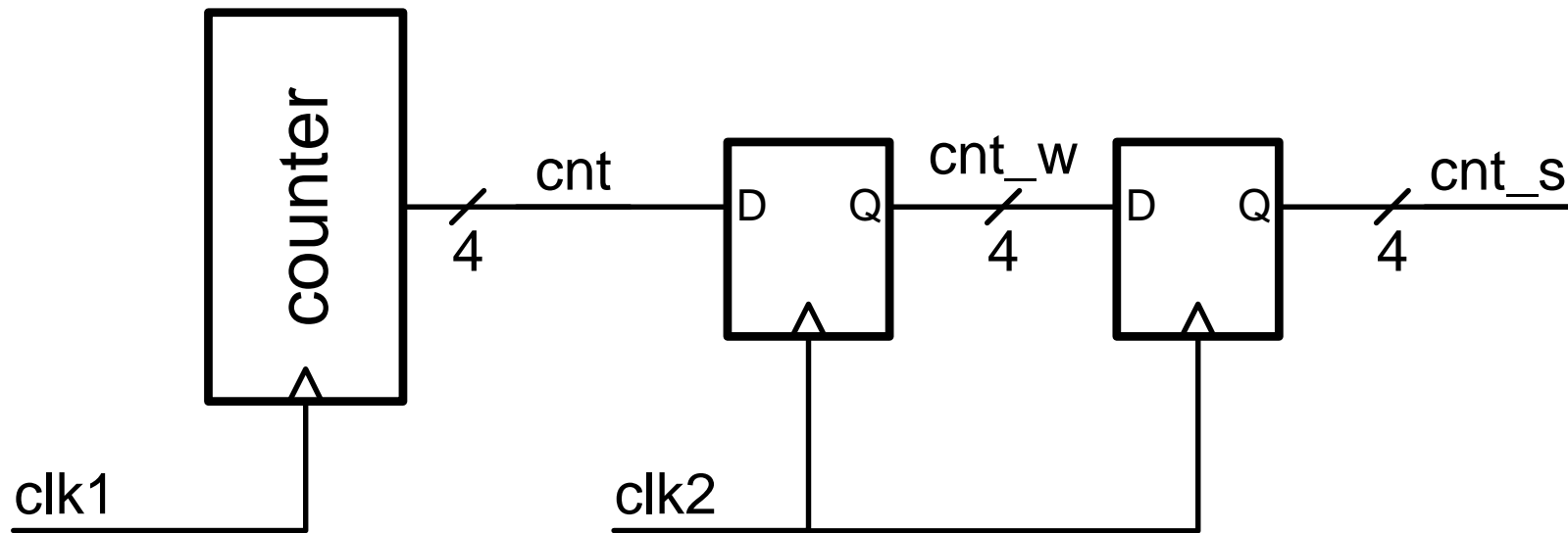- ▶ Ali bo prikazano vezje delovalo ?
 - ▶ 4-bitni števec dela z uro clk1, vrednost potrebujemo v vezju, ki preklaplja z uro clk2



- ▶ Vsak bit je posebej sinhroniziran
 - ▶ Kaj se zgodi ob prehodu števca iz 0111 v 1000 ?
 - ▶ Spremenijo se vsi biti, na izhodu je lahko napačen katerikoli...

Rešitev 1: Grayev števec

- ▶ Binarni števec zamenjamo z Grayevim, ki naenkrat spreminja le en bit

- ▶ v najslabšem primeru bomo prebrali prejšnjo vrednost števca in v naslednjem ciklu branja dobili pravo vrednost

- ▶ **0111** => 1. cikel: **0101**, 2. cikel: **0101** (brez napak)

- ▶ **0111** => 1. cikel : **0111**, 2. cikel : **0101** (napaka)

- ▶ Takšno vezje se uporablja na naslovne kazalce v pomnilnikih FIFO

- ▶ kazalec za pisanje šteje z uro clk1


- ▶ Kazalec za branje šteje z uro clk2

- ▶ Razlika kazalcev pove koliko je pomnilnik poln

0000
0001
0011
0010
0110
0111
0101
0100
1100
1101
1111
1110
1010
1011
1001
1000
0000
0001
0011
0010

Rešitev 2: komunikacija z usklajevanjem

 - ▶ Usklajevalni protokol (**handshaking**) določa časovno okno v katerem je mogoč prenos podatka
- ▶ Primer: paralelni vmesnik Centronics
 - ▶ 8-bitni asinhroni prenos podatkov za zunanje naprave
 - ▶ PC z negativnim impulzom (strobe) označi nov podatek
 - ▶ ko naprava zazna strobe, postavi busy in prebere podatek



- ▶ Sinhroniziramo le enobitne kontrolne signale (strobe in busy)