



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*  
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

Vmesniki in sekvenčna vezja

Zaporedna in vzporedna vodila

# Vmesniki in vodila

---

- ▶ **Električni vmesnik (interface)**
  - ▶ sestavljen iz fizičnih povezav in priključkov ter logičnega vezja
- ▶ **Naloga digitalnih vmesnikov**
  - ▶ prenos podatkov in dogodkov med dvema napravama
- ▶ **Vodilo (bus)**
  - ▶ podatki se prenašajo po vodilu
  - ▶ vodilo omogoča prenos podatkov med dvema ali več napravami
- ▶ **Pasivno vodilo**
  - ▶ npr. direktne povezave med procesorjem in pomnilnikom
- ▶ **Vodilo s krmilnikom**
  - ▶ krmilnik poskrbi za usklajevanje prenosa podatkov
  - ▶ izvaja najnižji – fizični nivo prenosa (phy)

# Kaj prenašamo po vodilu

---

- ▶ Podatke
  - ▶ prenašajo se po besedah (*byte*)
- ▶ Ukaze oz. kontrolne signale
  - ▶ izberi napravo / beri / piši
  - ▶ naslov izvora ali ponora podatkov
- ▶ Signale, ki jih določa protokol prenosa
  - ▶ zahteve (*request*), prekinitve (*interrupt*)
  - ▶ potrditve (*acknowledge*)
  - ▶ časovno usklajevanje (*sinhrono* / *asinhrono*)



# Kako prenašamo podatke


---

- ▶ vzporedno po besedah (paralelni) ali zaporedno po bitih (serijski prenos)
- ▶ po smeri
  - ▶ enosmerno
  - ▶ dvosmerno (dvojno ali 3-stanjsko vodilo)
  - ▶ hkrati v obe smeri
- ▶ po protokolu
  - ▶ enostaven cikel
  - ▶ blokovni prenos (burst)
    - ▶ manj usklajevanja, večji izkoristek vodila


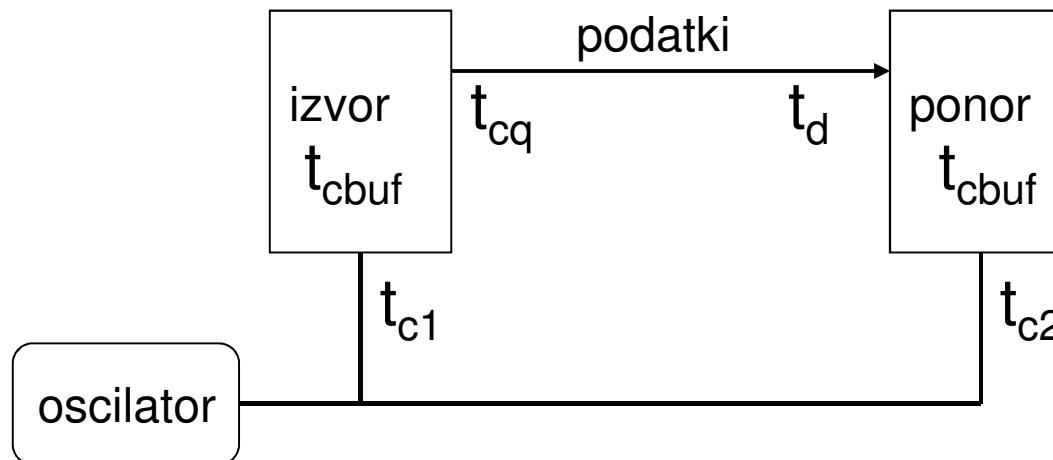
# Sinhronizacija prenosa podatkov

- ▶ Sinhronizacija je pomembna za doseganje visokih hitrosti
  - ▶ dinamični red – izogibanje tekmovanju med signali
- ▶ Sistemska sinhronizacija
  - ▶ izvor in ponor imata skupni oscilator za urni takt




- Upoštevati moramo vse zakasnitve!
  - pri nizkih hitrostih prenosa nimamo težav


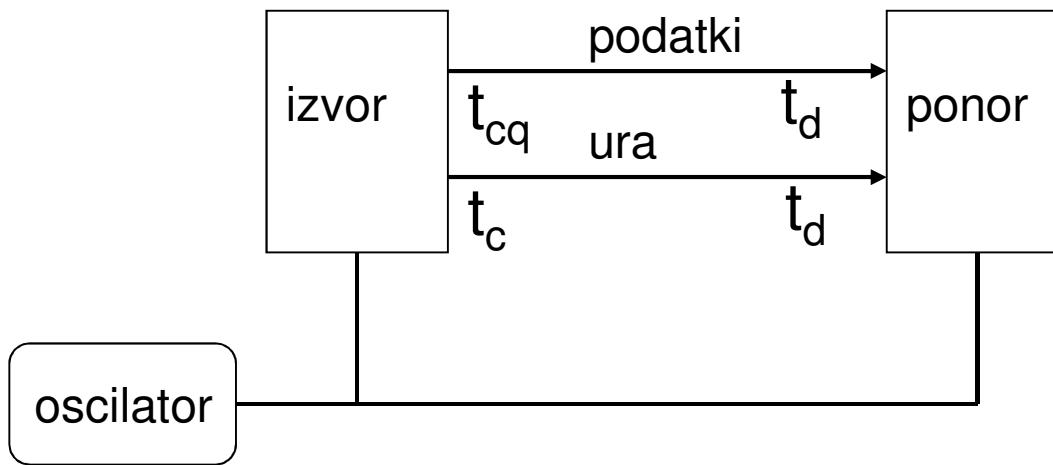
# Sinhronizacija pri izvoru podatkov

- ▶ Izvor pošilja podatke in uro
  - ▶ source synchronous / clock forwarded (SDRAM)




- dolžina linij za podatke in uro se mora ujemati
- v ponoru naredimo ponovno sinhronizacijo na sistemsko uro


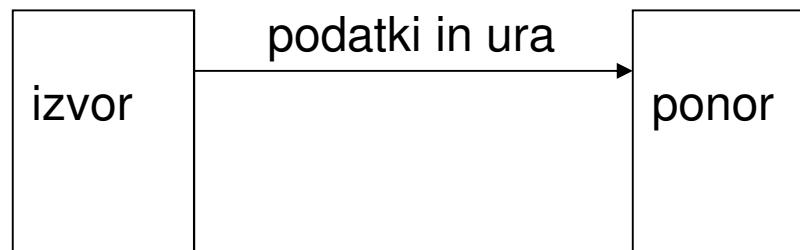
# Lastna sinhronizacija podatkov

---

- ▶ Podatkovni tok vsebuje podatke in uro
  - ▶ serijski prenos podatkov



- izvor dela paralelno/serijsko pretvorbo in kodiranje podatkov in ure
- ponor dela serijsko/paralelno pretvorbo in rekonstrukcijo ure s fazno sklenjeno zanko (PLL)




# Razvoj komunikacije v digitalnih sistemih

---

- ▶ Vzporedni prenos podatkov po tiskanem vezju s standardnimi napetostnimi nivoji (5V TTL/CMOS)
- ▶ Paralelna vodila na plošči osebnega računalnika
  - ▶ vodilo ISA (Industry Standard Architecture, 1981/84)
  - ▶ IBM AT vodilo prenaša 16 bitov pri 8 MHz, TTL
  - ▶ paralelno vodilo za disk (IDE/ATA)
- ▶ Vzporedno vodilo Centronics
  - ▶ prenos podatkov do tiskalnika, na krajše razdalje
- ▶ Zaporedna vodila
  - ▶ RS232, RS485 diferencialni nivoji omogočajo večje razdalje
- ▶ Hitra zaporedna vodila
  - ▶ USB, Ethernet, PCI Express

# Vodila v osebnem računalniku

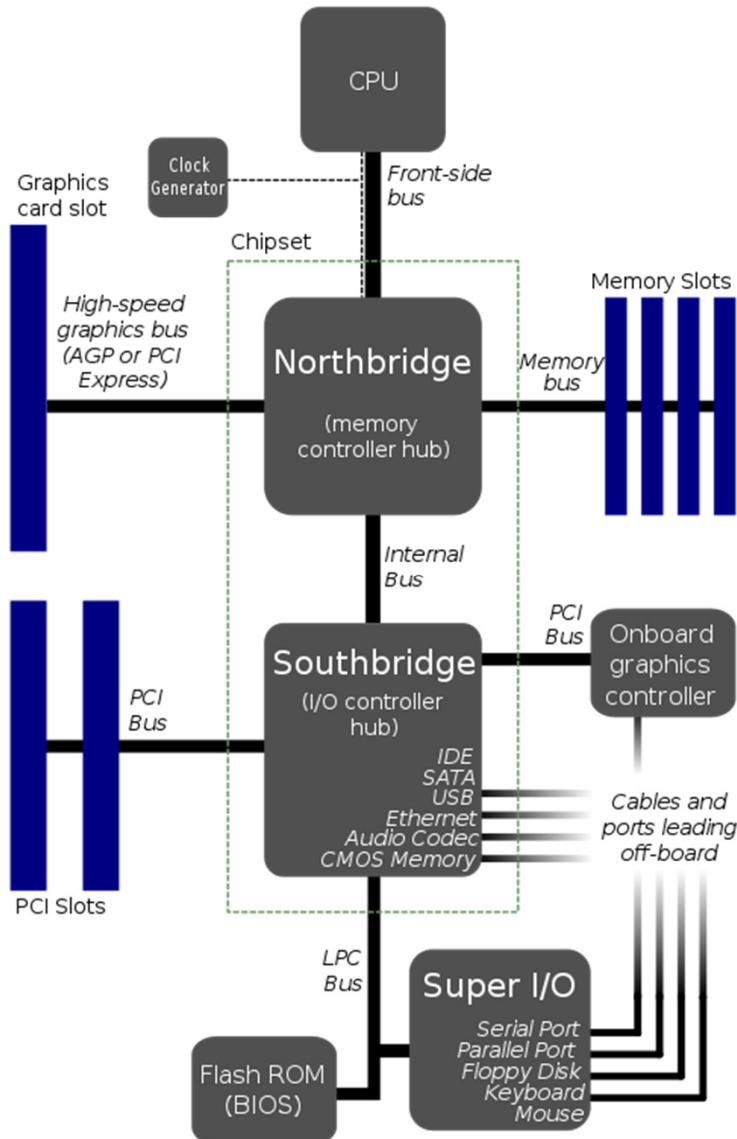


- ▶ sistemsko vodilo
  - ▶ odvisno od procesorja
- ▶ pomnilnik SDRAM
  - ▶ 64 bitov, 133 MHz, SSTL 2.5V
  - ▶ do 533 MHz, SSTL 1.5V
- ▶ vzporedno vodilo PCI
  - ▶ 32 bitov, 33 MHz (133MB/s)
  - ▶ 64 bitov, 66 MHz (533MB/s)
- ▶ hitri zaporedni vmesniki
  - ▶ PCIe (1-16 GB/s)
  - ▶ SATA (1.5-6 GB/s)
- ▶ vmesniki za zunanjia vodila
  - ▶ zaporedni USB, Ethernet
  - ▶ RS232, PS/2
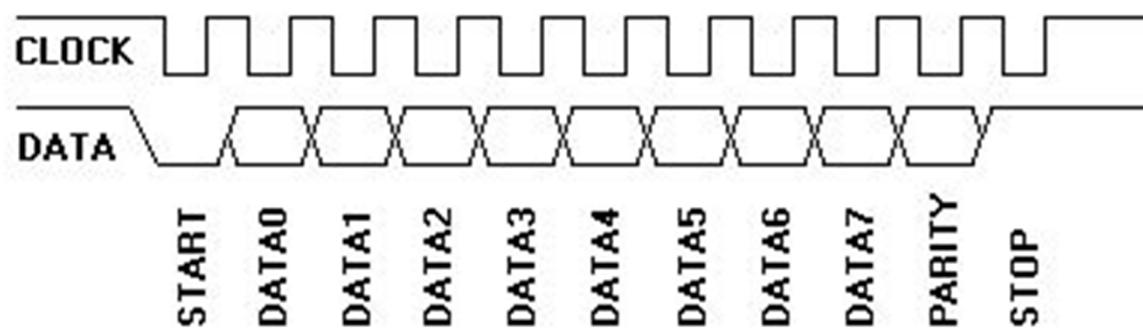
# Zaporedni (serijski) vmesniki

---

- ▶ Najprimernejši za komunikacijo na daljše razdalje
- ▶ Sinhroni serijski vmesniki
  - ▶ pošiljajo tudi uro
- ▶ Asinhroni vmesniki
  - ▶ pošiljajo le podatke, uro mora sprejemnik rekonstruirati
- ▶ Protokol določa vrstni red podatkovnih in kontrolnih bitov
  - ▶ Npr. vmesnik PS/2 pošlje najprej start ('0'), nato pa podatkovne bite od najnižjega (LSB) proti najvišnjemu (MSB)...




# Lastnosti zaporednih vmesnikov

---


- ▶ Bitna hitrost = frekvenca s katero se prenašajo posamezni biti, določa periodo za posamezni bit ( $T = f_{bit}$ )
- ▶ Podatkovni okvir
  - ▶ podatkovne bite vedno spremišča nekaj kontrolnih bitov
  - ▶ podatkovni okvir – start, kontrolna vsota ali pariteta, stop
  - ▶ okvir omogoča usklajevanje sprejemnika in oddajnika in detekcijo ali odpravljanje napak pri prenosu
  - ▶ hitrost prenosa podatkov (podatkovni pretok) je zaradi okvirja manjša od bitne hitrosti
- ▶ Prenos poteka po povezavah z običajnimi logičnimi nivoji (npr. na tiskanem vezju) ali diferencialnih povezavah (za večje razdalje ali hitrosti prenosa)
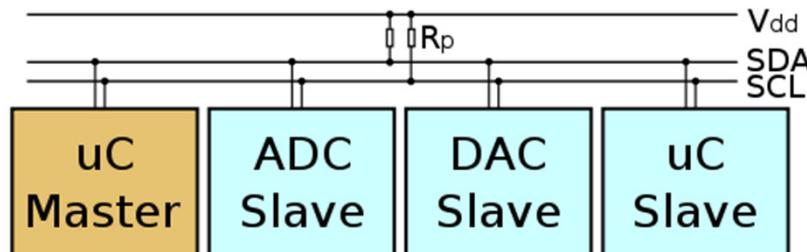
# Sinhroni zaporedni vmesnik – I2C

- ▶ Ločen prenos ure (SCL) in podatkov (SDA) po vodilu
- ▶ Enostavni vmesnik z dvema signalnima povezavama
  - ▶ I2C – serijski EEPROM, D/A in A/D pretvorniki, senzorji
  - ▶ Omogoča povezavo več enot na vodilo




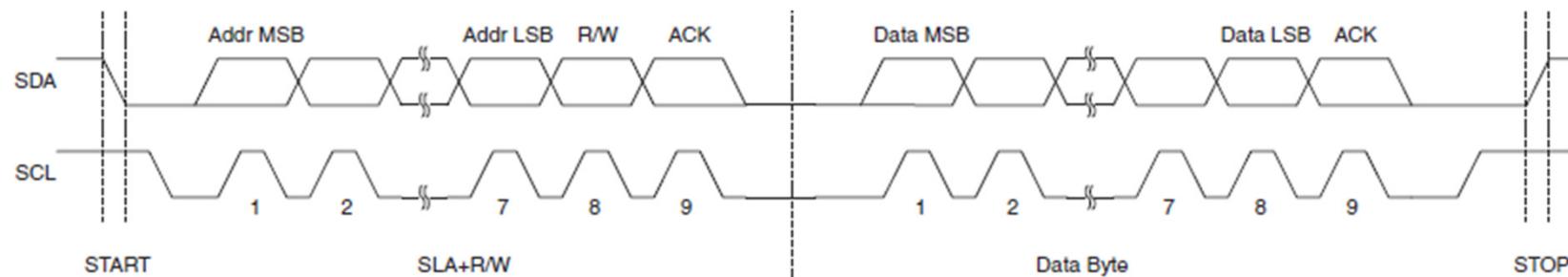- ▶ Npr. mikroprocesor AVR ima vmesnik TWI (Two Wire Interface) za komunikacijo po I2C protokolu



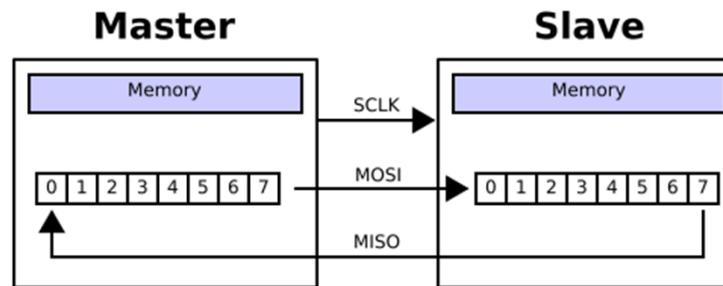
# Sinhroni zaporedni vmesnik - SPI

- ▶ Prenos ure (SCLK) ter podatkov iz glavne enote (MOSI) in v glavno enoto (MISO)




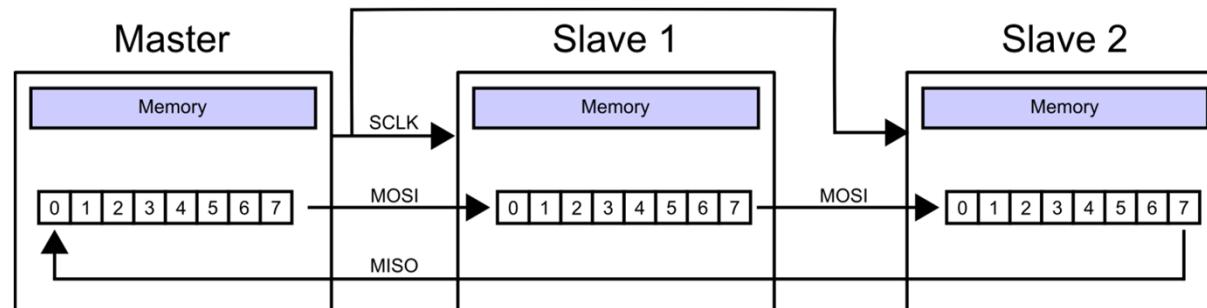- ▶ Uporaba:
  - ▶ MMC, SD kartice, senzorji, nalaganje mikrokrumilnikov
  - ▶ prenos podatkov od MSB proti LSB
  - ▶ več podrejenih enot lahko vežemo vzporedno ali v verigo



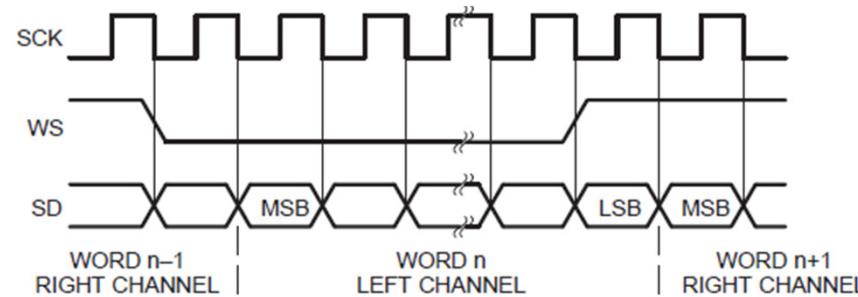
# Sinhroni zaporedni vmesnik – I2S

- ▶ Serijski avdio vmesnik
- ▶ Prenos ure (SCK), podatkov (SD) in izbire kanala (WS)




- ▶ Uporaba:
  - ▶ avdio kodeki (AD in DA), digitalni signalni procesorji
  - ▶ enostaven protokol za prenos avdio podatkov
- ▶ Ostali zaporedni protokoli za avdio
  - ▶ S/PDIF – zahteva ekstrakcijo ure iz podatkov
  - ▶ AC97 – prenos 256 bitnih paketov z avdio podatki in kontrolnimi podatki za registre kodeka

## Zgradba vezja za oddajnik I2S

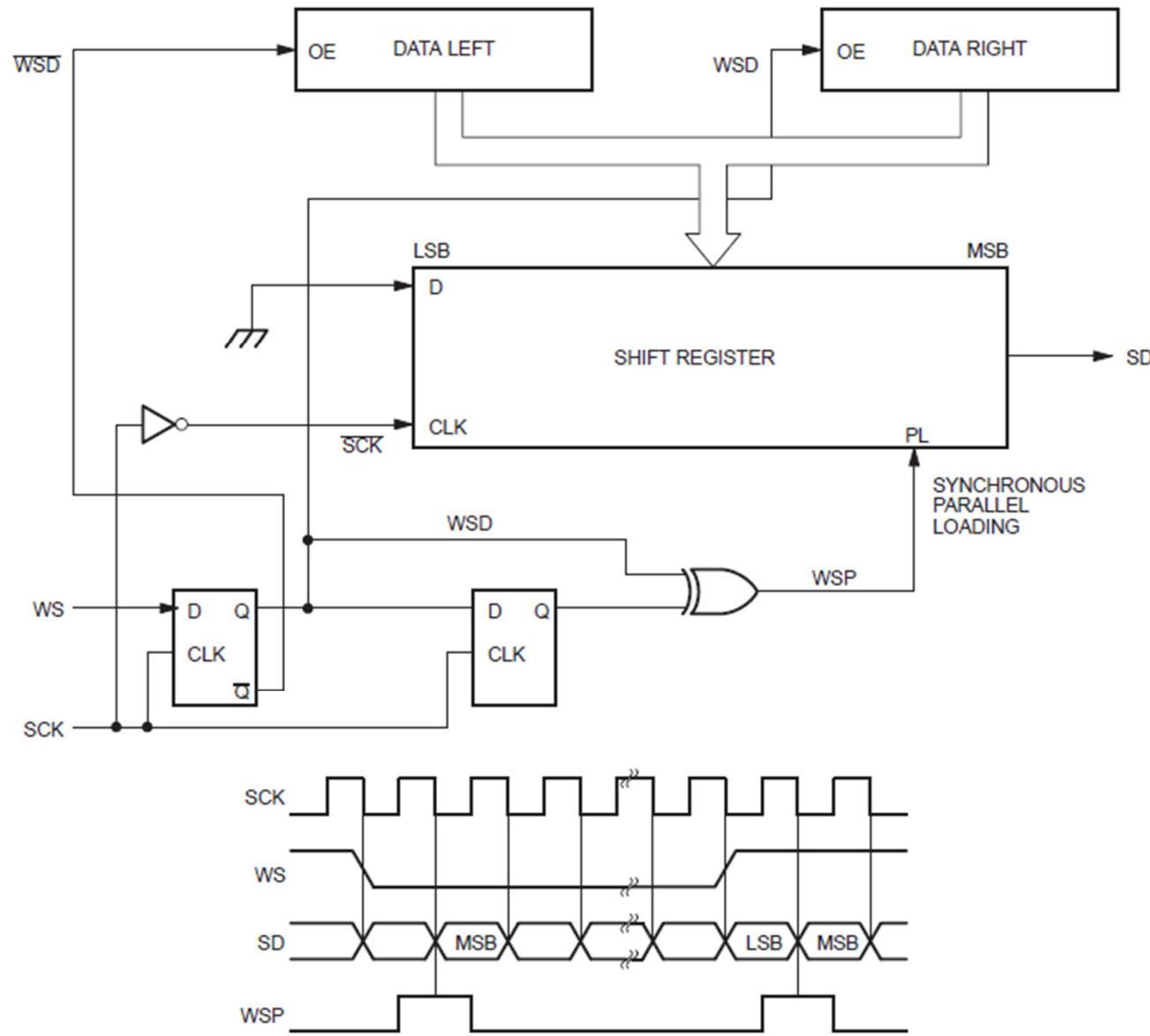
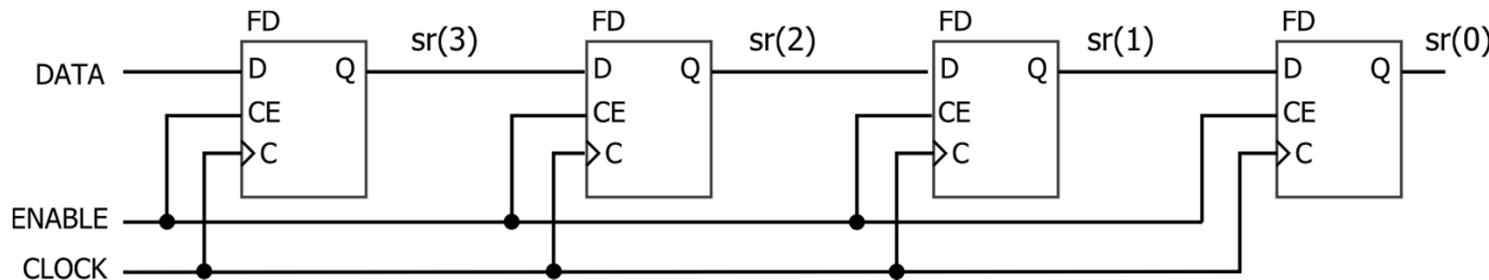
# Zaporedna pretvorba podatkov v vzporedno


- ▶ Pretvorba s pomikalnim registrom (SIPO)
  - ▶ zaporedno vežemo toliko DFF, kolikor je dolg podatkovni paket
  - ▶ paziti moramo na zaporedje – prvi poslani bit je MSB ali LSB
- ▶ Npr. 4-bitni pomikalni register, prvi bit je LSB
  - ▶ podatki se pomikajo v desno, proti LSB



```
p: process (CLOCK)
begin
  if rising_edge(CLOCK) and ENABLE='1' then
    sr <= DATA & sr(3 downto 1);
  end if;
end process;
```

# Vzporedna zaporedna pretvorba (oddajnik)
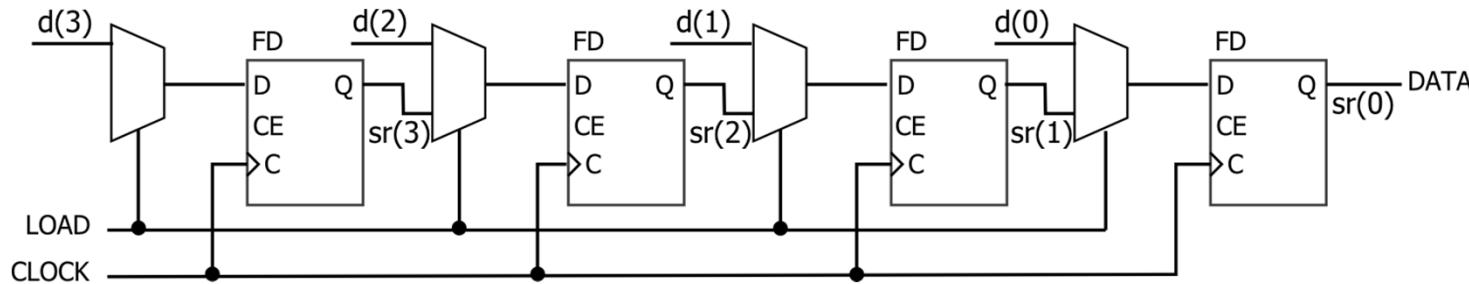
## ▶ Zaporedni oddajnik s pomikalnim registrom (PISO)




```
p: process (CLOCK)
begin
  if rising_edge(CLOCK) then
    if LOAD='1' then
      sr <= d;
    else
      sr <= '0' & sr(3 downto 1);
    end if;
  end if;
end process;

DATA <= sr(0);
```

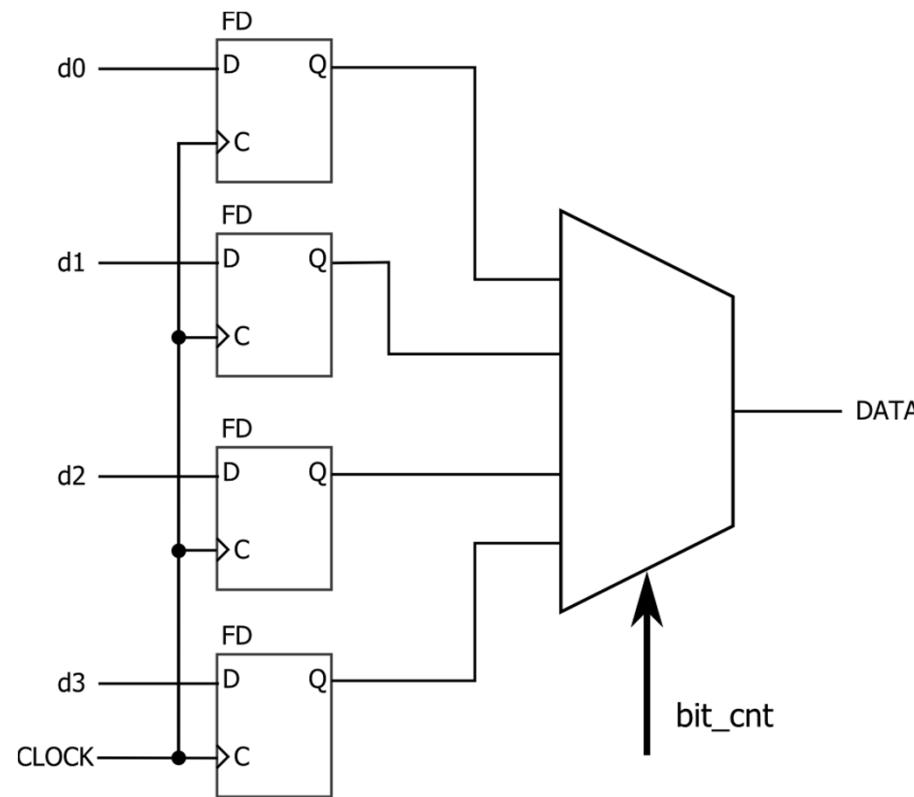
# Pretvorba z izbiralnikom

- ▶ Zaporedno vzporedno pretvorbo lahko naredimo z registrom in izbiralnikom
  - ▶ števec bitov (`bit_cnt`) določa kateri podatek gre na izhod


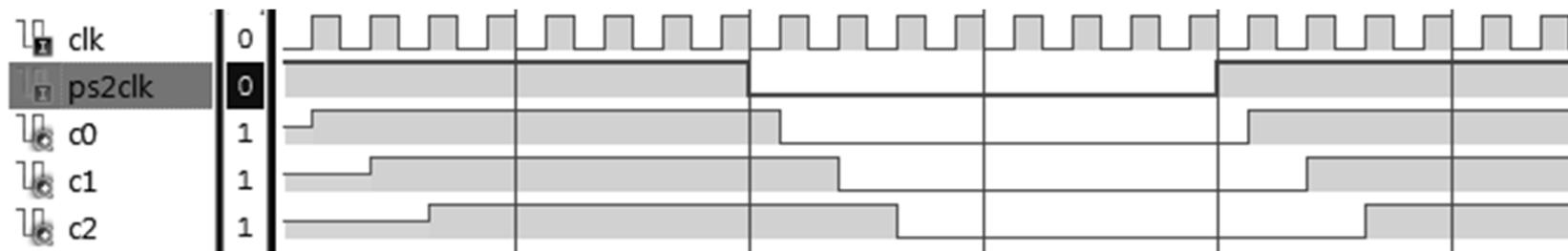
# Sinhronizacija sprejetih podatkov

- ▶ Digitalni sistem običajno dela s svojo uro
  - ▶ potrebujemo sinhronizacijo podatkov, ki se pomikajo z uro, ki jo določa hitrost prenosa
- ▶ Sinhronizacija z medpomnilniki
  - ▶ uporabimo pomnilnik FIFO (First-In First-Out) z dvemi vrti, na eni strani vpisuje podatke sprejemnik, na drugi jih bere sistem
- ▶ Sinhronizacija ob vzorčenju
  - ▶ potrebujemo vsaj 2x višjo frekvenco kot je hitrost prenosa
  - ▶ vzorčimo uro in podatke ter detektiramo prehode ure za določanje trenutka zajemanja podatkov



# Asinhroni zaporedni vmesnik – RS232

- ▶ Asinhroni sprejemnik in oddajnik (UART)
  - ▶ asinhroni podatkovni paketi, sprejemna ura se sinhronizira za vsak paket – sinhronizacija paketov
  - ▶ vnaprej dogovorjene bitne frekvence
    - ▶ 9600, 38400, 115200 bit/s
  - ▶ npr. podatkovni paket 8N1:



# Asinhroni zaporedni vmesnik LIN

---




- ▶ **LIN (Local Interconnect Network)**
  - ▶ enostaven protokol, ki je podoben RS232
  - ▶ razvit za avtomobilsko industrijo
- ▶ V primerjavi z zmogljivejšim avtomobilskim vmesnikom **CAN** je počasnejši in enostavnejši
  - ▶ uporaben za monitoring senzorjev
  - ▶ cenena izvedba vmesnika z mikrokontrolnikom
  - ▶ ne vsebuje robustnega odpravljanja napak
    - ▶ ni uporaben za varnostno kritične aplikacije



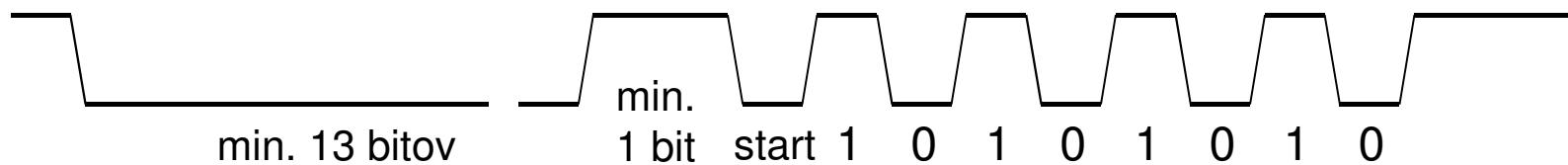
# Podrobnosti prenosa podatkov



- ▶ Sinhronizacija sprejemnika
  - ▶ min. 13 bitov logična 0, ki mu sledi 1 bit premora
  - ▶ sledi start bit (logična 0) in kombinacija  $55_{16}$



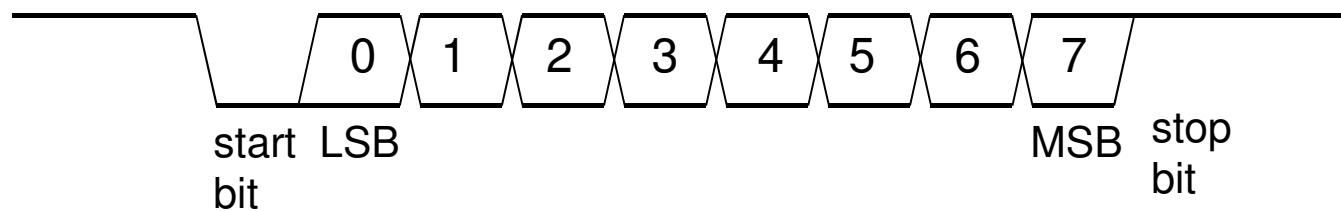- ▶ Prenos v serijski obliki 8N1
  - ▶ start bit (logična 0), 8 podatkov in stop bit (log. 1)




# Asinhroni serijski oddajnik

## ▶ Algoritmični avtomat

- ▶ nov podatkovni bit se pošlje ob  $\text{clk}$  in pogoju  $\text{ce} = '1'$
- ▶ s števcem določimo hitrost prenosa, ce je preliv števca
- ▶ npr.  $f_{\text{clk}} = 1 \text{ MHz}$ ,  $f_{\text{bit}} = 38.4 \text{ kHz}$  razmerje je  $26,0416\dots$  zato uporabimo števec po modulu 26 s prelivom:


```
if rising_edge(clk) then
  if st < 25 then
    st <= st + '1'; ce='0'
  else
    st <= "00000"; ce='1'
  ...

```

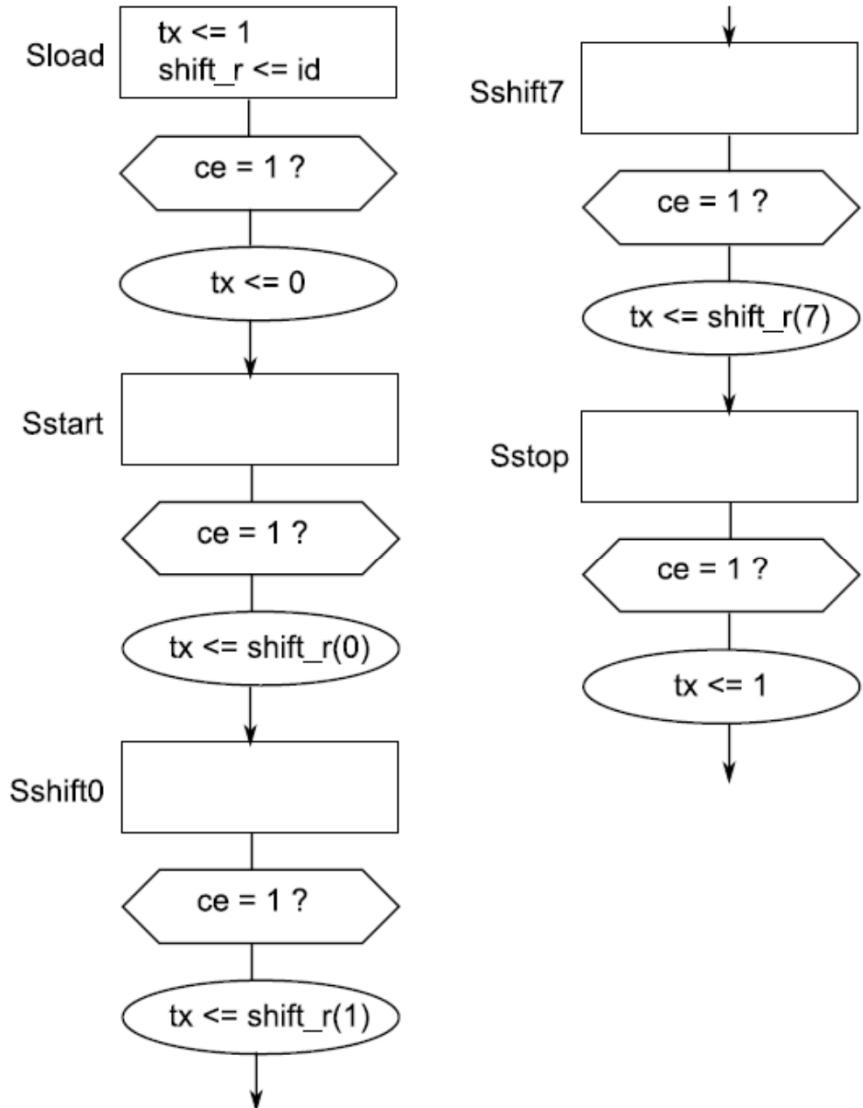
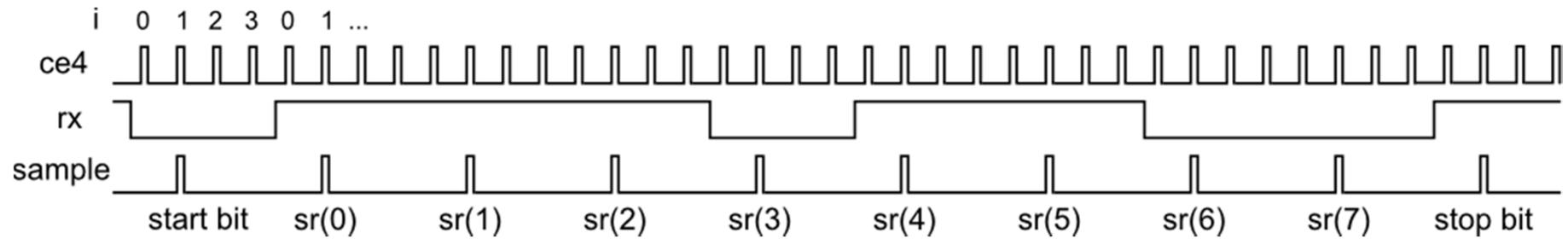
# Asinhroni serijski sprejemnik


- ▶ Glavna naloga sprejemnika je sinhronizacija paketa
- ▶ Sinhronizacija s prevzorčenjem
  - ▶ vhodni signal vzorčimo z večkratnikom frekvence prenosa
  - ▶ Npr. signal ce4 je 4 x bitne frekvence



- ▶ Delovanje sinhronizacije paketa
  - ▶ ob zaznanem startnem bitu ( $rx=0$ ) postavimo števec  $i = 0$
  - ▶ števec se nato povečuje z večkratnikom bitne frekvence
  - ▶ podatke beremo približno na sredini časovnega intervala za posamezni bit
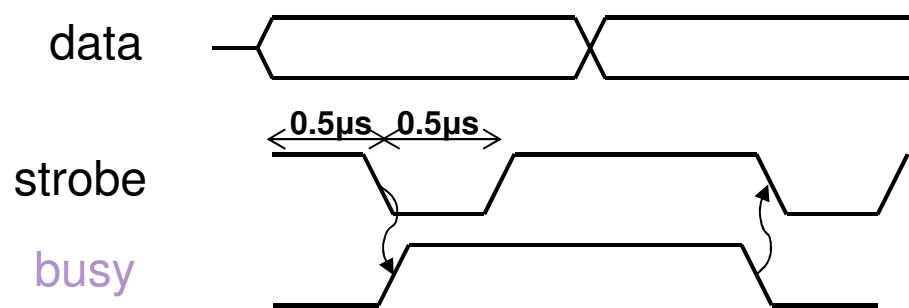
# Asinhroni vzporedni prenos podatkov

- ▶ Vodilo Centronics
- ▶ 8-bitni asinhroni prenos podatkov za zunanje naprave
- ▶ Preprost usklajevalni protokol
  - ▶ PC z impulzom (strobe) označi nov podatek
  - ▶ naprava signalizira zasedenost (**busy**)




- Dodatni signali
  - prekinitve ob zaključku
  - status naprave (out of paper, error...)


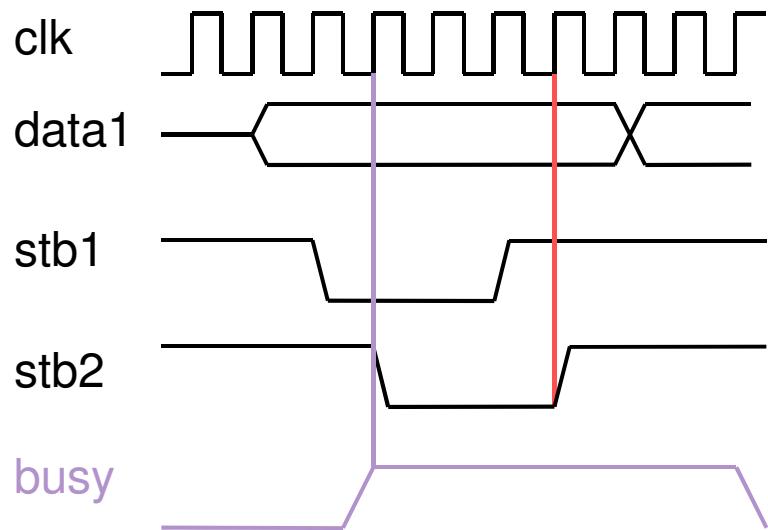
# Izvedba vmesnika za vodilo Centronics

- ▶ Podatke in kontrolne signale vzorčimo z lokalno uro
  - ▶ strobe vzorčimo dvakrat za detekcijo fonte!



```
p: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if stb1='0' and stb2='1' then
      busy <= '1';
    end if;
    if stb1='1' and stb2='0' then
      d <= data1;
    ...
  end if;
end process;
```



# Sinhrono vzporedno vodilo Wishbone


---

- ▶ odprt standard za vodilo v integriranem vezju
- ▶ enostaven protokol
  - ▶ bralni, pisalni, blokovni prenos in RMW prenos
  - ▶ prenos podatka v enim urinem ciklu
- ▶ različne povezovalne arhitekture
  - ▶ točka s točko, deljeno vodilo, stikalo
  - ▶ sistem gospodar/podrejena enota (master/slave)
- ▶ različne možnosti razširitev
  - ▶ osnovni prenos, registrski prenos
  - ▶ lastni signali (address, data ali cycle tag)




# Povezovanje dveh enot

## ▶ Osnovna povezava master/slave

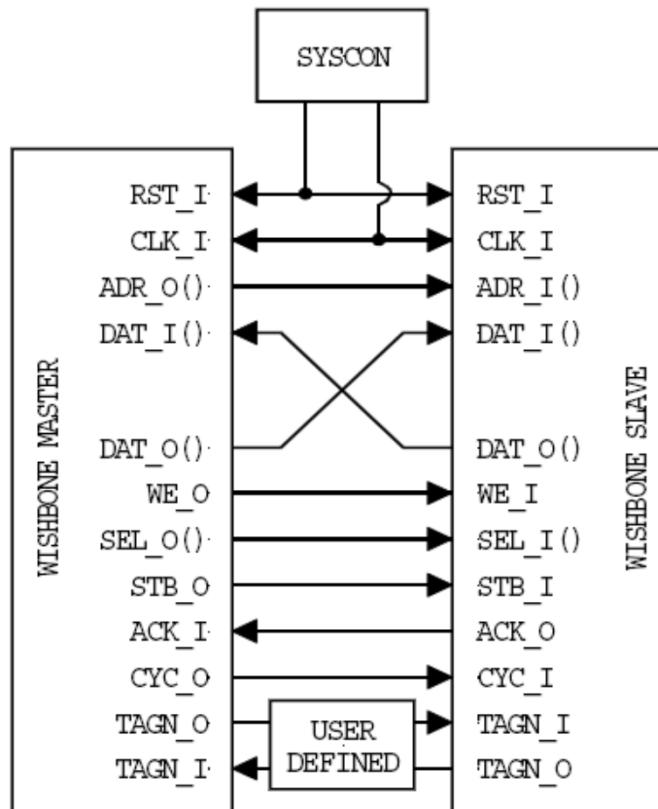
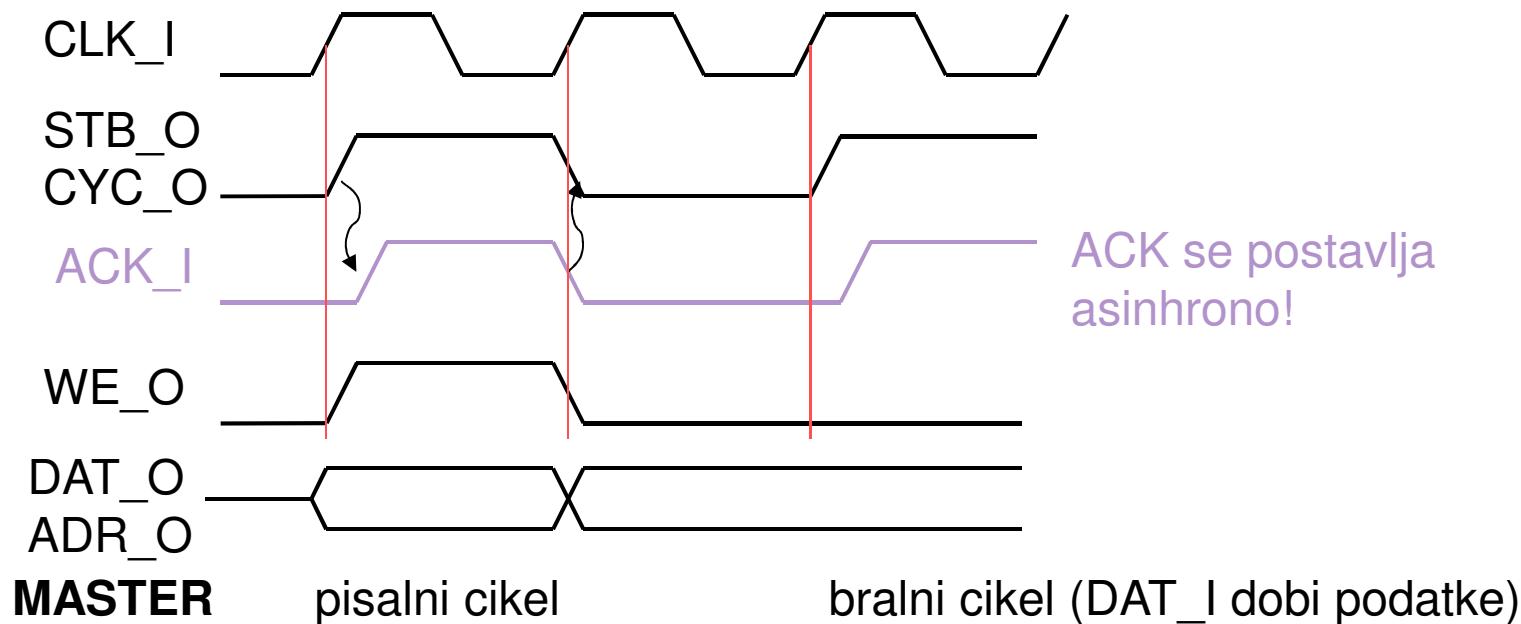
# Protokol vodila Wishbone

- ▶ Sinhrono vodilo za povezovanje komponent znotraj integriranega vezja
  - ▶ kontrolne signale gledamo ob fronti ure



# Primer podrejene enote (slave)

- ▶ Npr. register na vodilu Wishbone

```
p: process (clk_i, rst_i)
begin
  if rst_i='1' then
    q <= "00000000";
  elsif rising_edge(clk_i) then
    if stb_i='1' and we_i='1' then
      q <= dat_i;
    end if;
  end if;
end process;

ack_o <= stb_i;
```

