



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*  
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

# Načrtovanje v jeziku VHDL

Pravila načrtovanja v jeziku VHDL

# Pravila

---

1. **Vežje naj bo sinhrono**
  - ▶ ne uporabljaj asinhronih signalov
2. **Pravilno uporabljaj seznam signalov v procesu**
  - ▶ vsi vhodi v kombinacijsko vežje
  - ▶ signal clk za sekvenčno vežje
  - ▶ le v testni strukturi je seznam lahko prazen
3. **Določi vrednosti vsem izhodom,**
  - ▶ pri kombinacijskem vezju v vseh primerih
4. **Priredi vrednosti signalu le v enem procesu**
5. **Ne testiraj vrednosti X ali Z**
6. **Ne določaj zakasnitev v opisu vezja, ki ga boš sintetiziral**
7. **Ne delaj kombinacijskih zank**

# 1. Vezje naj bo sinhrono

---

- ▶ V vezju naj bo ena (globalna) ura
  - ▶ namesto deljenih signalov za uro raje uporabi hitro uro in pogoj za omogočanje (Clock Enable)
- ▶ Flip-flopi določajo signale za vhode komb. logike, ki ima izhode vezane na flip-flope
  - ▶ v vsakem urnem ciklu je le ena sprememba vrednosti signala
- ▶ Če je le možno NE uporabljaj asinhronih reset signalov
  - ▶ asinhroni signali morajo biti brez motenj
- ▶ Ne uporabljaj nivojsko proženih zapahov (latch)
  - ▶ v vezju naj bodo le robno proženi flip-flopi

# 1. Vezje naj bo sinhrono

---


- ▶ Uporabi le en pogoj za fronto ure
  - ▶ sicer se vezje ne bo dalo sintetizirati!

```
p: process(start, stop)
begin
  if rising_edge(start) then
    en_reg <= '1';
  elsif rising_edge(stop) then
    en_reg <= '0';
  end if;
end process;
```

```
p1: process(start, stop)
begin
  if stop='1' then
    en_reg <= '0';
  elsif rising_edge(start) then
    en_reg <= '1';
  end if;
end process;
```
 
# 1. Vezje naj bo sinhrono

- ▶ sinhrono zaznavanje fronte
  - ▶ potrebujemo hitro uro (clk)
  - ▶ najboljša rešitev !



```
p: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    start1 <= start; start2 <= start1
    stop1 <= stop; stop2 <= stop1;
    if start1='1' and start2='0' then
      en_reg <= '1';
    elsif stop1='1' and stop2='0' then
      en_reg <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```

# 1. Vezje naj bo sinhrono

---

- ▶ izogibaj se asinhronim signalom
  - ▶ OK, če imamo signal reset, ki je brez motej in sinhroniziran

```
stev1: process (clk, reset)
begin
if reset='1' then -- asinhroni
  q <= "00000000";
elsif rising_edge(clk) then
  q <= q + 1;
end if;
end process;
```

- ▶ boljša rešitev


```
stev2: process (clk)
begin
if rising_edge(clk) then
  if reset='1' then
    q <= "00000000";
  else
    q <= q + 1;
  end if;
end if;
end process;
```

## 2. Pravilno določi seznam signalov v procesu

---

- ▶ v kombinacijskem vezju morajo biti vsi vhodi
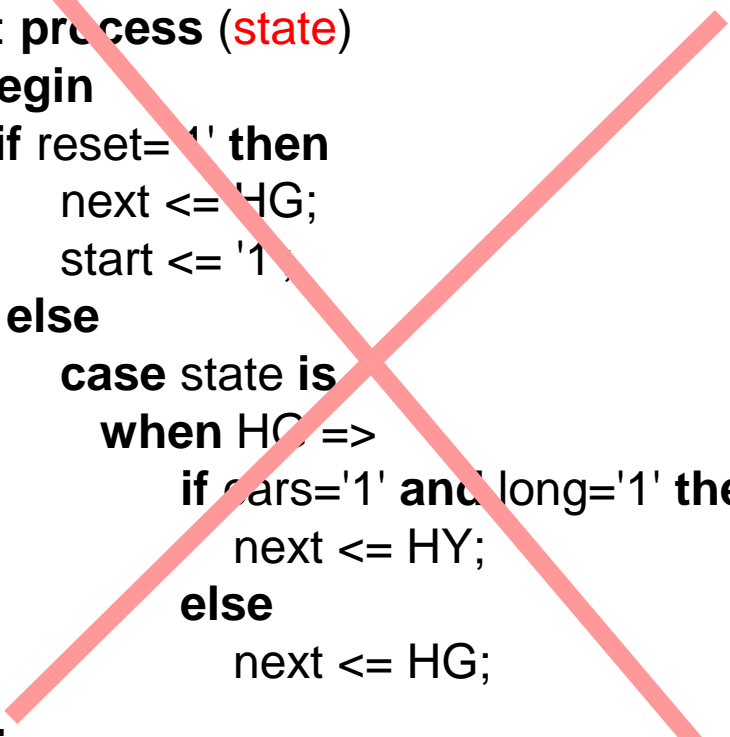
```
p: process (state)
begin
  if reset='1' then
    next <= HG;
    start <= '1';
  else
    case state is
      when HG =>
        if cars='1' and long='1' then
          next <= HY;
        else
          next <= HG;
    ...
```



```
p: process (state, reset, cars, long)
begin
  if reset='1' then
    next <= HG;
    start <= '1';
  else
    case state is
      when HG =>
        if cars='1' and long='1' then
          next <= HY;
        else
          next <= HG;
    ...
```

## 2. Seznam signalov v sekvenčnem procesu

---

- ▶ v seznamu je le ura in morebitni asinhroni reset

```
process (Clk, D)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

```
process (Clk, D)
begin
  if reset = '1' then
    Q <= '0';
  else
    if rising_edge(Clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```

```
process (Clk)
begin
  if rising_edge(Clk) then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

```
process (Clk, reset)
begin
  if reset = '1' then
    Q <= '0';
  else
    if rising_edge(Clk) then
      Q <= D;
    end if;
  end if;
end process;
```



### 3. Določi vrednosti izhodom v vseh primerih

---

- ▶ sicer bodo v vezju zapahi

```
p: process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input='1' then
        output <= '0';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
  end case;
end process;
```

```
p: process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input='1' then
        output <= '0';
      else
        output <= '1';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
  end case;
end process;
```

### 3. Določí vrednosti izhodom v vseh primerih

---

```
dovoljen_prehod <= '1' when luc=zeleno;
```

```
d: process(luc)
begin
  if luc=zeleno then
    dovoljen_prehod <= '1';
  elsif luc=rdeca then
    dovoljen_prehod <= '0';
  end if;
end process;
```

### 3. Določí vrednosti izhodom v vseh primerih

---

- ▶ določí privzete vrednosti

*-- dobro*

```
p: process (state, input)
begin
  case state is
    when S1 =>
      if input='1' then
        output <= '0';
      else
        output <= '1';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
  end case;
end process;
```

*-- boljše*

```
p: process (state, input)
begin
  output <= '1';
  case state is
    when S1 =>
      if input='1' then
        output <= '0';
      end if;
    when S2 =>
      output <= '1';
  end case;
end process;
```

## 4. Vrednost priredimo le v enem procesu!

---

```
p1: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if tipka='1' then
      delam_reg <= '1';
    end if;
  end if;
end process;
```

```
p2: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + 1;
    if q=5 then
      delam_reg <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```

```
p1: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if tipka='1' then
      delam_reg <= '1';
    elsif q=5 then
      delam_reg <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```

```
p2: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= q + 1;
  end if;
end process;
```

## 5. Ne primerjaj vrednosti z X ali Z!

---

- ▶ Deluje na simulaciji, vendar ne po sintezi!

```
architecture behv of ALU is begin
  process (A,B,Sel) begin
    case Sel is
      when "00" => Res <= A + B;
      when "01" => Res <= A + (not B) + 1;
      when "1X" => Res <= A and B;
      when "1Z" => Res <= A or B;
      when others => Res <= "XX";
    end case;
  end process;
end behv;
```

```
architecture behv of ALU is begin
  process(A,B,Sel) begin
    case Sel is
      when "00" => Res <= A + B;
      when "01" => Res <= A + (not B) + 1;
      when "10" => Res <= A and B;
      when "11" => Res <= A or B;
      when others => Res <= "XX";
    end case;
  end process;
end behv;
```

## 6. Ne uporabljaj zakasnitev v opisu vezja

---

- ▶ Zakasnitve so del simulacijske testne strukture
  - ▶ programu za sintezo ne moremo določiti zakasnitev  
`a <= c xor d after 20 ns;`
- ▶ Ne uporabljaj procesov s stavki `wait` za sintezo vezja !

## 7. Ne delaj kombinacijskih zank

---

- ▶ Povratna vezava v kombinacijskem vezju ni dobra praksa

`C <= not C;`

`a <= a + 1;`

- ▶ vezje bo osciliralo ali delovalo le v posebnih primerih

# Preglej izsek VHDL kode in ugotovi

---

- ▶ Kateri signali so izhodi ?
- ▶ V izseku VHDL kode smo prekršili naslednje pravilo:
- ▶ Kateri so kombinacijski in kateri sekvenčni deli vezja?

```
p_rgb: process (blank,x,y,color)
begin
  if blank='0' then
    if x>=256 and x<512 and y>=256 and y<272 then
      rgb <= color;
    else
      rgb <= "011";
    end if;
  else
    rgb <= "000";
  end if;
end process;
```

4!

```
rgb <= "000";
```



# Preglej izsek VHDL

---


- ▶ Kateri signali so izhodi ?
- ▶ V izseku VHDL kode smo prekršili naslednje pravilo:
- ▶ Kateri so kombinacijski in kateri sekvenčni deli vezja?

2!

```
p2: process(extclk, clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    delclk <= extclk;
  end if;
```

1!
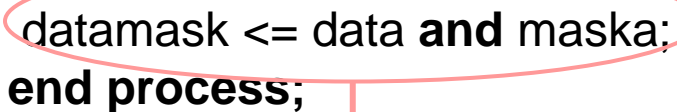
```
  datamask <= data and maska;
end process;
```



# Preglej izsek VHDL

---

- ▶ Kateri signali so izhodi ?
- ▶ V izseku VHDL kode smo prekršili naslednje pravilo:
- ▶ Kateri so kombinacijski in kateri sekvenčni deli vezja?

2!

```
p: process(x, y, sel)
begin
  case sel is
    when "00" =>
      xi <= x;
      yi <= y;
    when "01" =>
      xi <= y;
      yi <= STD_LOGIC_VECTOR(Tx);
  end case;
end process;
```

3!