



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*




Digitalni elektronski sistemi

strojno-opisni jezik

ravni modeliranja VHDL, SHDL in orodja

Zakaj strojno-opisni jezik?

učinkovitost opisa > shema

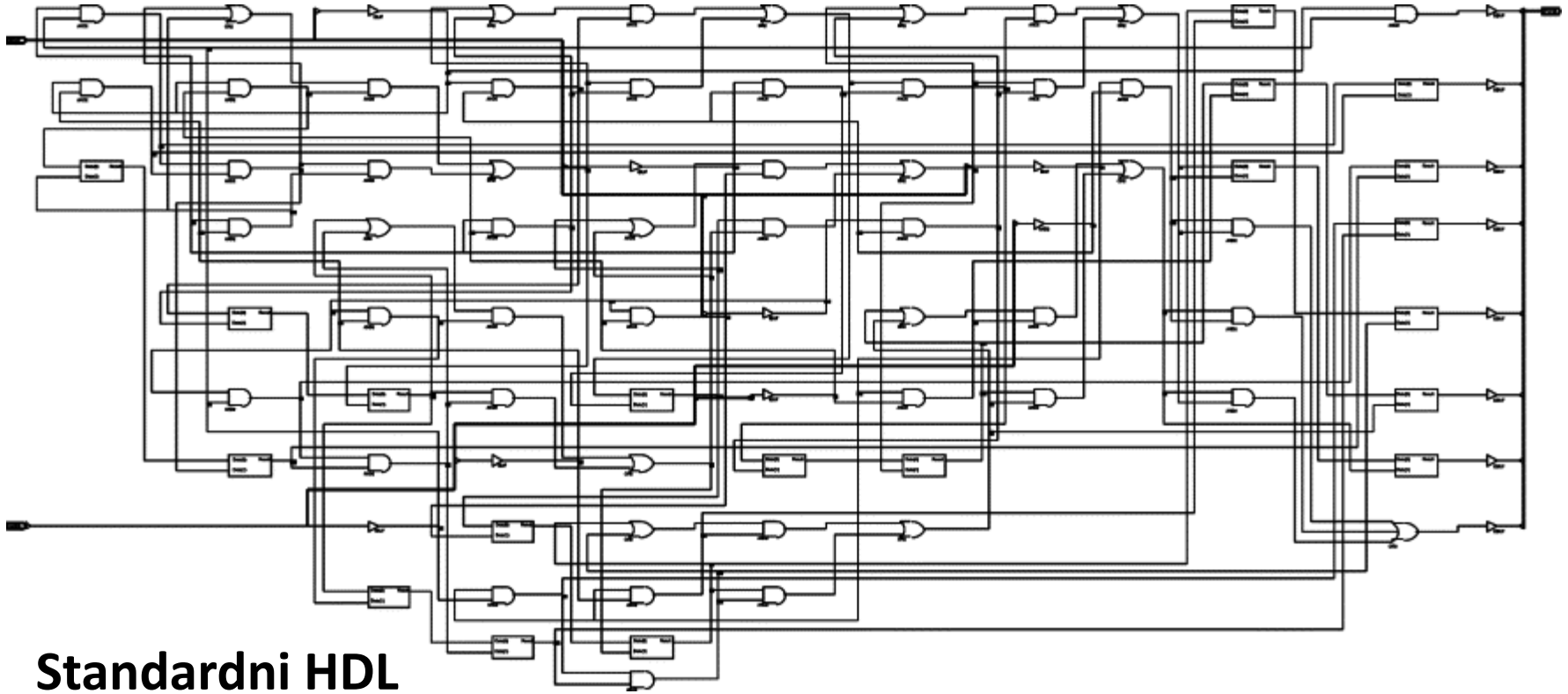

Standardni HDL

- VHDL
- Verilog
- SystemVerilog


Ravni modeliranja v HDL

- ▶ postopkovna (**behavioral**) – opis algoritma
- ▶ funkcijska (**dataflow, RTL**) – opis zgradbe z operatorji
- ▶ logična – opis zgradbe z logičnimi operacijami

Opis vezja na ravni logičnih vrat

- ▶ Elementi opisa: signali (poimenovane povezave) in vrata
- ▶ Opis logične sheme v strojno-opisnem jeziku
- ▶ npr. polni seštevalnik v jeziku Verilog:

 
```
module full_adder(a,b,cin,s,cout);  
input a, b, cin;  
output s, cout;  
  
xor(x, a, b);  
xor(s, x, cin);  
and(c1, a, b);  
and(c2, cin, x);  
or(cout, c1, c2);  
  
endmodule
```



Postopkovni model vezja


- ▶ Jezik VHDL: v procesu opišemo delovanje vezja
 - ▶ zgradbo vezja določi program za sintezo vezij
 
```
arhitektura
p1: process
ventil <= '0';
if pretok > 10 then
    ventil <= '1';
end if;
if alarm = '1' then
    ventil <= '0';
end if;
end process;
```




Obravnava modelov vezij
 
```
architecture logic of adder is
  signal c : std_logic;
begin
  sum <= c xor carry;
  c <= a xor b;
end logic;
```




Sintetizirano vezje

 


Graf simulacije (waveform)

Potek simulacije

 

dogodek

 

seznam dogodkov:

a: 0, 1 (T) carry: 0, 1 (T)

korak	čas	a	b	carry	sum	c
seznam	0	0, 1(T)	0	0, 1(T)	0	0
izvrši	T	1	0	1	0	0
izračunaj	T	1	0	1	1(T+Δ)	1(T+Δ)
izvrši	T+Δ	1	0	1	1	1
izračunaj	T+Δ	1	0	1	0(T+2Δ)	1
izvrši	T+2Δ	1	0	1	0	1

VHDL

Proces načrtovanja

1. razumeti nalogo
2. izdelati model
 - ▶ sintaksa
 - ▶ semantika
 - ▶ tehnološka implementacija
3. preveriti načrt
 - ▶ simulacija, prototip vezja

ključne besede:

"library", "use", "all", "entity", "port",
"in", "out", "is", "begin", "end" ...

pravila: ločila, pretvorba tipov

sočasni stavki
več prireditev
procesni blok
fronta ure

poraba strojnih virov
cena operatorjev
zapahi / flip-flopi

Števec v jeziku VHDL

Osnova : Opis

144 • Chapter 10: Modeling Counters

cnt <= cnt+1

deklaracije:

Velikost cnt

ura...

Example: 4-Bit Binary Up Counter in VHDL Using the Type UNSIGNED

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity Counter_4bit_Up is
port (Clock, Reset : in std_logic;
      CNT           : out unsigned(3 downto 0));
end entity;


architecture Counter_4bit_Up_arch of Counter_4bit_Up is
signal CNT_tmp : unsigned(3 downto 0);
begin
  COUNTER : process (Clock, Reset)
  begin
    if (Reset = '0') then
      CNT_tmp <= "0000";
    elsif (Clock'event and Clock='1') then
      CNT_tmp <= CNT_tmp + 1;
    end if;
  end process;

  CNT <= CNT_tmp;
end architecture;
```

The numeric_std package is needed to include the "+" operator. This operator only works on types signed/unsigned, so we will define the output CNT as type unsigned.

An internal signal is needed to support assignments in the form C <= C+1; because a port cannot be used as an argument in a signal assignment.

 A concurrent signal assignment is used to continually assign CNT_tmp to CNT.



The counter increments on each rising edge of clock.

When the counter reaches "1111", it rolls over to "0000" and continues.

Small HDL

▶ Poenostavljena sintaksa

- ▶ enostaven model vmesnika in deklaracije
- ▶ prireditve (=, <=), **when-else**, **if**
- ▶ ne zahteva pretvorb tipov (**celoštevilske vrednosti**)
- ▶ ne zahteva procesa, sinhrona logika

▶ Obseg

- ▶ signali: eno-bitni, signed, unsigned, naštevni, 1D zbirka
- ▶ vrednosti: **cela števila**, binarne ('1') in nizi ("101")
- ▶ operatorji: **and**, **or**, **not**, **xor**, **+**, **-**, *****, **&**, **sll**, **srl**
 - ▶ vektorski: **a(0)**, **b(3:0)**, **c(7 downto 0)**

Primer: seštevalnik

SHDL

:

VHDL


```
entity add
  a: in u10;
  b: in u5;
  sum: out u11;
begin
  sum = a+b
end
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;


entity add is
  port (
    a : in unsigned(9 downto 0);
    b : in unsigned(4 downto 0);
    sum : out unsigned(10 downto 0) );
end add;

architecture RTL of add is
begin
  sum <= resize(a,11) + resize(b,11);
end RTL;
```


Potek načrtovanja digitalnih vezij

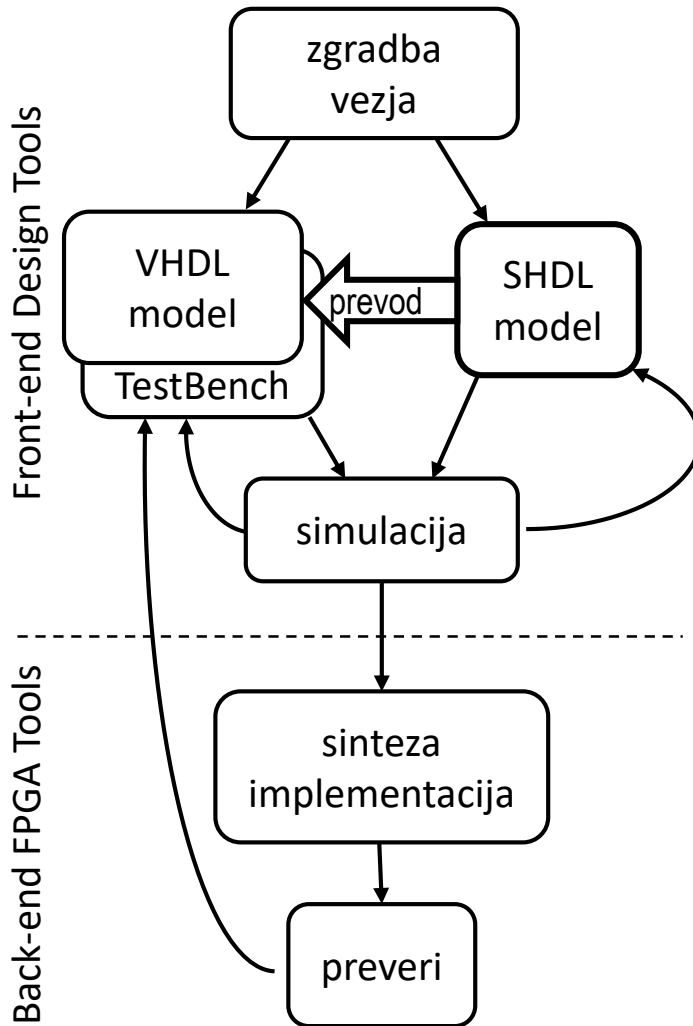

ModelSim

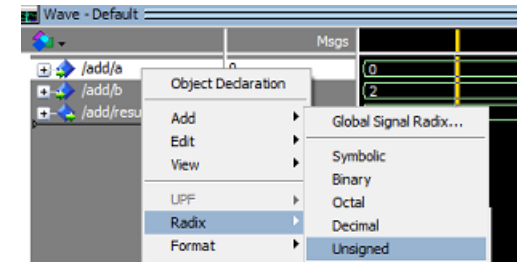

Intel
Quartus

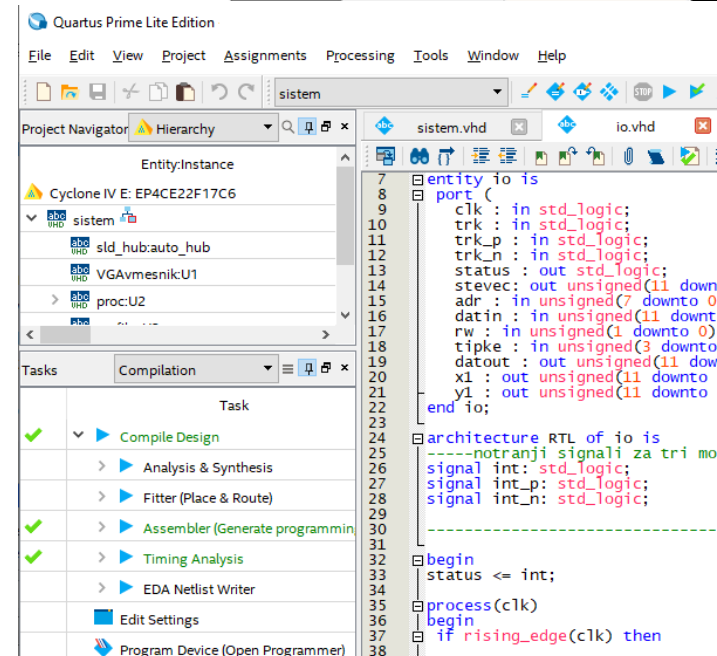

The screenshot displays the SHDL web tool interface. At the top, there are navigation buttons: 'Parse' (highlighted in green), 'Setup', 'Browse...', 'Save*', and 'Help !'. Below these are tabs for 'Ports', 'Analysis', 'VHDL', and 'TestBench'. The main area is split into two panels. The left panel shows the input VHDL code:

```
1 entity Vezje
2   reset: in u1
3   st: out u8
4 begin
5   if (reset) st <= 0 else st <= st + 1
6 end
```

A large yellow arrow points from this code to the right panel, which shows the output VHDL-2008 code:

```
entity Vezje is
port (
  clk : in std_logic;
  reset : in std_logic;
  st : out unsigned(7 downto 0) );
end Vezje;

architecture RTL of Vezje is
  signal st_sig : unsigned(7 downto 0) := "00000000";
begin
  st <= st_sig;

  process(clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      if reset = '1' then
        st_sig <= to_unsigned(0, 8);
      else
        st_sig <= st_sig + 1;
      end if;
    end if;
  end process;
end architecture RTL;
```

Below the code panels, a status bar indicates 'Parse finished. VHDL'.

Jezik in orodje razvito v laboratoriju na FE za hitrejše učenje VHDL

- ▶ poenostavljena vhodna sintaksa (deklaracija, prireditev, if)
- ▶ podatkovni tipi: eno-bitni: u1 in vektorski u8, s8, ...
- ▶ avtomatsko prevede v VHDL-1993 ali 2008
- ▶ načrtovanje in simulacija v brskalniku (Firefox, Chrome)

Kje dobim orodje ?

- ▶ v brskalniku Firefox ali Chrome odpri:
<https://lniv.fe.uni-lj.si/shdl/>
- ▶ na levi strani je okno za opis vezja v učnem jeziku

prevajanje modela

okno za opis vezja

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://lniv.fe.uni-lj.si/shdl/>. The application interface is divided into several sections:

- Navigation Bar:** Contains buttons for "Parse" (highlighted in green), "Setup", "Browse...", "Save", and "Help !".
- Model Selection:** Three tabs labeled "Model", "Analysis", and "VHDL".
- Form Fields:** Includes a "Name:" field with the value "Logic" and a "New" link, an "ID:" field, and a "pass:" field.
- Login:** A "Login" button.
- Table:** A table with columns "Name", "Add", "Del", and "Mode". The "Name" column contains a text input field, and the "Mode" column contains a checkbox.

Two red arrows point to specific elements: one points to the "Parse" button, and the other points to the "Name" input field in the table.

Priprava

- ▶ Opis modela vezja pripravimo tako, da določimo ime vezja (ena beseda, brez šumnikov) in priključke
- ▶ Primer izdelave kombinacijskega vezja za alarm:
 - ▶ kadar je vhod vklop=1 in je na logični 1 tudi eden izmed vhodov v1-v4, naj bo izhod alarm=1
 - ▶ določimo ime vezja: **logAlarm** (ime ne sme biti alarm, ker bo to oznaka enega izmed signalov)
 - ▶ napišemo v tabelo ports: **vklop in u1** (to pomeni, da imamo signal z imenom vklop, ki je enobitni vhod)

Name	Add	Del	Mode	Type
vklop			in	u1

Priprava ...

- ▶ nato kliknemo **add** in dodamo še nekaj vrstic
 - ▶ v1,v2,v3,v4 so štirje enobitni vhodi
 - ▶ alarm je enobitni izhod
 - ▶ vrata pa je enobitni vmesni signal
- ▶ kliknemo **new** in potrdimo vnos novega opisa vezja
 - ▶ v glavnem oknu se pojavi koda, ki predstavlja ogodje opisa vezja v jeziku SHDL

Name	Add Del	Mode	Type
vklop		in	u1
v1,v2,v3,v4		in	u1
alarm		out	u1
vrata			u1

```
Parse Setup Browse...
1 entity logAlarm
2   vklop: in u1;
3   v1,v2,v3,v4: in u1;
4   alarm: out u1;
5   vrata: u1;
6 begin
7
8 end
9
```

med **begin** in **end** dodamo stavke,
ki opisujejo zgradbo ali delovanje vezja

Opis vezja

- ▶ Vezje bomo opisali z dvema prireditvenima stavkoma
 - ▶ delovanje: kadar je vhod vklop=1 in je na logični 1 tudi eden izmed vhodov v1-v4, naj bo izhod alarm=1
 - ▶ eden predstavlja 4-vhodna OR vrata, drugi pa AND s katerim določimo končni izhod

```
Parse Setup Browse... Save*
1 entity logAlarm
2   vklop: in u1;
3   v1,v2,v3,v4: in u1;
4   alarm: out u1;
5   vrata: u1;
6 begin
7   vrata = v1 or v2 or v3 or v4
8   alarm = vrata and vklop
9 end
10
```

vrstni red stavkov, ki opisujeta vezje ni pomemben! (poskusi)

prireditvenim stavkom z operatorjem = pravimo sočasni stavki

Nekaj osnovnega o sintaksi učnega jezika

- ▶ Sintaksa SHDL je v primerjavi z VHDL zelo poenostavljena
 - ▶ sintaksa jezika VHDL je gostobesedna
 - ▶ jezik SHDL pozna le osnovne konstrukte za modeliranje digitalnih kombinacijskih in sinhronih sekvenčnih vezij
- ▶ Ločila med stavki so presledki, konec vrstice ali podpičja
 - ▶ podpičje na koncu stavkov ni obvezno
- ▶ ime vezja in ime signalov ne sme biti rezervirana beseda v SHDL ali VHDL
 - ▶ urejevalnik že sam obarva rezervirane besede jezika
 - ▶ če je beseda obarvana je lahko tudi ena izmed rezerviranih besed v jeziku VHDL, ki jo sicer SHDL ne zna prevesti!

Prevajanje in popravljanje napak

- ▶ Model prevedemo s klikom na Parse
- ▶ Če naredimo napako, dobimo opozorilo in osenčeno vrstico z napako
 - ▶ napako popravimo in ponovno prevedemo

```
Parse Setup Browse... Save*
1 entity logAlarm
2 vklop: in u1;
3 v1,v2,v3,v4: in u1;
4 alarm: out u1;
5 vrata: u1;
6 begin
7 vrata = v1 or /v2 or v3 or v4
8 alarm = vrata and vklop
9 end
```


Parse Error at 7:19: Expected signal or number!

```
Parse Setup Browse... Save*
1 entity logAlarm
2 vklop: in u1;
3 v1,v2,v3,v4: in u1;
4 alarm: out u1;
5 vrata: u1;
6 begin
7 vrata = v1 or2 v2 or v3 or v4
8 alarm = vrata and vklop
9 end
```

Parse Error at 7:16: Expecting '='!

Simulacija

- ▶ Preveden model vezja preizkusimo s simulacijo
 - ▶ signali za simulacijsko polje se berejo iz tabele Ports & Signals, kamor jih poljubno dodajamo oz. brišemo
 - ▶ ob spremembi modela je potrebno ponovno prevajanje (Parse)
- ▶ V simulatorju s klikanjem na graf nastavimo vhodne vrednosti (enobitna vrednost se ob vsakem kliku zamenja)

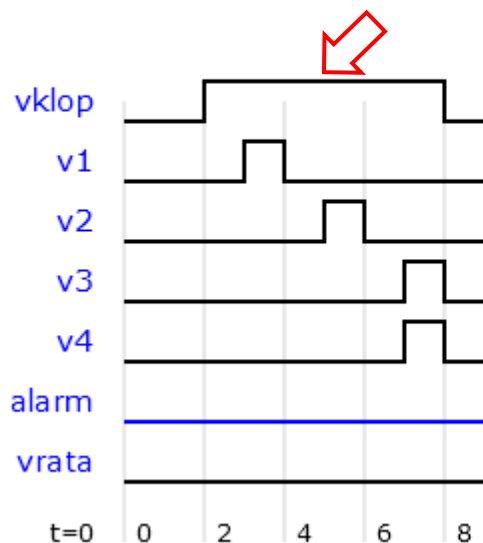

namig1 – za daljše signale kliknemo in potegnemo

namig2 – notranjih in izhodnih signalov ne moremo nastaviti z miško

Vektorski signali

- ▶ Večbitne signale predstavimo z vektorji, npr. namesto v_1, v_2, v_3, v_4 deklariramo 4-bitni vektor: **v in u_4**
 - ▶ elementi vektorja so $v(0), v(1), v(2)$ in $v(3)$

```
1 entity logAlarm2
2   vklop: in u1;
3   v: in u4;
4   alarm: out u1;
5   vrata: u1;
6 begin
7   vrata = v(0) or v(1) or v(2) or v(3)
8   alarm = vrata and vklop
9 end
```


Name	Add	Del	Mode	Type	
vklop			in	u1	x
v			in	u4	x
vrata				u1	x
alarm			out	u1	x

Simulacija z vektorji

- ▶ ob nastavljanju vhodov določa vrednost vektorja polje **Value**
- ▶ z desnim klikom na vektor spreminjamo prikaz med:
desetiškim / dvojiškim / analognim
 - ▶ namig: za pregled dvojiškega prikaza uporabi zoom +




 v **Value** zapišemo 6 in kliknemo vektor



Shranjevanje modela na lokalni računalnik

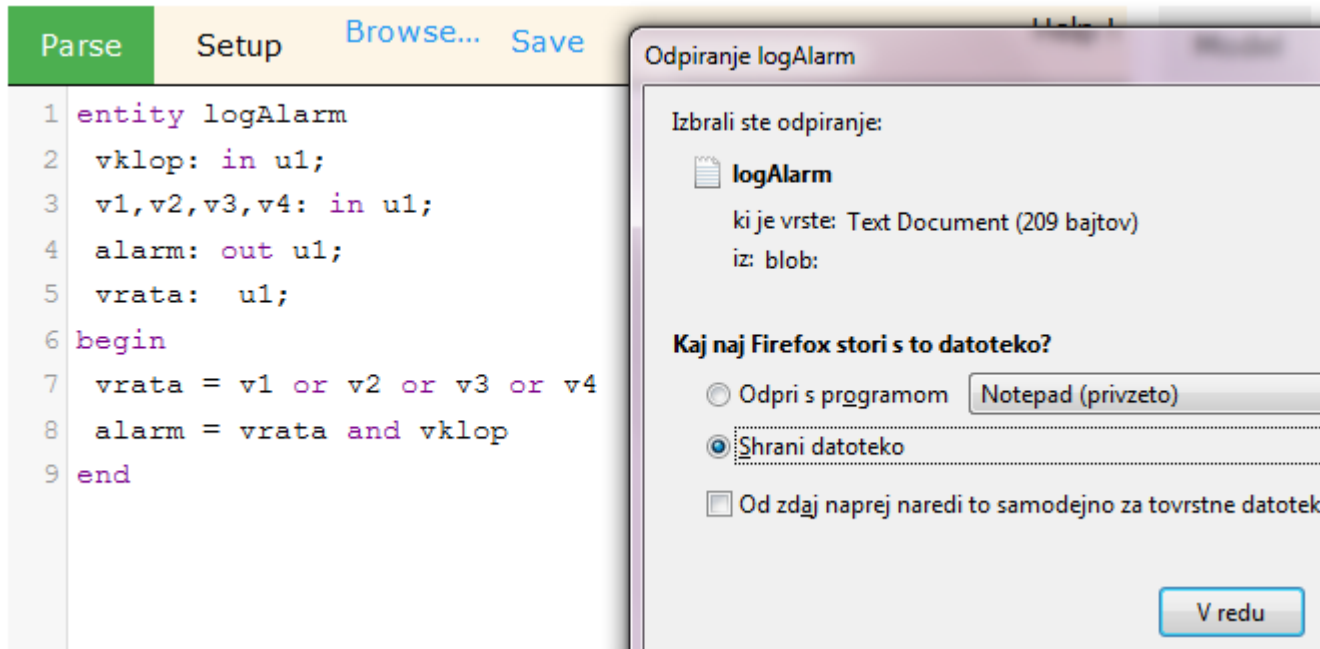- ▶ **Save** zapiše tekstovni opis vezja v datoteko, ki jo brskalnik naloži na lokalni računalnik (shrani v Download)



- ▶ **Browse...** uporabi za nalaganje shranjene datoteke
 - ▶ namig: datoteka je berljiva z urejevalnikom kode, npr. Notepad++, Windows Notepad pa bo prikazal vsebino brez zaključkov vrstic

Shranjevanje na strežnik

- ▶ SHDL omogoča prijavo in shranjevanje v spletno bazo, kar bomo uporabili za pregled vaših izdelkov
- ▶ Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom
 - ▶ ob uspešni prijavi dobite možnost branja iz baze in shranjevanja vaših modelov v bazo


Model Analysis VHDL

Name: [New](#)

ID: pass:

Model Analysis VHDL

Name: [New](#)

 

Spletna prijava...

▶ Branje datotek

▶ v okencu za izbiro datoteke boste imeli dva seznama:

1. Vaje seznam datotek vaše skupine (npr. des, pds), ki vam jih pripravi asistent
2. Saved je seznam datotek, ki ste jih sami shranili

▶ Shranjevanje opisa vezja

- ▶ model vezja in nastavitve vhodnih signalov se shrani v zapisu z imenom vezja (Name:)
- ▶ če delate nov model, uporabite drugo ime, da ne boste prepisali že obstoječ model
- ▶ V3.7, če se ime pri zapisu novega modela ne spremeni, se odjavite in ponovno prijavite

VHDL

- ▶ V zavihku VHDL se po prevajanju modela pojavi VHDL opis modela v standardnem strojno-opisnem jeziku VHDL
 - ▶ uporabimo ga npr. za tehnološko preslikavo in nalaganje vezja na FPGA razvojno ploščo
- ▶ Zavihek TestBench pa predstavlja testno strukturo za simulacijo v jeziku VHDL

The image shows a screenshot of a VHDL editor interface. The top menu bar includes 'Parse', 'Setup', 'Browse...', 'Save', and 'Help !'. Below the menu, the source code for an entity named 'logAlarm' is displayed. The code defines four input signals (vklop, v1, v2, v3, v4), one output signal (alarm), and a signal (vrata). The logic is defined in a 'begin' block where 'vrata' is the OR of the four inputs, and 'alarm' is the AND of 'vrata' and 'vklop'. The code ends with 'end'.

```
1 entity logAlarm
2   vklop: in u1;
3   v1,v2,v3,v4: in u1;
4   alarm: out u1;
5   vrata: u1;
6 begin
7   vrata = v1 or v2 or v3 or v4
8   alarm = vrata and vklop
9 end
```

On the right side, the 'Output VHDL-2008' window is open, showing the synthesized VHDL-2008 code. It includes library declarations for IEEE, use clauses for IEEE.std_logic_1164.all and IEEE.numeric_std.all, and the entity declaration for logAlarm with its port list.

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity logAlarm is
port (
  vklop : in std_logic;
  v1, v2, v3, v4 : in std_logic;
  alarm : out std_logic );
end logAlarm;
```

Opis sekvenčnih vezij

- ▶ Dodajmo v alarm odštevalnik časa, da bo izhod aktiven le nekaj ciklov ure

```
entity logAlarm2
  vklop: in u1;
  v: in u4;
  alarm: out u1;
  vrata: u1;
  cnt: u3
begin
  vrata = v(0) or v(1) or v(2) or v(3)
  if cnt>0 then
    cnt <= cnt - 1
    alarm = 1
  else
    alarm = 0
  end
  if vrata and vklop then
    cnt <= 5
  end
end
```

3-bitni števec cnt


aktiviran alarm postavi števec na 5, nato pa se zmanjšuje do 0

števec naj se spreminja ob uri (clk), zato uporabimo prireditvev z <=

prireditvenim stavkom z operatorjem <= pravimo sekvenčni stavki


Simulacija

 - ▶ na simulaciji se pojavi ura (clk)
- ▶ ob aktiviranju alarma bo šel izhod na 1 za 5 ciklov ure
 - ▶ nov signal cnt je potrebno dodati v tabelo signalov
 - ▶ ob večkratnem kliku na Run se simulacija nadaljuje od zadnjega shranjenega stanja vezja
 - ▶ za ponovno izvedbo simulacije od začetka najprej prevedi vezje



V razmislek

 - ▶ Kaj se zgodi, če zamenjamo vrstni red if stavkov?
- ▶ poskusi razložiti...



Pomni: vrstni red sekvenčnih stavkov je pomemben.

Če so izpolnjeni pogoji za izvedbo več sekvenčnih prireditev istemu signalu, se dejansko izvede le zadnja prireditev!

Poročilo analize modela vezja

- ▶ zavihek Analysis: prikaz uporabljenih virov
 - ▶ število priključkov (I/O), flip-flopov, log. vrat, operacij in izbiralnikov (mux)

```
Parse Setup Load... Save Help !
1 entity logAlarm2
2   vklop: in u1;
3   v: in u4;
4   vrata: u1;
5   alarm: out u1;
6   cnt: u3
7 begin
8   vrata = v(0) or v(1) or v(2)
9   if cnt>0 then
10    cnt <= cnt-1
11    alarm = 1
12 else
13    cnt <= 0
```

Model Analysis VHDL

Analysis

```
entity logAlarm2
vrata = ((v(0) | v(1)) | v(2))
if (cnt > 0)
  cnt <= (cnt - 1)
  alarm = 1
else
  cnt <= 0
  alarm = 0

if ((vrata == 1) & (vklop == 1))
  cnt <= 5
```

Resources

```
I/O pins : 6
Flip-flops: 3
Log gates: 4
Arith op.: 1
Comp op.: 3
Mux: 2
```


Avtomatsko generiran VHDL model

```
1 entity logAlarm2
2   vklop: in u1;
3   v: in u4;
4   vrata: u1;
5   alarm: out u1;
6   cnt: u3
7 begin
8   vrata = v(0) or v(1) or v(2) or v(3)
9   if cnt>0 then
10    cnt <= cnt-1
11    alarm = 1
12 else
13    cnt <= 0
```

Parse finished.
Generate VHDL.

```
VHDL TestBench VCD Copy
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity logAlarm2 is
port (
  clk : in std_logic;
  vklop : in std_logic;
  v : in unsigned(3 downto 0);
  alarm : out std_logic );
end logAlarm2;

architecture RTL of logAlarm2 is
  signal vrata : std_logic;
  signal cnt : unsigned(2 downto 0) := "000";
begin
  vrata <= ((v(0) or v(1)) or v(2)) or v(3);

  process(cnt)
  begin
    if cnt > 0 then
      alarm <= '1';
    else
      alarm <= '0';
    end if;
  end process;
```

- ▶ TestBench: testna struktura za simulacijo
- ▶ VCD: zapis oblike signalov (Value Change Dump)

Povzetek

- ▶ Razloži ravni modeliranja digitalnih vezij.
 - ▶ Navedi primer v jeziku SHDL ali VHDL

- ▶ Kaj je strojno-opisni jezik?
 - ▶ Kaj lahko naredimo z modelom vezja?
 - ▶ Razloži delovanje simulatorja.
 - ▶ Opiši potek načrtovanja vezij s strojno-opisnim jezikom.