

Osnove strojno-opisnega jezika


Digitalni elektronski sistemi 2024/25

Andrej Trost



Logično vezje

 - gradniki vezja: izbiralniki, seštevalniki, primerjalniki, flip-flopi, registri, pomnilniški bloki...



Modeli digitalnih elektronskih naprav

Enostavni (abstraktni) in podrobni modeli

- algoritem
 - poenostavljen opis delovanja računalniške naprave
 - npr. opis zaporedja operacij
- logično vezje
 - poenostavljen opis digitalnega elektronskega vezja
 - npr. opis transformacij logičnih vrednosti
- analogno vezje
 - poenostavljen opis elektronske naprave
 - idealizirane komponente vezja (npr. upor ima le upornost)
- fizikalni model
 - opis naprave s fizikalnimi zakoni
 - npr. opis dogajanje v plasteh integriranega vezja

Zakaj potrebujemo strojno-opisni jezik

HDL – Hardware Description Language

- učinkovito načrtovanje in simuliranje digitalnih vezij
- bolj abstrakten v primerjavi z Boolovo logiko (manj podrobnosti)
 - hitrejši razvoj kompleksnih vezij
 - hitrejše testiranje vezij
- standarden opis podpira različna orodja in tehnologije
- avtomatska pretvorba v shemo in nižji nivo opisa
 - sinteza vezja

Verilog

SystemVerilog

IEEE standard: Verilog, SystemVerilog, in VHDL


SHDL je poenostavljen VHDL za učne namene razvit v Laboratoriju za načrtovanje integriranih vezij

VHDL

Very high-speed IC
Hardware
Description
Language

SHDL

Small HDL

 

Lastnosti jezikov Verilog in VHDL

- Verilog in VHDL opisujeta splošna logična vezja, omogočata simulacijo vezij in sintezo v izbrano tehnologijo

| lastnost | Verilog | VHDL |
|--------------------|--|--|
| standard | IEEE 1364 ('95, 2001) | IEEE 1076 ('93, 2008) |
| sintaksa | jedrnata, C šibka pravila | gostobesedna, ADA stroga pravila |
| podatkovni tipi | malo | veliko |
| sočasnost | slabše določena | dobro določena |
| podpora simulacije | osnovna (močna: SystemVerilog) | močna |
| uporaba | ASIC/FPGA (ZDA) hitra digitalna vezja | FPGA (Evropa) kritični, kompleksni modeli |

Načini modeliranja vezja


Strukturni opis

- opis sheme
- primer v jeziku **Verilog**

```
module FA(a,b,cin,s,cout);
    input a, b, cin;
    output s, cout;

    xor(x, a, b);
    xor(s, x, cin);
    and(c1, a, b);
    and(c2, cin, x);
    or(cout, c1, c2);


endmodule
```

 

Funkcijski opis (dataflow)

- prireditveni stavki opisujejo gradnike
- opis sledi zgradbi vezja, primer v SHDL
 
```
entity logika
    a: in u4;
    add: u4;
    n: out u1;
begin
    add = a + 1
    n = 1 when add=0 else 0
end
```




```
assign add = a + 1;
assign n = (add == 0) ? 1 : 0;
```

Postopkovni opis

- zgradbo vezja določi program za sintezo
- primer procesa v jeziku VHDL
 
```
p1: process(pretok, alarm)
begin
    ventil <= '0';
    if pretok > 10 then
        ventil <= '1';
    end if;
    if alarm = '1' then
        ventil <= '0';
    end if;
end process;
```



```
always @* begin
    ventil = 0;
    if (pretok > 10) ventil = 1;
    if (alarm == 1) ventil = 0;
end
```

Kaj delamo v strojno-opisnem jeziku?

prireditveni stavki
operacije: **and,or,+,***

izbira
if, case,...

delitev
komponente

načrt vezja
opis, model

ponovitev
stanje

povezave in
komponente
sestavlja

Povezave vezja: SHDL / VHDL

```
ime vezja  
entity decod  
a1,a0: in u1;  
y3,y2,y1,y0: out u1;  
begin  
    y3 = a0 and a1  
    y2 = not a0 and a1  
    y1 = a0 and not a1  
    y0 = not a0 and not a1  
end
```

vhodi
izhodi


direktno
povezana
logika

```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
entity decod is  
port (  
    a1, a0 : in std_logic;  
    y3, y2, y1, y0 : out std_logic );  
end decod;
```

u1: 1-bitna povezava, 0 ali 1

std_logic: '0','1','Z','U','X','H','L'

Večbitni (vektorski) priključki

 

SHDL

```
entity decod
  a: in u2
  y: out u4
```

VHDL

```
entity decod is
  port (a : in std_logic_vector (1 downto 0);
        y : out std_logic_vector (3 downto 0)
      );
end decod;
```

MSB LSB

A horizontal line representing a 4-bit vector. Two arrows point downwards from the top and bottom ends of the line, labeled "MSB" and "LSB" respectively, indicating the most significant bit and the least significant bit.

Omejitev: u64


Omejitev: 2,147,483,647 bitov?
v praksi 1-8M

*VHDL priključki

- VHDL opisuje poleg vhodov (smer: **in**) in izhodov (**out**) tudi prave dvosmerne priključne (**inout**) ter izhode z notranjo povezavo (**buffer**)

```
entity vezje is  
port ( ime : smer tip; ...
```

 smer: **in**, **out**, **inout**, **buffer**



buffer (notranji in izhodni signal)

Podatkovni tip vektorjev

SHDL

- ▶ nepredznačen, npr. u4
 - ▶ vrednost: "1101" ali 13
- ▶ predznačen, npr. s4
 - ▶ "1101" ali -3

VHDL

- ```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;
```
- ▶ dvojiški: **std\_logic\_vector**, "0101"
  - ▶ celoštevilski: **integer**, 5
  - ▶ nepredznačen: **unsigned**, "1101" (13)
  - ▶ predznačen: **signed**, "1101" (-3)

# Signali in konstante

```
entity test
```

```
not_sig: u4
konst0: u1 = 0
```

```
begin
```

```
architecture one of test is
```

```
signal not_sig: unsigned(3 downto 0);
constant konst0: std_logic := '0';
```


```
begin
```

- ▶ enobitne: '0', '1' ali 0,1
- ▶ dvojiški vektor: "011", 3, 0x3
- ▶ enobitne: '0' ali '1'
- ▶ vektorske: "011"
- ▶ šestnajstiške: X"3"
- ▶ cel vector na 0: (**others => '0'**);
 
# \*VHDL zahteva eksplicitno pretvarjanje tipov

```
signal a, b: std_logic_vector(3 downto 0);
signal an: unsigned(3 downto 0);


begin
 an <= unsigned(a);
 b <= std_logic_vector(an);
```



# HDL prireditveni stavek


v jeziku C/C++

```
a = 1;
a = b;
```

 

v jeziku VHDL

```
a <= '1';
a <= b;
```

 

v jeziku SHDL

```
a = 1
a = b
```

- HDL opisuje krátký stík!

# Vektorske operacije

a,b,c: u8;

c = **not** (a **xor** b);


high = a(7 **downto** 4)

low = a(3 **downto** 0)

sign = a(7)

b = high **&** low

c = sign **&** "000" **&** low

 

signed, unsigned

signal a,b,c: **std\_logic\_vector**(7 **downto** 0);

c <= **not** (a **xor** b);

- ▶ **and, or, not, xor, xnor...**
- ▶ Podvektor in sestavljanje: **&**

high <= a(7 **downto** 4); -- 4 bitni podvektor

low <= a(3 **downto** 0); -- 4 bitni podvektor


sign <= a(7); -- sign je tipa std\_logic

b <= high **&** low;

c <= sign **&** "000" **&** low;
 
# Seštevalnik

- ▶ v jeziku VHDL uporabimo tip **signed** ali **unsigned**



```
entity add
 a,b: in u8;
 sum,inc: out u8;
begin
 sum = a+b
 inc = a+1
end
```

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity add is
 port (
 a, b : in unsigned(7 downto 0);
 sum, inc : out unsigned(7 downto 0));
end add;
```


- ▶ Kaj pa vsota s prenosom?

```
architecture RTL of add is
begin
 sum <= a + b;
 inc <= a + 1;
end RTL;
```
 
# Pogojni prireditveni stavek

mux = a **when** sel=0 **else** b *-- izbiralnik*  
flag = 1 **when** a>b **else** 0 *-- primerjalnik*  
add = a+b **when** b>0 **else** a-b

mux <= a **when** sel='0' **else** b;  
flag <= '1' **when** a>b **else** '0';  
add <= a+b **when** b>0 **else** a-b;



## ► relacijski operatorji:


|       |          |       |                    |        |                     |
|-------|----------|-------|--------------------|--------|---------------------|
| =     | /=       | >     | >=                 | <      | <=                  |
| enako | ni enako | večje | večje ali<br>enako | manjše | manjše<br>ali enako |

# Funkcijski opis kombinacijske logike

- premik bitov


$$z5 = a4 \& '0'$$

$$z4 = a4 \text{ sll } 1$$

 


- logična vrata

$$z2 = a2 \text{ and } b2$$

 

- izbiralnik


$$z1 = a4(n2)$$

 

- ROM


$$c: u4 = "1001"$$

$$z1 = c(n2)$$

 

- pomikalnik (splošni)

$$z8 = a8 \text{ sll } n3$$

 

- primerjalnik


$$z1 = 1 \text{ when } a4 > b4 \text{ else } 0$$



- seštevalnik

$$z5 = a4 + b4$$

$$z4 = a4 + b4$$

 

- odštevalnik

$$z5 = a4 - b4$$

$$z4 = a4 - b4$$




- množilnik

$$z8 = a4 * b4$$



- delilnik, .... ?

 

# Postopkovni opis: VHDL proces

Znotraj procesnega okolja so **sekvenčni stavki**

- ▶ vrstni red stavkov je v procesu lahko pomemben
- ▶ med sekvenčne stavke spada pogojni (**if**) stavek
- ▶ dovoljeno je narediti več prireditev enemu signalu, dejansko se izvrši le zadnja prireditev

primerjava: **process** (a, b)  
**begin**  
    enako <= '0';  
    **if** a=b **then**  
        enako <= '1';  
    **end if**;  
**end process**;

enako = 0  
**if** a=b **then**  
    enako = 1  
**end**

SHDL: pri prevodu v VHDL  
naredi procesno okolje

# \*VHDL: zgradba procesnega okolja

```
oznaka: process (seznam signalov)
begin
.....
end process;
```

- ▶ z **oznako** poimenujemo del vezja, ki ga predstavlja proces
- ▶ simulacija procesa se izvrši ob spremembi enega izmed signalov iz **seznama**
  - ▶ v kombinacijskih vezjih navedemo vse signale, ki predstavljajo vhode v proces
  - ▶ VHDL-2008 pozna skrajšano obliko: **process (all)**

# Pogojni stavek

- ▶ opcijski **else**, če pogoj ni izpolnjen
- ▶ **elsif** za povezane pogoje

```
if pogoj then
 stavki(1);
else
 stavki(2);
end if;
```

```
if pogoj then
 stavki(1)
else
 stavki(2)
end
```

```
if pogoj1 then
 stavki(1);
elsif pogoj2 then
 stavki(2);
else
 stavki(3);
end if;
```

```
if pogoj1 then
 stavki(1)
elsif pogoj2 then
 stavki(2)
else
 stavki(3)
end
```

```
p_max: process(a, b)
begin
 if a>b then
 max <= a;
 else
 max <= b;
 end if;
end process;
```

# Primer: 4-bitna binarna koda v BCD

- ▶ postopkovni opis s pogojnim stavkom
- ▶ ...ali pa funkcijski opis z dvema stavkoma


```
if bin>9 then
 enice = bin - 10
 desetice = 1
else
 enice = bin
 desetice = 0
end
```

=

```
enice = bin - 10 when bin>9 else bin
desetice = 1 when bin>9 else 0
```

VHDL:
 
```
p: process(bin)
begin
if bin>9 then
 enice <= bin - 10;
 desetice <= '1';
else
 enice <= bin;
 desetice <= '0';
end
end process;
```



# Zaporedje pogojev: prioriteta

```
p: process(int0, int1, int2)
begin
 if int0='1' then
 v <= "01"
 elsif int1='1' then
 v <= "10";
 elsif int2='1' then
 v <= "11";
 else
 v <= "00";
 end if;
end process;
```

=

SHDL V3.0 razširjene oblike when...else  
ne pozna !

```
v <= "01" when int0='1' else
 "10" when int1='1' else
 "11" when int2='1' else
 "00";
```

int0 ima prednost pred  
int1, ki ima prednost pred  
int2 ...

# Zaporedje pogojev in stavek case\*

```
if (int0) then v=1
elsif (int1) then v=2
elsif (int2) then v=3
else v=0
end
```

```
if digit=0 then display="0011111"
elsif digit=1 then display= "00000110"
else display= "11111001"
end
```

```
process(int0,int1,int2)
begin
 if int0 = '1' then
 v <= to_unsigned(1, 2);
 elsif int1 = '1' then
 v <= to_unsigned(2, 2);
 elsif int2 = '1' then
 v <= to_unsigned(3, 2);
 else
 v <= to_unsigned(0, 2);
 end if;
end process;
```

```
process(digit)
begin
 case digit is
 when "00" =>
 display <= "00111111";
 when "01" =>
 display <= "00000110";
 when others =>
 display <= "11111001";
 end case;
end process;
```

# Primer: večbitni izbiralnik 4-1

```
if mode = "00" then
 mux = a
elsif mode = "01" then
 mux = b
elsif mode = "10" then
 mux = c
else
 mux = d
end
```




```
m: process(mode,a,b,c,d)
begin
 case mode is
 when "00" =>
 mux <= a;
 when "01" =>
 mux <= b;
 when "10" =>
 mux <= c;
 when others =>
 mux <= d;
 end case;
end process;
```

# Sekvenčna vezja

- proces omogoča prizanje vrednosti signalom na več mestih
- če signalu ne določimo vrednosti, se bo ohranjala zadnja vrednost
  - dobimo sekvenčno vezje: nesinhronizirani zapah

```
p: process(set, clear)
begin
 if set='1' then
 flag <= '1';
 elsif clear='1' then
 flag <= '0';
 end if;
end process;
```
 
```
if set = 1 then
 flag = 1
elsif clear = 1 then
 flag = 0
end
```




SHDL parser javi: **Warning:** Uncomplete assignment creates latch!

# Sinhrona sekvenčna vezja


- stanja sinhronih vezij se spreminja ob uri
  - prva fronta: clk'event and clk='1' ali `rising_edge(clk)`
  - zadnja: clk'event and clk='0' ali `falling_edge(clk)`

```
FF: process (clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 q <= d;
 end if;
end process;
```

q <= d

 


Podatkovni flip-flop

 

SHDL prireditev `<=` se izvede ob prvi fronti ure clk,  
parser avtomatsko naredi procesno okolje s pogojem za fronto ure
 
# Zapah in register s flip-flopi



```
entity zapah
 d: in u4
 en: in u1
 q1, q2: out u4
begin
 if en=1 then
 q1 = d
 q2 <= d
 end
end
```



- flip-flop zakasni vhod za en cikel ure, zapah je transparenten
  
# Zapah in register s flip-flopi

```
entity zapah
d: in u4
en: in u1
q1, q2: out u4
begin
if en=1 then
q1 = d
q2 <= d
end
end
```



- flip-flop izloči motnje, če se podatek spreminja znotraj cikla ure

# Opis sinhronih vezij

- ne želimo asinhronih pomnilnih elementov (**latch**)
- za sintezo flip-flopov uporabimo ustrezeno obliko zapisa

I. oblika: samo ura

```
FF: process (clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 q <= d;
 end if;
end process;
```

q <= d

II. oblika: ura in asinhroni reset

```
FF: process (clk, reset)
begin
 if reset='1' then
 q <= "00000000";
 elsif rising_edge(clk) then
 q <= d;
 end if;
end process;
```

SHDL opisuje sinhrona vezja I. oblike, pri prevodu v VHDL lahko nastavimo tudi asinhroni reset

# Sekvenčna vezja in povratne zanke

- sekvenčno vezje ima lahko povratno zanko
  - trenutno stanje registra določa kakšno bo novo stanje
- primer: sinhroni števec

## I. oblika

```
stev: process (clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 st <= st + 1;
 end if;
end process;
```

```
st <= st + 1;
```

- ▶ na podlagi stanja izhoda izračunamo novo stanje
- ▶ če je signal st zunanji priključek, mora biti deklariran kot buffer

# Sinhroni števec v jeziku VHDL

- signal st je hkrati vhod in izhod (deklaracija buffer) ali pa deklariramo notranji signal, ki ga priredimo izhodnemu signalu

```
entity stev is
 port (clk : in std_logic;
 st : buffer unsigned(3 downto 0));
end stev;

architecture RTL of stev is
begin
 process(clk)
 begin
 if rising_edge(clk) then
 st <= st + 1;
 end if;
 end process;
end RTL;
```

```
entity stev is
 port (clk : in std_logic;
 st : out unsigned(3 downto 0));
end stev;

architecture RTL of stev is
 signal st_sig : unsigned(3 downto 0) := "0000";
begin
 process(clk)
 begin
 if rising_edge(clk) then
 st_sig <= st_sig + 1;
 end if;
 end process;

 st <= st_sig;

end RTL;
```

# Števec z razponom od 0 do 9 (BCD)

s sinhronim signalom reset

```
bcd: process (clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 if q < 9 then
 q <= q + 1;
 else
 q <= "0000";
 end if;
 end if;
end process;
```

```
bcd: process (clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 if reset='1' then q <= "0000";
 else
 if q < 9 then
 q <= q + 1;
 else
 q <= "0000";
 end if;
 end if;
 end if;
end process;
```

```
if (reset) then q <= 0
else
 if q<9 then q <= q+1
 else q <= 0 end
end
```




# Flip-flop z negatorjem

- sinhrono vezje s povratno zanko

- opis negatorja
- opis flip-flopa

 
```
entity FFneg
 q: out u1;
 d: u1;
begin
 d = not q;
 q <= d;
end
```




- kompakten opis z enim prireditvenim stavkom:

```
entity FFneg
 q: out u1;
begin
 q <= not q;
end
```


# Serijski števec

 

 - npr. 3 zaporedni flip-flopi z negatorjem  
 $\text{cnt} = \text{q}_2 \& \text{q}_1 \& \text{q}_0$




 - flip-flopi proženi na zadnjo fronto ure


 
# Serijski števec

- serijski števec ni sinhrono vezje (vsak flip-flop ima svojo uro)
- zakasnitve...



- če je zakasnitev števca zelo majhna v primerjavi s periodo ure bi bil tak števec uporaben, sicer pa raje naredimo sinhroni števec!


# Struktурно načrtovanje s komponentami

- ▶ model vezja je sestavljen iz para **entity-architecture**
- ▶ posamezne modele povezujemo v večje vezje, tako da jih vključimo v opis vezja kot komponente
  - ▶ podobno risanju sheme vezja

## Struktурно načrtovanje

- ▶ struktura (zgradba) vezja, ki temelji na povezavi komponent
- ▶ hierarhična struktura vezja
  - ▶ celotno vezje je sestavljeno iz komponent, ki so zgrajene iz enostavnejših komponent...

# Model vezja s komponentami

 


- komponenta je opisana s samostojnim modelom, ki je preveden v skupno knjižnico
- v vezje lahko vključimo poljubno število komponent z enakim modelom

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.numeric_std.all;

entity ff is
port (
 clk : in std_logic;
 d : in std_logic;
 q : out std_logic);
end ff;

architecture RTL of ff is
begin
process(clk)
begin
 if rising_edge(clk) then
 q <= d;
 end if;
end process;
end RTL;
```

# Model vezja s komponentami

 

- stavek port map opiše instanco komponente
- določi unikatno oznako, ime in povezave

```
architecture strukt of vezje is
 signal d,q,q1 : std_logic;
begin
 d <= not q;

 f1: entity work.ff port map(clk=>clk, d=>d, q=>q);

 f2: entity work.ff port map(clk=>clk, d=>q, q=>q2);
end strukt;
```

↑  
knjižnica in  
ime komponente

→ povezave

# Deklaracija komponente

- če ni navedena knjižnica, mora biti posamezna vrsta komponente deklarirana

```
deklaracija {
 architecture strukt of vezje is
 component ff is
 port (
 clk : in std_logic;
 d : in std_logic;
 q : out std_logic);
 end component;

 signal d,q,q1 : std_logic;
 begin
 d <= not q;

 f1: ff port map(clk=>clk, d=>d, q=>q);

 f2: ff port map(clk=>clk, d=>q, q=>q2);
 end strukt;
```

samo ime komponente  
brez "entity" in knjižnice

# Pravila povezovanja

- priključke komponente vežemo na notranje ali zunanje signale vezja
  - omejitve: **out** povezan le na **out**, **in** le na **in**, **buffer** le na **buffer** ...

signal komponente

```
oznaka: ime_komp port map (sk1=>sv1, sk2=>sv2, sk3=>open);
```

- vsi vhodni signali morajo biti povezani
- kakšen izhod je lahko nepovezan (**open**)
- pri krajšem zapisu izpustimo signale komponente (vrstni red je pomemben!)

```
f1: ff port map(clk, d, q);
```

```
f2: ff port map(clk, q, q2);
```

# Povzetek

- modeli logičnega vezja
- strojno-opisni jeziki
- signali in priključki v SHDL/VHDL
- funkcijski opis: operacije, prireditev
- postopkovni opis in pogojni stavek
- opis sekvenčnih vezij
- povratna zanka (števci)
- struktурно načrtovanje