

Sinteza in simulacija


Digitalni elektronski sistemi 2024/25

Andrej Trost



UNIVERZA
V LJUBLJANI | Fakulteta
za elektrotehniko

Načrtovanje digitalnega vezja

 

Analiza in simulacija

- logične in električne lastnosti
- preveri delovanje vezja
 - ali vezje izvaja predvidene operacije

Logična sinteza

- pretvorba opis vezja v tehnološko obliko
- iz abstraktnega v podroben model
- rezultat je vezje iz logičnih gradnikov, ki so primerni za fizično izvedbo

Sinteza vezja iz strojno-opisnega jezika


- sintetizator ([synthesis tool](#)) pretvori HDL v vezalno shemo
 - preveri sintakso in morebitne napake
 - iz opisa izloči gradnike vezja in povezave med njimi
 - izvede optimizacijo
- strukturni opis
 - najenostavnejši, ker že modelira gradnike in povezave
- funkcionalni opis
 - vsaj stavek predstavlja logiko povezano na signal, ki mu prinejemo vrednost
- postopkovni opis
 - zahteva analizo opisa in iskanje vzorcev
 - delitev na kombinacijski in sekvenčni del vezja

Sinteza kombinacijskih vezij

- v postopkovnem opisu definiramo vrednosti pri vseh pogojih:
 - vrednost priedimo pri vsakem “**if**” in “**else**” ali
 - vrednost priedimo na začetku procesa in jo spremenimo v “**if**” stavkih
- npr: primerjalnik

```
primerjava: process (a, b)
begin
  if a=b then
    enako <= '1';
  else
    enako <= '0';
  end if;
end process;
```
 
```
primerjava: process (a, b)
begin
  1. enako <= '0';
  if a=b then
    enako <= '1';
  end if;
end process;
```



- vrstni red stavkov je pomemben !

Popravi model vezja

- Kaj je narobe z modelom izbiralnika s signalom za omogočanje (en)?

```
entity demo
  a, en, d0, d1: in u1
  y: out u1;
begin
  1. if en=0 then
    y = 0
  end
  2. if a=0 then
    y = d0
  else
    y = d1
  end
end
```

- prvi stavek se ne izvede, ker drugi stavek v vsakem primeru (if-else) nastavi izhod
- potrebno je zamenjati vrstni red stavkov ali pa združiti pogoje v en stavek s prioriteto (if-elsif-else)

Vrstni red stavkov

- Ali je vrstni red označenih stavkov pomemben?

```
if c=1 then  
1.   y = x  
2.   x = 0  
end
```

```
1. z = x  
2. if sel=1 then  
    x = a  
else  
    x = b  
end
```

```
if s=1 then  
1.   a = 1  
end  
a = 0  
b = a
```

- NE, kadar prirejamo vrednost različnim signalom, sicer DA

Zapah

- Ali je v kodi opisan zapah?

```
if c=1 then  
    a = d  
end
```


```
if c=1 then  
    a = 1  
elsif c=2 then  
    a = 2  
end
```

```
if e=1 then  
    if c=1 then  
        a = 1  
    else  
        a = 0  
    end  
end
```

- DA, ker izhodni signal ni definiran v vseh primerih

Sinteza sekvenčnih vezij
 
```
entity Logic
  d: u1;
  q,q1: u1;
  q2: out u1;
begin
  d = not q
  q <= d
  q1 <= q
  q2 <= q1
end
```



- prireditev ob uri opisuje flip-flop ali register
- vrstni prireditvenih stavkov z različnimi izhodi ni pomemben!

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q <= d;
    q1 <= q;
    q2 <= q1;
  end if;
end process;
```


```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q2 <= q1;
    q <= d;
    q1 <= q;
  end if;
end process;
```

```
process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    q2 <= q1;
    q1 <= q;
    q <= d;
  end if;
end process;
```



Sinteza vezij s povratno zanko

- model vezja razdelimo na kombinacijski in sekvenčni del
- primer: sinhroni števec
 
```
entity stev
  st: out u3
begin
  st <= st + 1
end
```



 
 
```
entity stev
  st: out u3;
  nasl_st: u3;
begin
  st <= nasl_st
  nasl_st = st + 1
end
```



Sinhroni števec z omogočanjem štetja


- števec ob enable=0 ohranja zadnje stanje, ob enable=1 pa se povečuje
- v vezju je izbiralnik za naslednje stanje
  
```
entity stev
  st: out u3;
  enable: in u1;
  nasl_st: u3;
begin
  if (enable) then
    nasl_st = st + 1
  else
    nasl_st = st
  end
  st <= nasl_st
end
```



Sinteza vezja BCD števca


 
```
stev: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if q < 9 then
      q <= q + 1;
    else
      q <= "0000";
    end if;
  end if;
end process;
```



Sinteza postopkovnega opisa


- izvede se le zadnja prireditev istemu signalu
 - primer: vrednost signala c ob naslednjem ciklu, če je e=1
  
```
entity test
  e: in u1;
  c: out u4;
begin
  c <= c - 1
  if e=1 then
    c <= c + 1
  end
end
```




- enako vezje
 
```
if e=1 then
  c <= c + 1
else
  c <= c - 1
end
```




Simulator diskretnih dogodkov

 - simulacija vezja v strojno-opisnem jeziku
 - vrstni red stavkov ni pomemben
- opazuje stanje modela vezja in obravnava dogodke, ki se spreminjajo s časom
- simulacijska zanka
 1. izračunaj in uvrsti dogodek na seznam
 2. povečaj čas
 3. posodobi stanje




Simulacija seštevalnika

 

seznam dogodkov:

a: 0, 1 (T) carry: 0, 1 (T)

 

sum = c xor carry
c = a xor b

| korak | čas | a | b | carry | sum | c |
|-----------|-------|---------|---|---------|----------|---------|
| seznam | 0 | 0, 1(T) | 0 | 0, 1(T) | 0 | 0 |
| posodobi | T | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| izračunaj | T | 1 | 0 | 1 | 1(T+ Δ) | 1(T+ Δ) |
| posodobi | T+ Δ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| izračunaj | T+ Δ | 1 | 0 | 1 | 0(T+2 Δ) | 1 |
| posodobi | T+2 Δ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |


Simulacija sekvenčnega vezja

- primer: akumulator in zastavica max
- simulacija procesa se izvede ob prehodu ure (clk) iz 0 na 1


```
acc <= acc + inc  
if acc="1111" then  
    max <= 1  
else  
    max <= 0  
end
```

| korak | čas | clk | inc | acc | max |
|-----------|------|------|-----|---------|-----|
| stanje | 0 | 0, 1 | F | 0 | 0 |
| izračunaj | T | 1 | F | F(T+Δ) | 0 |
| posodobi | T+Δ | 1 | F | F | 0 |
| čas | 2T | 0, 1 | F | F | 0 |
| izračunaj | 2T+Δ | 1 | F | E(2T+Δ) | 1 |
| posodobi | 2T+Δ | 1 | F | E | 1 |

Časovni diagram in zgradba vezja

 

 - signal max se postavi na 1 šele ob naslednji fronti ure
- zakasnitev, ker je izhod iz flip-flopa !



Kdaj opisuje jezik VHDL flip-flope ?

VHDL: prirejanje znotraj pogoja za fronto ure

SHDL: operator <=

flip-flopi

```
acc: process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        acc <= acc + inc;
        if acc="1111" then
            max <= '1';
        else
            max <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
```

```
acc <= acc + inc
if acc="1111" then
    max <= 1
else
    max <= 0
end
```

V SHDL flip-flope opisujejo signali, ki jim priredimo vrednost z <=


Za vsak signal konsistentno uporabljamo le eno vrsto prireditve!

Pravila za modeliranje sekvenčnih vezij

- Sekvenčni del z izhodnimi flip-flopi opišemo s sinhronim procesom Register
- Kombinacijsko vezje opišemo s kombinacijskim procesom ali izven procesnega okolja Transfer Level

```
acc: process (clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    acc <= acc + inc;
  end if;
end process;

 
max <= '1' when acc="1111"
      else '0';
```




```
acc <= acc + inc;
max = 1 when acc="1111" else 0
```

Struktturni opis vezja

 - v vezje vključimo drugo vezje in povežemo priključke (**port map**)
 - npr. akumulator, ki inkrementira izhod je v ločenem opisu (datoteki)


 
```
u1: entity work.akum port map (
    clk => clk,
    inc => inc,
    acc => f );
    max <= '1' when f="1111" else '0';
```





```
p: process (clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        acc <= acc + inc;
    end if;
end process;
```

Sekvečni stroj (avtomat)

stroj s končnim številom stanj ([Finite State Machine](#))



- ▶ Moorov avtomat: register stanj, vhodna in izhodna logika

Diagram stanj

  


- ▶ ob fronti ure kombinacijska logika določa izhode in naslednje stanje, ki je odvisno od vhodov in trenutnega stanja

Diagram stanj in sekvenčno vezje

  


 - sekvenčno vezje s povratno zanko določa naslednje stanje (**nst**) v odvisnosti od trenutnega stanja (**st**) in vhoda (T)



Naštevni podatkovni tip

 - ▶ V jeziku VHDL in SHDL lahko stanja naštejemo s posebnim podatkovnim tipom



- ▶ Kodiranja stanj ni potrebno določiti
 - ▶ kodiranje izbere programsko orodje za sintezo logike

binarno

mir = 00

impulz = 01

cakaj = 10

one-hot



mir = 001

impulz = 010

cakaj = 100

*Prehajanje stanj v jeziku VHDL

  
```
architecture RTL of avtomat is
  type stanja is (mir, impulz, cakaj);
  signal st, nst: stanja;
begin
  1. FF: process (clk)
  begin
    if rising_edge(clk) then
      st <= nst;
    end if;
  end process;
```



```
2. preh: process (st, T)
begin
  case st is
    when mir =>
      if T = '1' then
        nst <= impulz;
      else
        nst <= mir;
      end if;
    when impulz =>
      nst <= cakaj;
```

Opis prehajanja stanj v SHDL
 
```
1. st <= nst  
  
2. if st=mir then  
    if (T=1) nst=impulz else nst=mir  
elsif st=impulz then  
    nst=cakaj  
elsif st=cakaj then  
    if (T=0) nst=mir else nst=cakaj  
else  
    nst=mir  
end
```



- kompakten opis
 - sekvenčno priejamo st le takrat, ko se spremeni
 - **else** namesto **if st=cakaj then**

```
if st=mir then  
    if T=1 then st <= impulz end  
elsif st=impulz then  
    st <= cakaj  
else  
    if T=0 then st <= mir end  
end
```


Izhodna logika

Kombinacijska logika za izhode (proses ali izbirni stavek)

```
komb: process (st)
begin
  if st=impulz then
    izhod <= '1';
  else
    izhod <= '0';
  end if;
end process;
```

ali
 
```
izhod <= '1' when st=impulz else '0';
```





SHDL opis avtomata za tipko

```


entity fsm
T: in u1;
izhod: out u1;
st: (mir, impulz, cakaj)
begin
  if st=mir then
    if T=1 then st <= impulz end
  elsif st=impulz then
    st <= cakaj
  else
    if T=0 then st <= mir end
  end
  izhod = 1 when st=impulz else 0
end

```

  

Pomnilnik

 - ▶ Pomnilnik je 2D zbirka celic, ki shranjujejo bite
- ▶ N naslovnih bitov (**address**) in M podatkovnih (**data**)



Model pomnilnika

deklariramo zbirko

```
type tab is array (0 to 15) of signed(7 downto 0);
signal z: tab;
```

z: 16s8

opis bralnega pomnilnika (ROM):

```
data <= z(to_integer(address));
```

16x8

data = z(address)

Program za sintezo generira pomnilnik s sklepanjem ([inference](#))

- ▶ signal mora biti zbirka (bitov = vektor, besed ...)
- ▶ indeks ne sme biti konstanta
 - ▶ če je konstanten, potem predstavlja stavek le eno povezavo, npr. $y=z(1)$

y = z(x)

Sinteza pomnilnika ROM

Kaj pa predstavlja model:

```
y = z(x)  
if p1 then  
    r = z(x1)  
else  
    r = z(x2)  
end
```

Pomnilnik z 2 ali 3 vrati ali pa 3 enostavne pomnilnike...


Še en trd oreh:

$$y = z(x) + z(x+1) + z(x+2)$$

- ▶ Ali res želimo iz pomnilnika istočasno prebrati 3 vrednosti?
- ▶ pomnilnik s 3 vrati, če ni na voljo v zbirki gradnikov,
bo moral sintetizator narediti 3 pomnilnike...

Pomnilnik RAM
 
```
data = m(adr)
if wr=1 then
    m(adr) <= din
end
```



- ▶ branje in pisanje v pomnilnik na naslovu adr
 - ▶ FPGA BRAM potrebuje uro (sinhroni \leq)

Dvo-vratni pomnilnik RAM:

```
dout = m(a1)
if p then
    m(a2) <= din
end
```

Preizkušanje vezij


- ▶ Preizkušanje na delovni mizi (work bench)
 - ▶ inštrumenti: multimeter, logični analizator, osciloskop...
- ▶ Testiranje na računalniku – simulacija

1. Izvajanje simulacije po korakih
 - ▶ nastavimo vhode, izvedemo korak, spremenimo vhode...
 - ▶ omejene možnosti simulacije, za preprosta vezja
 - ▶ **simulator v praksi nikoli ne poženemo le enkrat !**
2. Programska testna miza (testna struktura, **test bench**)
 - ▶ v testni strukturi določimo časovni potek vhodov v vezje
 - ▶ naredimo model okolice testiranega vezja
 - ▶ **ko je testna struktura narejena, jo večkrat uporabimo za izvedbo simulacije vezja**

Testna struktura v jeziku VHDL

- ▶ Vezje (entity – architecture), ki nima zunanjih priključkov
 - ▶ vse vrednosti signalov definiramo znotraj strukture
 - ▶ testirano vezje vključimo kot komponento
- ▶ V arhitekturi definiramo časovno spreminjanje vhodnih signalov testiranega vezja
 - ▶ uporabimo konstrukte jezika VHDL namenjene simulaciji, saj testne strukture ne bomo sintetizirali
 - ▶ zakasnitve signalov, izpis vrednosti, branje datotek...
 
```
reset <= '0', '1' after 100 ns, '0' after 200 ns;
```




Primer: testna struktura za ALE

- ▶ 8-bitna Aritmetično Logična Enota
 - ▶ 2-bitni op določa vrsto operacije

```
if op=1 then    rez = a + b  
elsif op=2 then rez = a - b  
elsif op=3 then rez = a and b  
else             rez = a - 1  
end
```

 
- ▶ Testno strukturo povežemo s testiranim vezjem
 - ▶ nastavljali bomo a, b in op



Testna struktura za ALE

```
entity ale_tb is
end ale_tb;

 architecture opis of ALE_test is
signal a,b: unsigned(7 downto 0);
signal op: unsigned(1 downto 0);
signal rez: unsigned(7 downto 0);
begin
```



- ▶ deklariramo signale in povežemo komponento


UUT: entity **work**.ALE port map (a=>a, b=>b, op=>op, rez=>rez);


oznaka, Unit Under Test

Testna struktura za ALE (2)

- ▶ Napišemo proces v katerem spremojamo vhode
 - ▶ časovni potek signalov določajo stavki **wait for**
 - ▶ uporabimo proces brez seznama signalov
 
```
stim_proc : process
begin
    a <= "00000011";
    b <= "00000010";
    op <= "00";    -- odstevanje
    wait for 100 ns;
    op <= "01";    -- vsota
    wait for 100 ns;
    op <= "10";    -- razlika
    wait for 100 ns;
    op <= "11";    -- operacija AND
    wait;          -- zamrzni proces, da se ne ponavlja
end process;
```



 

- ▶ Ali lahko testna struktura samodejno preverja vezje?
- ▶ Da, npr. preverimo ali je vsota takšna, kot jo pričakujemo:

```

op <= "01";      -- vsota
wait for 100 ns;
assert rez = 5 report "Napaka, vsota ni enaka 5 !";
...

```

Ura sekvenčnih vezij

- ▶ Za generiranje ure uporabimo procesno okolje brez seznama signalov in stavke **wait for**
- ▶ proces se izvaja, dokler ga ne ustavimo z **wait**

```
GEN_URE: process
begin
  clk <= '0';
  wait for 500 ns;
  clk <= '1';
  wait for 500 ns;
end process;
```


```
ustavi <= '0', '1' after 10 us;
```

```
GEN_URE: process
begin
  if ustavi='0' then
    clk <= '0';
    wait for 500 ns;
    clk <= '1';
    wait for 500 ns;
  else
    wait;
  end if;
end process;
```

Primer: testiranje akumulatorja

- ▶ Akumulator = ALE in izhodni register

akumulator_tb

 

```
osc: process
begin
  if ustavi='0' then
    clk <= '0'; wait for 500 ns;
    clk <= '1'; wait for 500 ns;
  else wait;
  end if;
end process;
```

```
stim: process
begin
  op <= '0'; a <= "0000";
  wait for 1 us;
  a <= "1010";
  wait for 1 us;
  op <= '1'; a <= "0001";
  wait;
end process;
```

Povzetek

- sinteza vezja
- simulator diskretnih dogodkov
- sekvenčni stroj
- pomnilnik
- testne strukture