 


## 2. vaja: Sekvenčno vezje

Obravnavali bomo sinhrona sekvenčna vezja, ki jih opišemo v jeziku VHDL s sinhronim procesom. Prvi stavek v procesu je pogoj za fronto ure: **if rising\_edge(clk) then...** Vsi prireditveni stavki znotraj tega pogoja opisujejo registre ali flip-flope. Kombinacijske gradnike dodamo v vezje kot sočasne stavke izven procesa.

### 2.1 Gaussovo sito

Naredi opis vezja Gaussovega sita s tremi koeficienti. Vezje ob vsaki naraščajoči fronti ure sprejme nov 8-bitni podatek in izračuna uteženo povprečje zadnjih treh podatkov. V vezju potrebujemo 3 registre za shranjevanje zadnjih treh vrednosti in nekaj kombinacijskih operacij.



**Nasvet:** vezje naj ima na vhodu uro in 8-bitni vektor *dat* tipa *unsigned*, izhod *rez* naj bo prav tako 8-biten. Poišči in odstrani komentar, tako da bo v opis vezja vključen paket `IEEE.numeric_std`. Ostale signale (*dat1*, *dat2*, *dat3*, *sum1* in *sum2*) definiraj kot notranje signale v arhitekturnem stavku:

**architecture opis of Gauss is**

```
    signal dat1, dat2, dat3: unsigned(7 downto 0);
```

```
    signal ...
```

**begin**

Vse tri registre opiši s sinhronim procesom. Izven procesa dodaj stavke za opis kombinacijske logike. Upoštevaj dodatni bit ('0' na levi) zaradi prenosa pri vsoti in dodaj '0' na desni strani za množenje signala *dat2* z 2:

```
    sum1 <= ("00" & dat1) + ('0' & dat2 & '0');
```

Dodaj še stavek za drugo vsoto in opiši deljenje s 4 tako, da zadnji vsoti odrežeš dva bita. Preizkusi delovanje vezja na simulatorju.