



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*




Digitalni Elektronski Sistemi

Osnove jezika VHDL

 1. del: model vezja, signali in vektorji

Visokonivojski jeziki za opis vezij

- ▶ Standardizirani jeziki (IEEE standard)
 - ▶ VHDL (Very high-speed IC Hardware Description Language)
 - ▶ Verilog
- ▶ Modeliranje na različnih nivojih
 - ▶ logična vrata, RTL (Register Transfer Level)
 - ▶ nivo obnašanja (zapišemo algoritem)
- ▶ Funkcionalna in časovna simulacija vezja
 - ▶ s simulacijo preverimo delovanje vezja
- ▶ Sinteza vezja
 - ▶ pretvorba vezja na nivo logičnih vrat in flip-flopov



Osnovni koncepti jezika VHDL

- ▶ Model vezja je sestavljen iz:
 - ▶ opisa vmesnika (**entity**)
 - ▶ opisa delovanja (**architecture**)
- ▶ Osnovni elementi opisa vezja so **signali**, ki predstavljajo povezave
- ▶ Pri opisu vmesnika določimo zunanje signale (**port**) in parametre vezja
 - ▶ zapišemo ime signala
 - ▶ določimo smer (**in**, **out**, **inout**, **buffer**)
 - ▶ in podatkovni tip (npr. **bit**)


```
entity adder is
  port ( a, b : in bit;
         carry : in bit;
         sum : out bit );
end adder;
```



Opis delovanja (architecture)

```
entity adder is  
  port ( a, b : in bit;  
         carry : in bit;  
         sum : out bit );  
end adder;
```
 
```
architecture one of adder is  
  signal c : bit;  
begin  
    sum <= c xor carry;  
    c <= a xor b;  
end one;
```




deklaracija notranjega signala

- ▶ V arhitekturnem stavku določimo notranje in izhodne signale

Zunanji signali

 - ▶ Zunanji signali so enobitni (**bit**) ali vektorski signali (**bit_vector**)




- ▶ Podatkovni tip **bit** pozna dve vrednosti: 0 ali 1
 - ▶ za bolj realistično simulacijo potrebujemo več-vrednostno logiko ('Z', 'U', 'X')
 - ▶ potrebujemo tudi funkcije za razrešitev
 - ▶ npr. ko signalu vsilimo vrednost '0' in 'Z', prevlada vrednost '0'

Večvrednostna logika: std_logic

- ▶ V knjižnici IEEE: `std_logic` in `std_logic_vector`
 - ▶ 'U' nedefinirano stanje
 - ▶ 'X' kratek stik
 - ▶ 'Z' visoka impedanca (odprte sponke)
 - ▶ 'H' pasivno visoko stanje (pullup)
 - ▶ ...

vkjučimo knjižnico

 
```
library IEEE;  
use IEEE.std_logic_1164.all;  
  
entity adder is  
    port ( a, b : in std_logic;  
          carry : in std_logic;  
          sum : out std_logic );  
end adder;
```



Prireditveni stavek

- ▶ S prireditvenim stavkom signalu priredimo konstantno vrednost ali izraz:

```
flag <= '0';  
sum <= a xor b;
```

 

- ▶ Prireditveni stavek predstavlja logiko, katere izhod je signal, ki mu prirejamo vrednost


Za isti signal ne moremo imeti več sočasnih prireditvenih stavkov, ker bi opisali kratek stik!



Pogojni prireditveni stavek

- ▶ Signalu priredimo vrednost ali izraz ob določenem pogoju
 
```
mux <= a when select='0' else b;  
flag <= '1' when a>b else '0';  
add <= a+b when b>0 else a-b;
```



- ▶ Pogojni prireditveni stavek v osnovni obliki predstavlja izbiralnik (multiplekser)
 - ▶ izrazi predstavljajo logiko na vhodu izbiralnika, pogoj pa logiko za izbiro vhoda
- ▶ Relacijski operatorji:

=	/=	>	>=	<	<=
enako	ni enako	večje	večje ali enako	manjše	manjše ali enako



Konstantne vrednosti

- ▶ Konstantno vrednost tipa **bit** ali **std_logic** zapišemo med enojne narekovaje:

```
one <= '1';  
tristate <= 'Z';
```

- ▶ Vektorske konstante (**bit_vector** ali **std_logic_vector**) imajo dvojne narekovaje:

```
a <= "11110000";  
b <= X"3A";  
c <= (others => '0');
```

šestnajstiška konstanta

agregat

postavi vse bite vektorja na 0



Deklaracija signalov in konstant

- ▶ Zunanji signali so deklarirani v stavku **port**, notranji pa v **arhitekturnem** stavku
 - ▶ signalu lahko ob deklaraciji priredimo začetno vrednost
- ▶ Konstante deklariramo v **arhitekturnem** stavku

```
architecture one of test is
```

```
  signal flag: std_logic;
```

```
  signal reg: std_logic_vector(3 downto 0) := "0000";
```

```
  constant zero: std_logic := '0';
```

```
begin
```



Deklaracija zunanjih signalov

- ▶ Zunanji signali imajo poleg podatkovnega tipa določeno tudi smer

in ▶ vhodni signali, ki se lahko pojavljajo le na desni strani prireditvenih stavkov in v pogojih

out ▶ izhodni signali, ki se lahko pojavljajo le na levi strani prireditvenih stavkov

inout ▶ dvosmerni signali (npr. dvosmerna vodila), ki se lahko pojavljajo na obeh straneh prireditev

buffer ▶ izhodni signali, ki pa jih lahko uporabljamo tudi na desni strani prireditev in v pogojih



Primer deklaracije: buffer

```
entity increment is  
  port ( a: in std_logic_vector(3 downto 0);  
         incr_a : buffer std_logic_vector(3 downto 0);  
         flag : out std_logic );  
end increment;  
  
architecture one of increment is  
begin  
  incr_a <= a + '1';  
  flag <= '1' when incr_a="1111" else '0';  
end one;
```

- ▶ Signal incr_a mora biti deklariran kot **buffer**, ker se pojavlja na levi strani prireditve (kot izhod) in v pogoju (kot vhod)



Podatkovni tipi: vektorji

- ▶ Vektorje uporabljamo za modeliranje večbitnih signalov (vodil)
- ▶ Območje indeksov običajno deklariramo od MSB proti LSB

```
signal a, b, c: std_logic_vector(7 downto 0);  
signal high, low: std_logic_vector(3 downto 0);
```

- Podvektor:

```
high <= a(7 downto 4);  -- 4 bitni podvektor  
low <= a(3 downto 0);  -- 4 bitni podvektor  
sign <= a(7);          -- sign je tipa std_logic
```



Operacije z vektorji

- ▶ Logične operacije: **and, or, not, xor, xnor...**
- ▶ Sestavljanje vektorjev: **&**

```
a <= high & low;  
b <= sign & "000" & low;
```

- Pomikanje vektorjev
 - pomik naredimo s sestavljanjem in podvektorjem

```
b <= a(6 downto 0) & '0';    -- pomik v levo  
c <= '0' & a(7 downto 1);    -- pomik v desno  
d <= a(6 downto 0) & a(7);  -- rotacija v levo
```



Aritmetične operacije z vektorji

- Aritmetične operacije: **+**, **-**, *****
 - vključimo knjižnjico: **std_logic_unsigned** (nepredznačena) ali **std_logic_signed** (predznačena števila)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

architecture one of test is
    signal a, b, sum, inc, m: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal d, e: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    sum <= a + b;      -- 8 bitni seštevalnik
    inc <= a + '1';    -- '1' se razširi na "00000001" in prišteje
    m <= d * e;        -- 4 x 4 biti = 8 bitni rezultat
```



Podatkovni tipi: integer

- ▶ Uporaba: indeksi vektorjev so cela števila
- ▶ Cela števila (**integer**) so predstavljena z 32 bitnim zapisom
- ▶ Pri deklaraciji lahko omejimo obseg vrednosti

```
architecture one of test is
  signal a, b, c: integer;
  signal d, e, f: integer range 0 to 255;
begin

  c <= a + b;    -- 32 bitni seštevalnik
  f <= d + e;    -- 8 bitni seštevalnik
```



Izbira podatkovnih tipov

- ▶ Zunanji signali so vedno vektorji
- ▶ Notranji signali so lahko vektorji ali pa cela števila
- ▶ Za pretvorbo uporabimo ustrezne funkcije:

```
use IEEE.std_logic_arith.all; -- conv_std_logic_vector()
use IEEE.std_logic_unsigned.all; -- conv_integer()

architecture one of test is
    signal i, j: integer;
    signal a, b: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
    i <= conv_integer(a);           -- vektor v integer
    b <= conv_std_logic_vector(j, 8); -- integer v vektor
```

