



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi

Osnove jezika VHDL

3. del: RTL opis in optimizacija vezja

Signali v sinhronih vezjih

- ▶ S signali poimenujemo povezave v vezju
- ▶ Signali pri simulaciji:
 - ▶ ob izračunu izrazov se določi bodoča vrednost signala (dogodek)
 - ▶ vrednost se priredi, šele ko se dogodki izvršijo
- ▶ Signali pri sintezi:
 - ▶ v sinhronih procesih (I. ali II. oblika) vsak signal, ki mu prirejamo vrednost pomeni register ali flip-flop
 - ▶ signali niso primerni za izračun vmesnih rezultatov s kombinacijsko logiko



Spremenljivke (variable)

- ▶ Spremenljivke uporabljamo v procesnem okolju za izračun vmesnih rezultatov
 - ▶ ob izračunu spremenljivka **takoj** dobi novo vrednost
- ▶ Deklaracija spremenljivke:


```
p: process (clk)
  variable v: std_logic_vector(7 downto 0);
begin
```

- ▶ Prireditveni operator (:=)

```
v := vhod - "0011";
```



Sinteza vezja s spremenljivkami

 

```
pipe: process (clk)
  variable v: std_logic_vector (3 downto 0);
begin
  if rising_edge(clk) then
    v := vhod - "0011";
    if v>10 then
      r1 <= v;
    else
      r1 <= "1010";
    end if;
    r2 <= r1 xor "1010";
  end if;
end process;
```

- ▶ spremenljivka ne predstavlja model povezave
- ▶ spremenljivka ne predstavlja registra


Zmogljivost vezja

- ▶ zmogljivost vezja omejujejo zakasnitve
- ▶ kombinacijske zakasnitve
 - ▶ od spremembe na vhodu do spremembe izhodov
 - ▶ poiščemo **kritično pot** in jo poskusimo skrajšati
 - ▶ lahko je več enakovrednih kritičnih poti
- ▶ ASIC: prevladujejo zakasnitve v logiki
 - ▶ zmanjšamo s topologijo vrat, obremenitvijo in načrtovanjem transistorjev
- ▶ FPGA / CPLD: velike zakasnitve v povezavah
 - ▶ izbira kratkih in namenskih povezav



Poti in zakasnitve

 - ▶ kombinacijske zakasnitve merimo na poteh v vezju




- največja zakasnitev je na **kritični poti**

Optimizacija sekvenčnega vezja

- ▶ Cevljenje (pipelining) z dodajanjem registrov
 - ▶ L : latenca (zakasnitev med vh. in izh.)
 - ▶ T : pretok (frekvenca obdelave podatkov)
- ▶ brez cevljenja
- ▶ dvostopenjski cevovod

$$L = D$$
$$T = 1 / D$$


$$L = D + t_{FF}$$
$$T \leq 2 / D$$

 


Optimizacija površine vezja

► Kompleksno množenje
 
$$(a + bi)(c + di) = ac - bd + (bc + ad)i$$



- 4 mult, 2 addsub
- 2 računski cikla

 

- 2 mult, 1 addsub
- 3 računski cikli



Model vezja na nivoju RTL

- ▶ Algoritem določa obnašanje vezja
 - ▶ pri algoritmu ni določen časovni potek izvajanja
 - ▶ sinteza vezij iz algoritma je precej zahtevna
- ▶ Na nivoju RTL je določeno obnašanje vezja ob urinih ciklih
 - ▶ sinteza vezij iz RTL opisa je danes običajna
- ▶ Modeliramo prenos podatkov med pomnilnimi elementi in (kombinacijske) transformacije



Primer: šifriranje podatkov

- ▶ Blokovni algoritem s 4 iteracijami šifriranja

C++

```
int main(void)
{
    char a, b, a_nov, b_nov;
    char k[] = {0xff, 0x0f, 0x03, 0x30};
    cin >> a;
    cin >> b;
    for (int i=0; i<=3; i++) {
        a_nov = b;
        b_nov = (b + k[i]) ^ a;
        a = a_nov;
        b = b_nov;
    }
    cout << a << b;
}
```

VHDL
Behavioral

```
for i in 0 to 3 loop
    a_nov := b;
    b_nov := (b + k(i)) xor a;
    a := a_nov;
    b := b_nov;
end loop;
```



1. vezje: razvijemo zanko

- ▶ kombinacijska izvedba zanke
 - ▶ rezultat operacij vsakokrat shranimo v nov signal


```
sifr1: process(vhod, a0, b0, a1, b1, a2, b2, a3, b3, a4, b4 )  
begin  
    a0 <= vhod(15 downto 8);  
    b0 <= vhod(7 downto 0);  
    a1 <= b0;  
    b1 <= (b0 + k(0)) xor a0;  
    a2 <= b1;  
    b2 <= (b1 + k(1)) xor a1;  
    a3 <= b2;  
    b3 <= (b2 + k(2)) xor a2;  
    a4 <= b3;  
    b4 <= (b3 + k(3)) xor a3;  
end process;
```

VHDL
RTL



Rezultat 1. vezja

- registri na vhodu in izhodu

 

CPLD Xilinx XC95288XL-10



- Površina: 56 makrocelic, 32 flip-flopov
- Frekvenca ure: 26.8 MHz (53.6 MByte/s)

Kako povečati hitrost vezja?



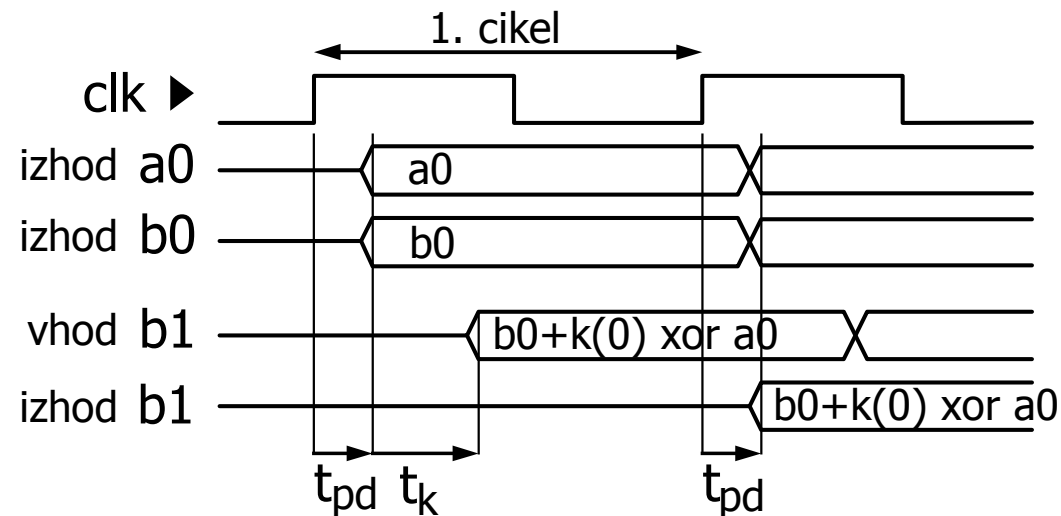 2. vezje: polna cevovodna izvedba


- cevovodna izvedba zanke
 - rezultat vsake iteracije shranimo v register



- ▶ opazujemo vhod in izhod registra b1
- ▶ frekvenca ure je omejena s $t_{pd} + t_k + t_s$
- ▶ **vezje naj deluje le na eno fronto ure!**

Rezultat 2. vezja

- 4-stopenjski cevovod

 


CPLD Xilinx XC95288XL-10

- Površina: 80 makrocelic, 80 flip-flopov
- Frekvenca ure: 90.9 MHz
- Zmogljivost: 181.8 MByte/s



3. vezje: dvostopenjski cevovod

 


CPLD Xilinx XC95288XL-10

- Površina: **54 makrocelic**, 48 flip-flopov
- Frekvenca ure: 46.1 MHz
- Zmogljivost: 92.2 MByte/s




 4. vezje: sekvenčni procesor


- ▶ Vezje razdelimo na podatkovni in kontrolni del



4. Krmilni signali in podatkovna pot

 

4. Podatkovna pot v jeziku VHDL

 

```
pod: process(clk)
begin
  if rising_edge(clk) then
    if enable = '1' then
      if loada = '1' then
        a <= a_in;
      elsif loadb = '1' then
        b <= b_in;
      else
        a <= b;
        b <= b2;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
```

```
b1 <= b + k;
b2 <= b1 xor a;
```


4. ROM v jeziku VHDL

- ▶ za opis uporabimo zbirko (**array**)

```
architecture RTL of code is
...
type rom_type is array (0 to 3) of
    std_logic_vector (15 downto 0);


constant rom : rom_type :=
    ("00000000000000001",
     "00000000000000011",
     "00000000000000111",
     "0000000000001111");

 signal adr: integer range 0 to 3;
...
begin
    k <= rom(adr);
```



4. Krmilno vezje

► Algioritmični sekvenčni avtomat

 

Rezultat in primerjava

CPLD Xilinx XC95288XL-10

- Površina: **31 makrocelic, 22 flip-flopov**
- Frekvenca ure: 84.7 MHz (10,6 Mbyte/s)

Vezje	Površina	f [MHz]	Mbyte/s
1. vezje	56	26.8	53,6
2. vezje	80	90.9	181,8
3. vezje	54	46.1	92,2
4. vezje	31	84.7	10,6

