 


## 7. vaja: krmiljenje kocke LED

Končno vezje za krmiljenje kocke bo sestavljeno iz krmilnika LED in sprejemnika RS232 signalov v programirljivem vezju in zunanjega pomnilnika RAM. Sprejemnik bomo dodali v vezje kot komponento, ki jo deklariramo v arhitekturnem delu krmilnika.

```
component RS232 is -- deklaracija komponente
  Port ( clk : in STD_LOGIC;
            rx : in STD_LOGIC;
            data : out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
            valid: out STD_LOGIC);
  end component;
begin
  -- dodaj RS232 komponento
  u1: RS232 port map (clk=>clk, rx=>rx, data=>rxdata, valid=>valid);

```



V vezju dodaj sinhroni proces za nastavljanje prekinitvenega signala. Signal prekini naj se postavi na '1' ob impulzu signala valid, in na '0' ko bo sekvenčni avtomat v stanju *vpis*. To naj bo novo stanje v obstoječem procesu, kjer bomo dodali logiko za vpisovanje sprejetega podatka v pomnilnik.



### 7.1 Vpis podatkov v pomnilnik

V sekvenčno vezje bomo dodali stanje *vpis* v katerega preidemo iz stanja *zapah* v primeru prekinitve. Ob prehodu v stanje *zapah* onemogočimo branje iz pomnilnika (*oe*=1). Če ni prekinitve branje ponovno omogočimo, sicer pa aktiviramo signal za vpis (*wr*=1), ki je v vseh ostalih primerih neaktivен.

V stanju *vpis* povečamo naslovni števec za pisanje in se vrnemo v stanje *dol*.

Na dvosmerno podatkovno vodilo pomnilnika prenesemo podatek iz RS232 sprejemnika, ko smo v stanu *vpis*, ob aktivnem signalu *wr*'=1' pa sprožimo signal za vpis (*we*) in preklopimo pomnilniški naslov na naslovni števec za pisanje:
  
```
data <= rxdata when st=vpis else "ZZZZZZZZ";
we <= '0' when wr='1' and clk='1' else '1';
adr <= std_logic_vector(awr) when wr='1' else std_logic_vector(a);
```



## 7.1 Testna struktura

Simulacijo vezja bomo izvedli s testno strukturo, ki vsebuje model asinhronega pomnilnika in stavke za opis RS232 podatkovnega prenosa. Med deklaracijami signalov določimo periodo ure in bitno hitrost prenosa (br):

```
-- Clock period definitions
constant clk_period : time := 1 us;
constant br : time := 26 us;
```

Deklarirajmo še nov podatkovni tip in signal za model pomnilnika ter dodajmo opis pomnilnika:

```
type pomnilnik is array (0 to 63) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal ram: pomnilnik := ( others => "00000000" );
```

**BEGIN**

```
-- preprost model asinhronega pomnilnika
data <= ram(to_integer(unsigned(adr))) when oe='0' else "ZZZZZZZZ";
ram(to_integer(unsigned(adr))) <= data when we='0';
```

V procesu s stimulatorji opišimo zaporedje prenosa vrednosti "00000011" preko RS232:

```
-- Stimulus process
stim_proc: process
begin
  rx <= '1';
  wait for 10 us;
  rx <= '0'; wait for br; -- start bit
  rx <= '1'; wait for br; -- LSB
  rx <= '1'; wait for br;
  rx <= '0'; wait for br; -- MSB
  rx <= '1'; wait for br; -- stop bit
  ...
  wait;
```