



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza *v Ljubljani*
Fakulteta *za elektrotehniko*



Digitalni Elektronski Sistemi


Procesorji

Mikro-programirana procesna enota, primeri

Mikro-programiran krmilnik s števcem


Mikroukazi

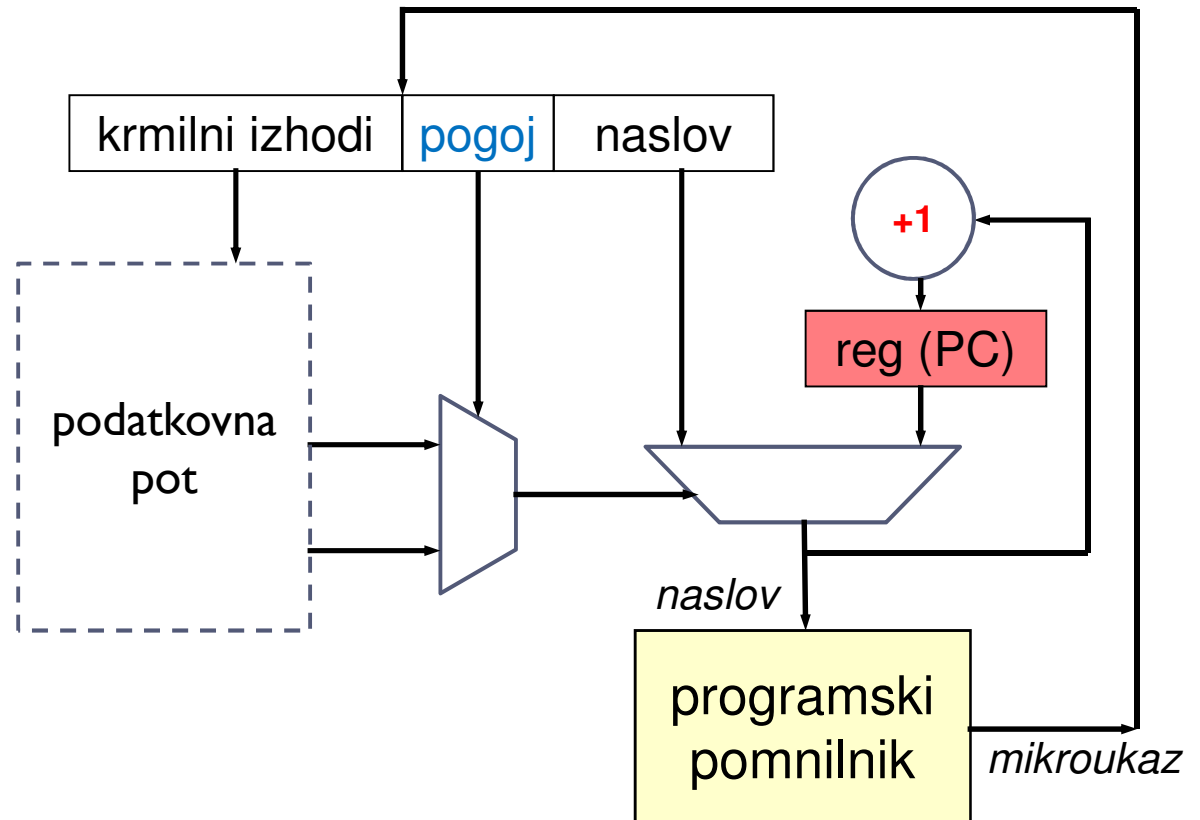- ▶ mikroprogram se izvaja kot zaporedje mikroukazov
- ▶ mikroukazi določajo krmilne izhode
- ▶ *skočni ukazi* ob pogoju izvršijo skok na nov naslov



Mikro-programirana krmilna (procesna) enota

- ▶ izvršilna enota z ALE in pomnilnikom

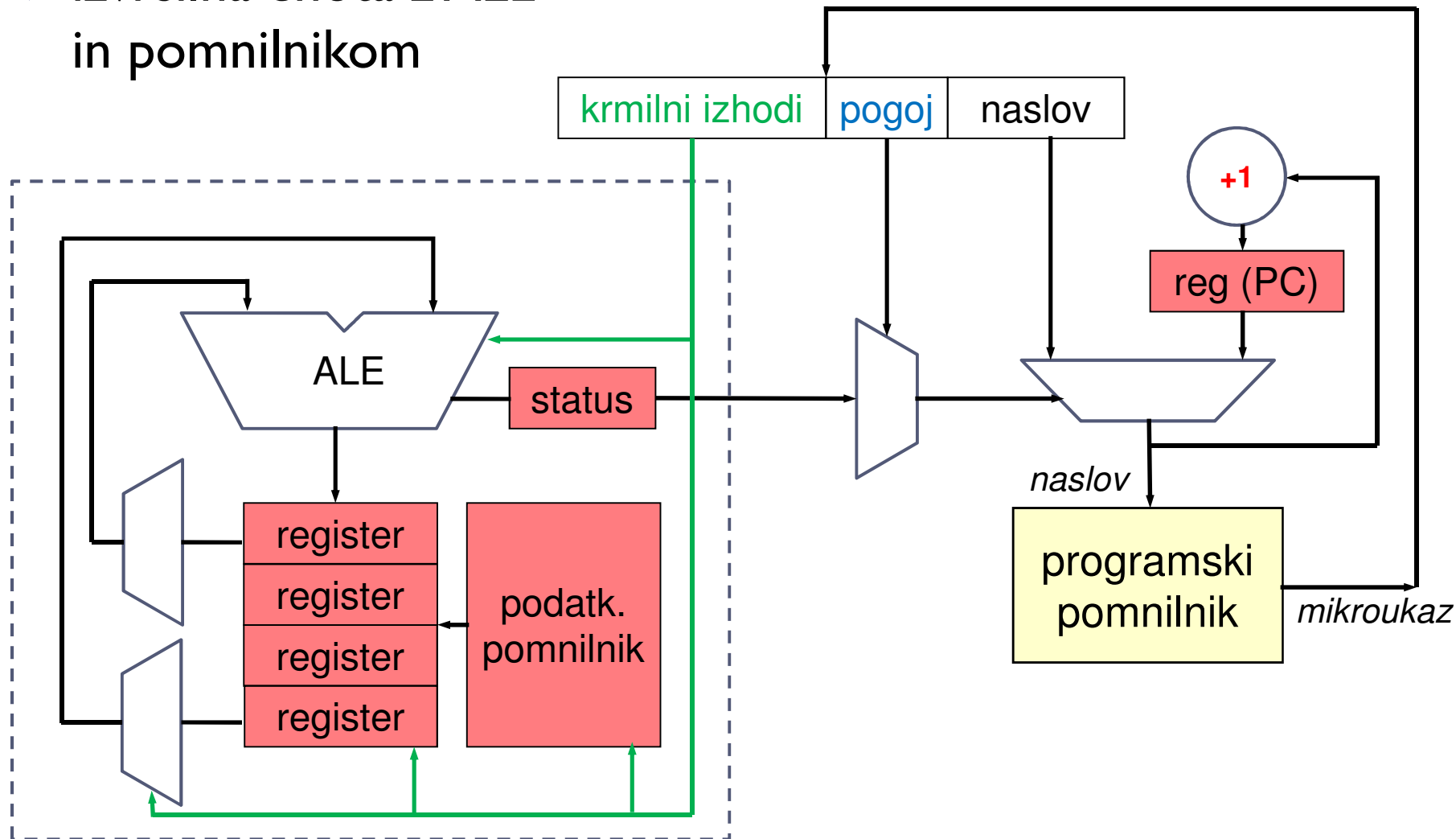

Mikrooperacije

- ▶ Aritmetično-logična enota (ALE) izvaja računske mikrooperacije, npr.:

$r3 \leftarrow r1 + ci$	$p1 = 0, p0 = 0, ci = 1$ (povečaj)
$r3 \leftarrow r1 + r2 + ci$	$p1 = 0, p0 = 1, ci = 1$ (seštej s prenosom)
$r3 \leftarrow r1 + (\text{NOT } r2) + ci$	$p1 = 1, p0 = 0, ci = 1$ (odštej)
$r3 \leftarrow r1 - 1 + ci$	$p1 = 1, p0 = 1, ci = 1$ (prenesi $r1$)


- ▶ Krmilni izhodi izbirajo operacijo, operande in izhodni register
 - ▶ operand je v registru ali v pomnilniku
- ▶ Skočne operacije spremenijo zaporedje izvajanja ukazov
 - ▶ brezpogojni skok, ali pogojni skok, glede na rezultat zadnje operacije – status: prenos, negativni rezultat, rezultat 0...)

Kode in koraki izvajanja mikrooperacij

- ▶ za direktno krmiljenje enot z mikroukazi potrebujemo veliko bitov
 - ▶ npr. 4 bite za ALE, 12 za registre, 16 za pomnilnik....
- ▶ krmilni signali so kodirani
 - ▶ potrebujemo ukazni dekodeer
- ▶ mikroukazi se izvršijo v več urnih ciklih
 - ▶ bolj optimalna kritična pot in višja frekvenca ure
 - ▶ nekaterih operacij ne moremo narediti v enem ciklu
 - ▶ npr. branje in pisanje v pomnilnik

Von Neumannov model računalnika

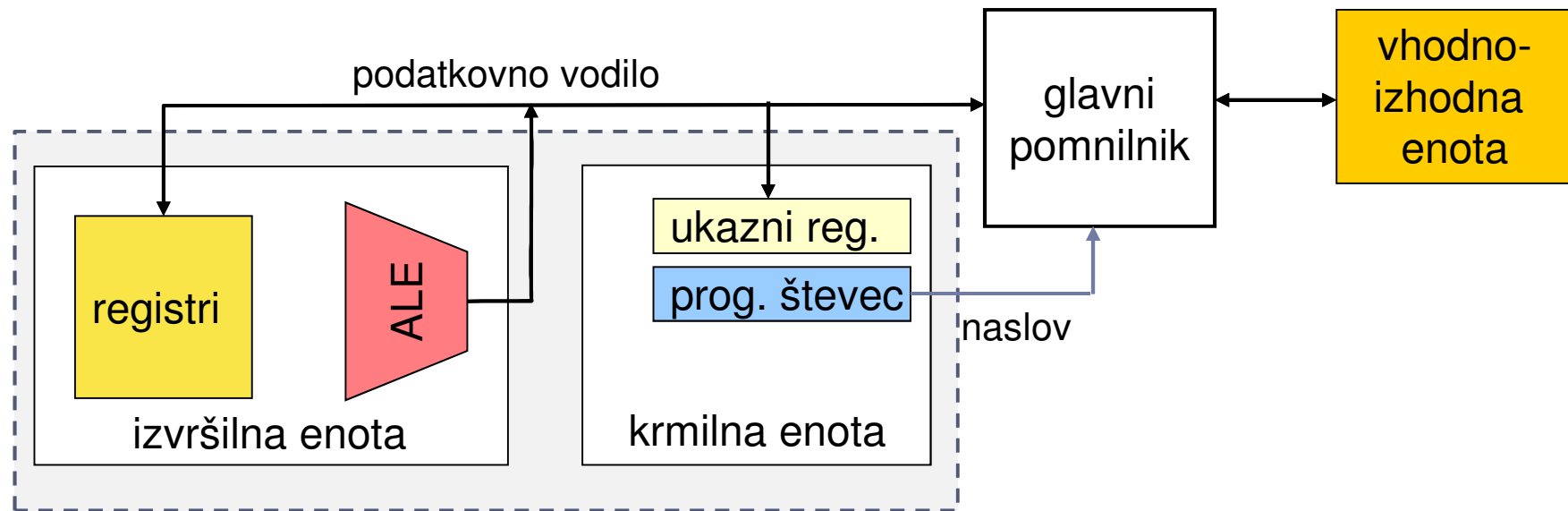- ▶ Centralno procesna enota (CPE) in pomnilnik
 - ▶ vhodno – izhodna enota skrbi za komunikacijo z zunanostjo



- ▶ delovanje CPE določa nabor ukazov
 - ▶ ukazi so prilagojeni programskim jezikom (C/C++)



Osnovni gradniki mikroprocesorja


- ▶ Mikroprocesor na integriranem vezju vsebuje izvršilno in krmilno enoto
- ▶ Mikroprocesor potrebuje za delovanje:
 - ▶ zunanjo uro in reset
 - ▶ zunanji pomnilnik s programskimi ukazi in podatki
 - ▶ vhodno in izhodno (**periferno**) enoto za komunikacijo z okolico
 - ▶ periferna enota je lahko del pomnilnika (na določenih naslovih)
 - ▶ ali pa poteka komunikacija preko posebnih V/I ukazov
- ▶ V praksi potrebujemo vsaj dve vrsti pomnilnika
 - ▶ za program takšnega, ki ohranja vsebino (ROM, Flash)
 - ▶ za delovne podatke pa pomnilnik s hitrim branjem in pisanjem (RAM – Random Access Memory)

Mikroprocesorji za vgrajene naprave

- ▶ Mikrokrmilniki so sistemi na integriranem vezju, ki vsebujejo
 - ▶ mikroprocesorsko jedro (izvršilno in krmilno enoto),
 - ▶ programski in podatkovni pomnilnik,
 - ▶ ter različne V/I vmesnike:
 - ▶ vzporedna vrata (Port)
 - ▶ zaporedne komunikacijske vmesnike: I2C, SPI, UART
 - ▶ analogno / digitalne (A / D) in D / A pretvornike
 - ▶ modulatorje (PWM), časovnike, števec...
 - ▶ komunikacijske krmilnike: Ethernet MAC, USB
- ▶ Primer mikrokrmilnikov
 - ▶ Atmel AVR, 8-bitni procesor na razvojnem sistemu Arduino
 - ▶ ARM-7, 32-bitni procesor na razvojnem sistemu Š-ARM



Procesorsko jedro AVR

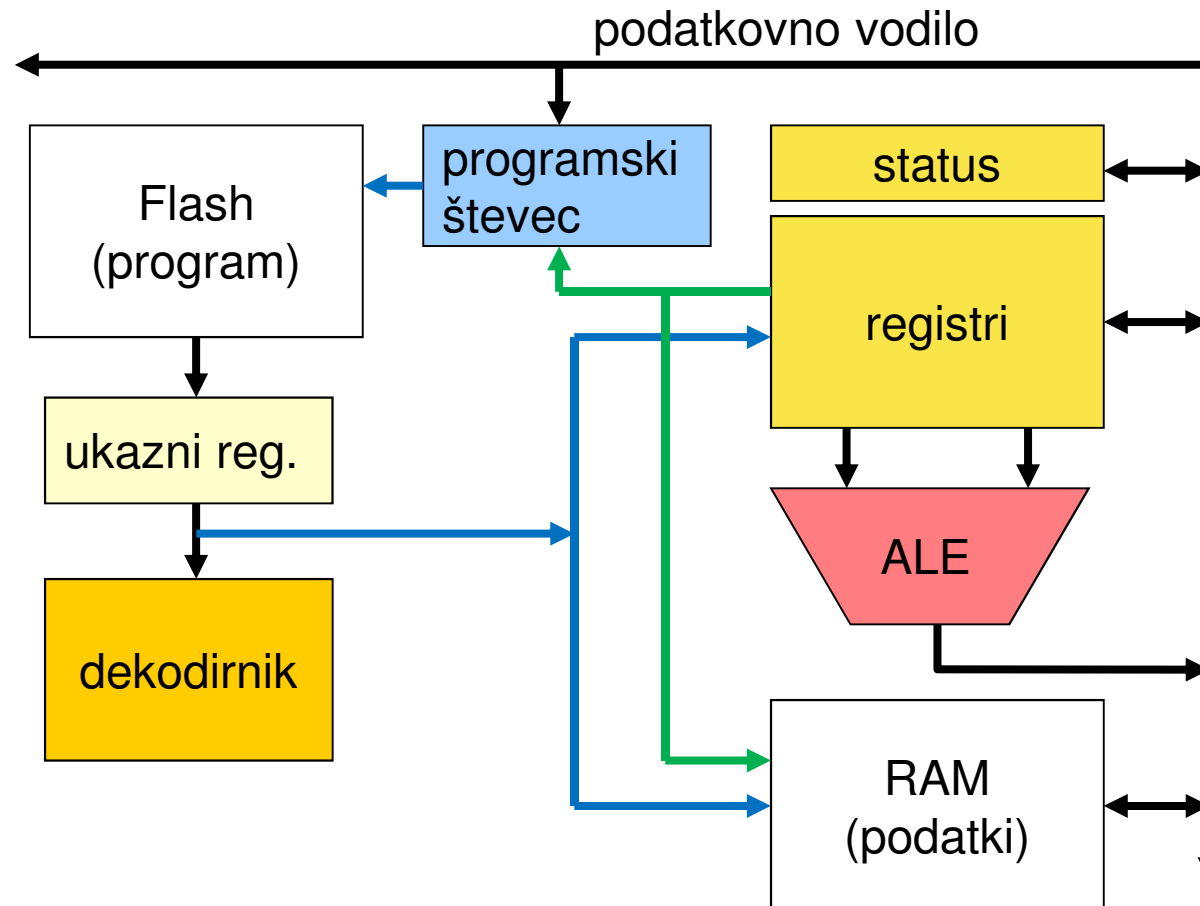- ▶ Ukaze izvaja v dveh korakih (urnih ciklih)
 1. prenesi ukaz iz pomnilnika v ukazni register (fetch)
 2. dekodiraj, izvrši ukaz (ALE) in shrani rezultat (execute)




Procesorsko jedro ARM-7

- ▶ Ukaze izvršuje v treh ciklih:

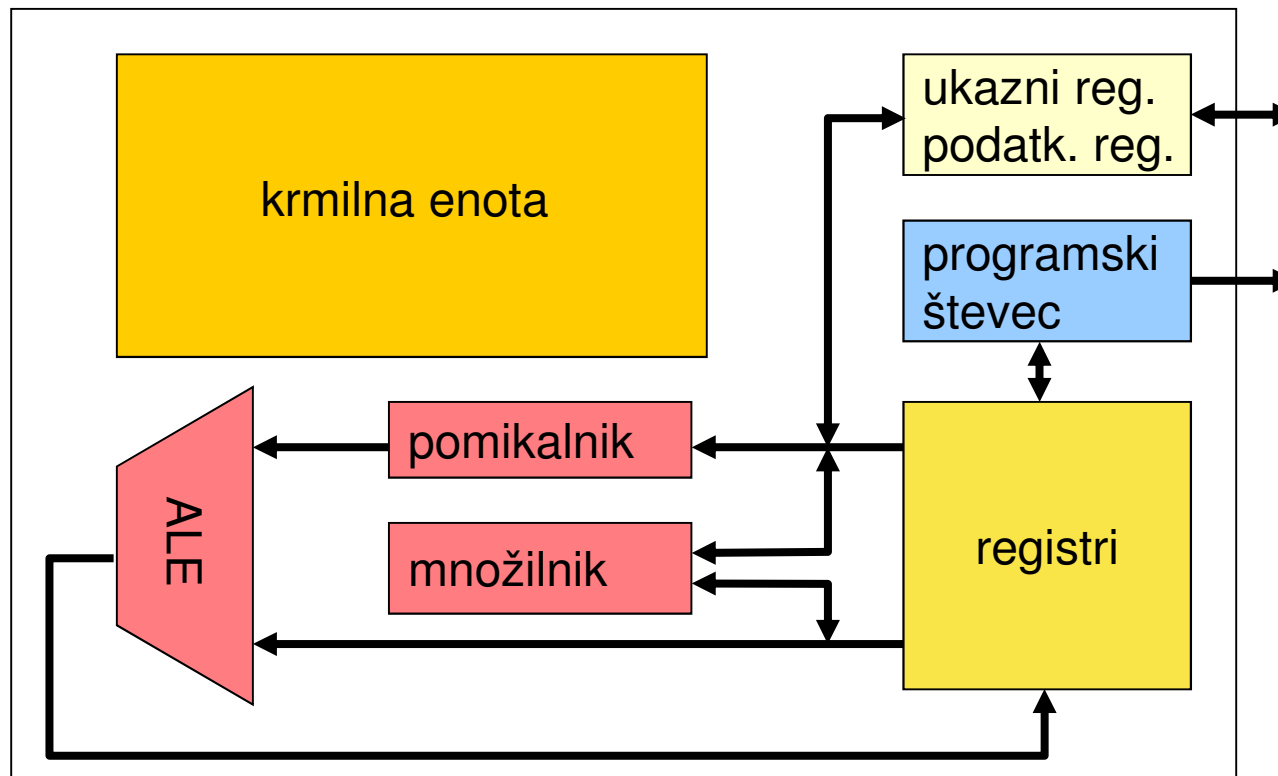 


Učni procesor: CPU-12

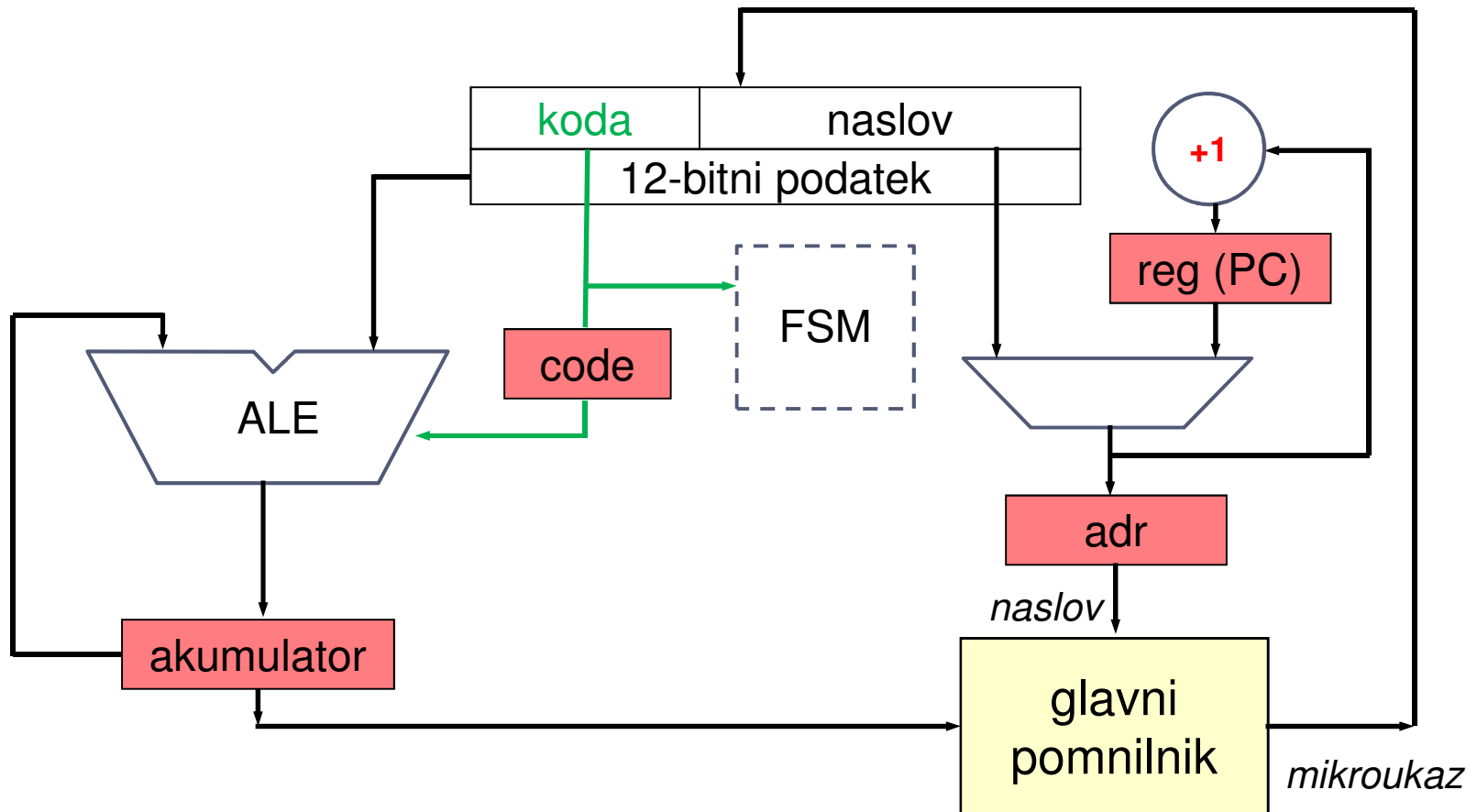


- ▶ ukazi z akumulatorjem, en operand je v pomnilniku
 1. prenesi 4-bitno ukazno kodo in naslov operanda iz pomnilnika
 2. prenesi operand (12 bitni podatek) in izvedi ukaz

Potek izvedbe programa

0 : lda 3	0001	0000 0011
1 : add 3	1000	0000 0011
2 : jmp 0	0100	0000 0000
3 : 5	0000 0000 0101	

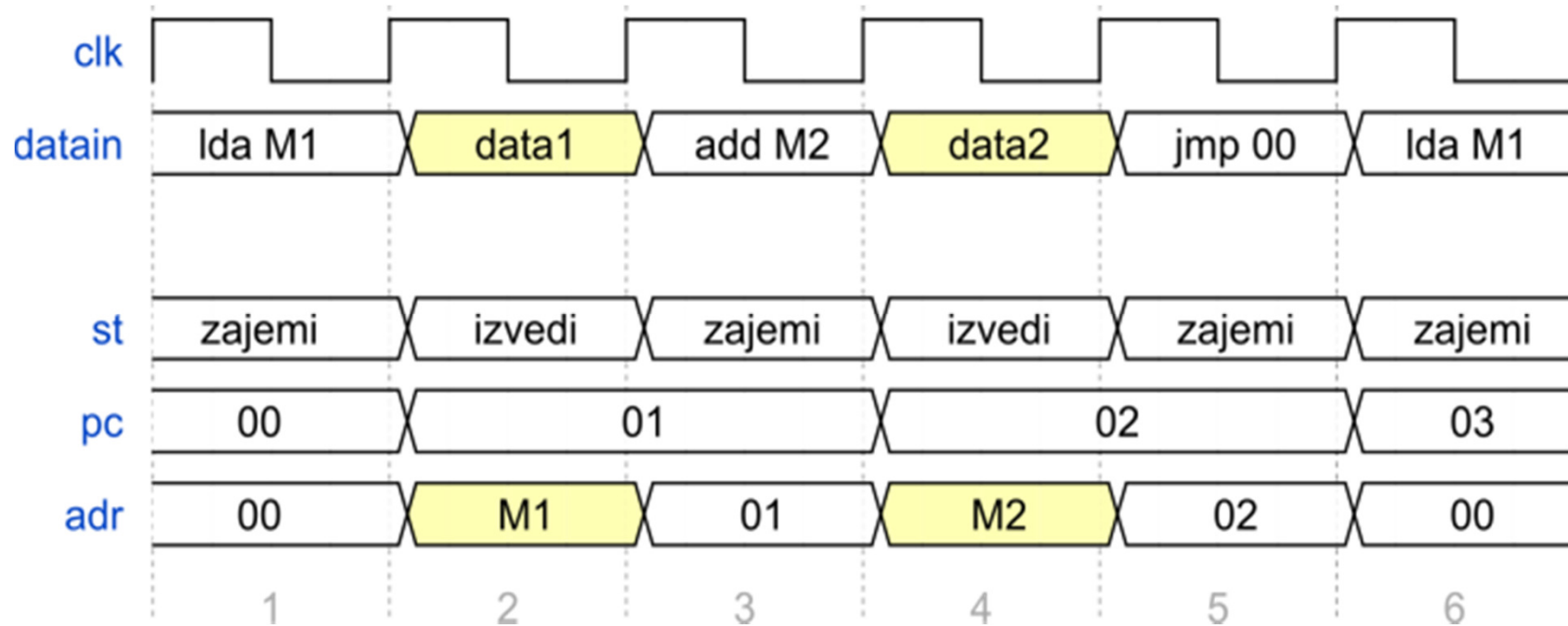


Nadgradnja: vhodno – izhodna enota

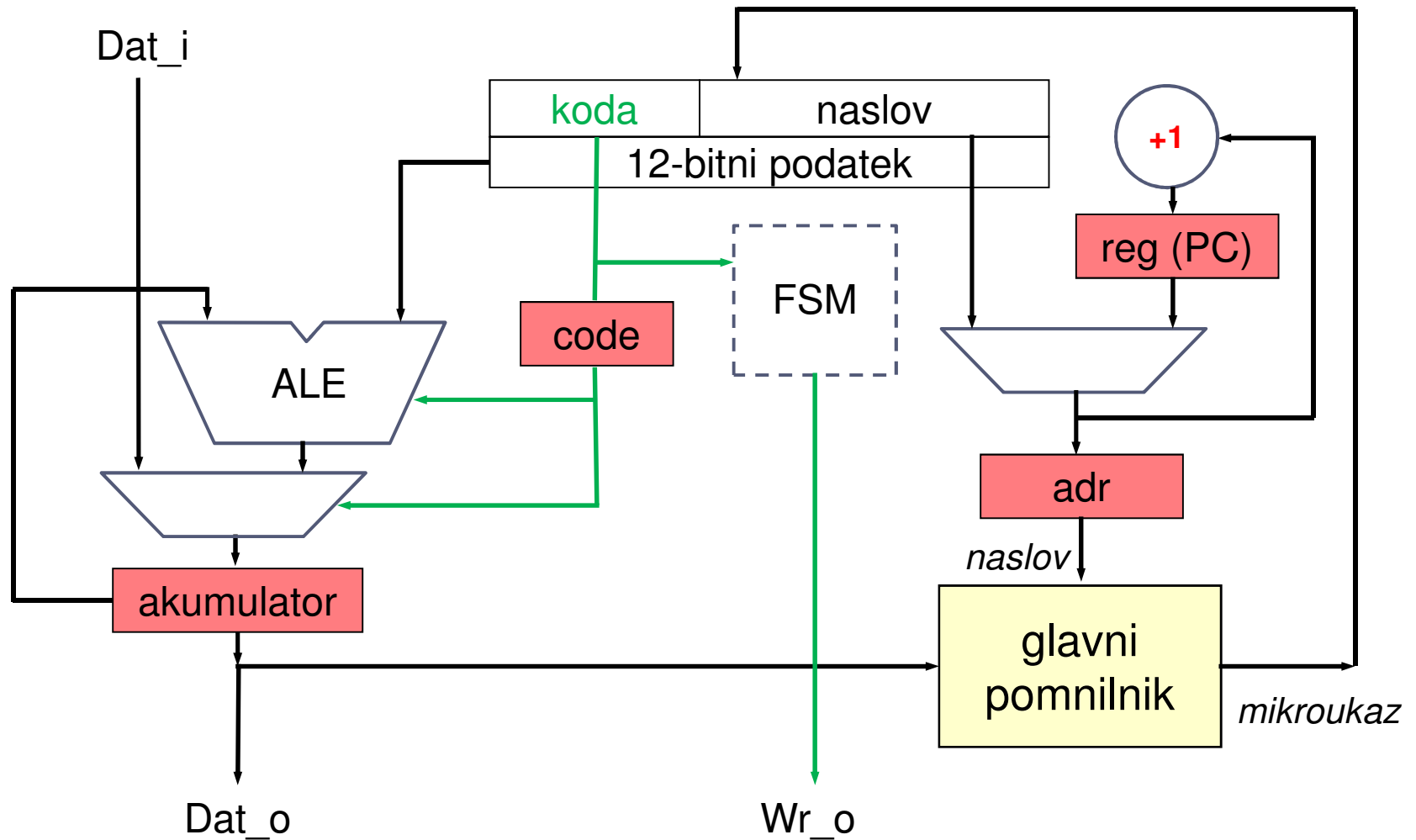

Nadgradnja ALE

 - ▶ zgradimo univerzalne celice za posamezen bit
 - ▶ aritmetične operacije: seštej (s prenosom), odštej, prištej I ...
 - ▶ logične operacije: AND, OR, XOR



sel(3:0)	p(1:0)	m(1:0)	Cprop	Cinv	Cset	ukaz
0000	00	00	0	0	0	lda
0001	01	00	0	0	0	add
0010	10	00	0	0	1	sub
0011	11	00	0	0	0	dec
0100	00	00	0	0	1	inc
0101	01	00	1	0	0	adc
0110	10	00	0	1	0	sbc
1x01	00	01	0	0	0	anda
1x10	00	10	0	0	0	ora
1x11	00	11	0	0	0	xora