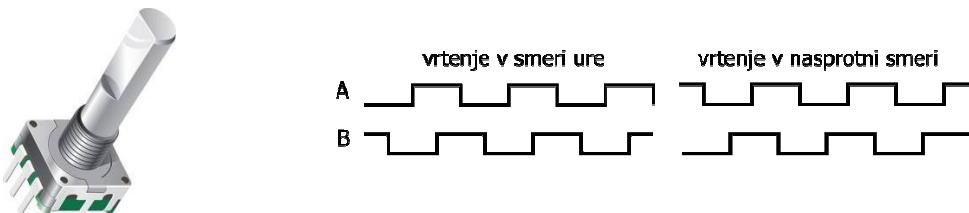


4. vaja: Rotacijski kodirnik in diagram stanj

Pri tej vaji bomo uporabili vezje z rotacijskim inkrementalnim kodirnikom, ki ob vrtenju proizvaja med seboj zamaknjene impulze na izhodih A in B. Digitalno vezje bomo sestavili iz procesa, ki dekodira smer vrtenja kodirnika in prišteva oz. odšteva stanje števca ter dekodirnika za 7-segmentni prikazovalnik.




4.1 Princip delovanja

Dekodiranje smeri vrtenja bomo naredili s sinhronim avtomatom. Vezje naj bo na začetku v stanju mir, dokler se ne postavi eden izmed vhodov a ali b na '1'. Če se najprej postavi a na '1', potem pa še b na '1' naj se vrednost števca poveča, pri obratnem vrstnem redu pa naj se vrednost števca zmanjša.



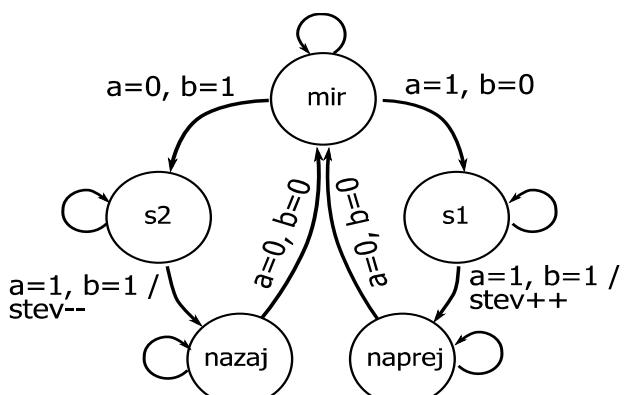4.2 Diagram stanj in VHDL opis

Sinhroni avtomat spreminja stanje ob spremembi vhodov in ob naraščajoči fronti ure. Vhodni signali se spreminjajo počasneje kot ura, zato bo avtomat več ciklov v posameznem stanju.



NAŠTEVNI TIP PODATKOV

Deklaracija:

type stanja **is** (mir, s1, s2, naprej, nazaj);
signal stan: stanja;

Prireditveni stavek:

stan <= mir;

Za zapis stanj avtomata v jeziku VHDL definiramo nov podatkovni tip, v katerem naštejemo vsa možna stanja. Avtomat opišemo s sinhronim sekvenčnim procesom, kjer definiramo v katero stanje naj gre glede na trenutno stanje in vhodne signale.

V procesu določimo za vsako stanje pogoje za prehod v novo stanje; ker moramo pogoje zapisati za vsa stanja uporabimo kar izbirni stavek (case):

```
if rising_edge(clk) then
    case stan is
        when mir =>
            if a='1' and b='0' then
                stan <= s1;
            elsif ... end if;

        when s1 =>
            if a='1' and b='1' then
                stan <= naprej;
                stev <= stev + 1;
            end if;
        ...
    end case;
```

Spreminjanje števca zapišemo kar v istem procesu, saj je vezano na pogoje za prehod med stanji. V vezje dodaj še dekodirnik za 7-segmentni prikazovalnik:

```
with stev select
    led <= "1111001" when "0001",
    "0100100" when "0010",
    "0110000" when "0011",
    "0011001" when "0100",
    "0010010" when "0101",
    "0000010" when "0110",
    "1111000" when "0111",
    "0000000" when "1000",
    "0010000" when "1001",
    "1000000" when others;
```

Preizkusi delovanje vezja s simulacijo in na razvojnem sistemu.