

## 4. Vaja: proces v kombinacijskih in sekvenčnih vezjih

## 1. Sinhrona sekvenčna vezja: D flip-flop


```

P: process(clk, reset)
begin
  if reset='1' then
    izhodi <= "00000...";
  elsif rising_edge(clk) then
    ... logika ...
  end if;
end process;

```

 **SINHRONI PROCES Z RESETOM**


Opis sinhronih gradnikov začnemo s pogojem za reset, ki mu sledi pogoj za fronto ure. Vsi stavki, ki opisujejo delovanje gradnika, so zapisani znotraj tega pogoja za fronto ure.



- a) Naredi opis D flip-flopa z asinhronim reset signalom in vhodom za omogočanje vpisa. Flip-flop prenese podatek iz vhoda (d) na izhod (q) ob fronti ure in pogoju, da je signal vpis na '1'. Ob aktivnem resetu naj gre izhod takoj na '0'.

- b) Spremeni opis flip-flopa, tako da bo signal reset deloval sinhrono s fronto ure. Ob aktivnem resetu in fronti ure naj gre izhod na '0', ne glede na stanje signala vpis.

## 2. Binarni števec

 

Števci so sekvenčna vezja s povratno zanko, ki jih opisujemo s sinhronim procesom. Povratna zanka povzroči, da je naslednje stanje izhoda odvisno od trenutnega stanja (npr. izhod števca je za 1 večji od trenutnega izhoda:  $stev \leq stev + 1$ ; ). Če se zunanji signal pojavlja na levi in na desni strani, ga deklariramo kot **buffer**.

- a) Naredi opis dvobitnega binarnega števca s signalom reset in signalom za omogočanje štetja. Števec naj ob vsaki naraščajoči fronti ure poveča izhodno vrednost za 1.
- b) Kako bi definiral začetno stanje števca brez uporabe reset signala?