 




Integrirana vezja 3.-4. vaja

Sekvenčna vezja.

3 Pomikalni register



Naredi vezje, ki je sestavljeno iz štirih D flip-flopov, kot prikazuje shema. Deklariraj notranje signale s0, s1, s2 in s3 in jim določi začetne vrednosti, tako da bo s0 na '1', vsi ostali pa na '0'.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity pomik is
  port (
    clk: in std_logic;
    izhod: out unsigned(3 downto 0)
  );
end pomik;

architecture opis of pomik is
  signal s0: std_logic := '1';
begin
  p: process(clk)
  ...
end opis;
```


- Za opis flip-flopov uporabi proces s pogojem za fronto ure `rising_edge(clk)` in prireditvenim stavkom za vsak flip-flop.
Preizkusi delovanje pomikalnega registra s simulacijo, kjer nastavi uro:

```
force clk 1 0, 0 {50 ps} -r 100
run 2000 ps
```

Ali je vrstni red zapisa prireditvenih stavkov pomemben ?

- Združi vsa stanja v 4-bitni vektor, ki naj bo izhod vezja. Na katerem mestu je najbolje zapisati ta prireditveni stavek ?
- Dodaj v opis vezja vhodni signal `en`, ki predstavlja dodaten pogoj za pomikanje podatkov (pomik, kadar je fronta ure in `en = '1'`).
Preveri delovanje s simulacijo.

4 Števec in delilnik

 

Sinhroni binarni števec je sekvenčno vezje s povratno zanko, v katerem je izhodno stanje vezano nazaj na vhod. Vrednost izhoda binarnega števca je enaka vhodni vrednosti, povečani za 1. Sinhroni števec ima lahko dodaten vhod **en** za omogočanje štetja: stanje števca se povečuje ob fronti ure in pogoju $en = '1'$.

Naloga

Kopiraj datoteke projekta iz predloge za razvojno ploščo DE0 Nano: [DE0_projekt.zip](#) v mapo (npr: c:\proj\iv\ime\stevec). Z dvoklikom na **projekt.qpf** odpri program Quartus in nastavi ime glavne entitete: Assignments > Settings, poišči General in v Top-level entity vnesi: stevec. Nato klikni New, izberi VHDL file in uredi opis števca. Na koncu ne pozabi shraniti datoteke kot: stevec.vhd.

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.numeric_std.all;

entity stevec is
  port (
    clk: in std_logic;
    led: out unsigned(3 downto 0)
  );
end stevec;

architecture opis of stevec is
  signal st: unsigned(3 downto 0);
begin
  ...
end opis;
```

- Naredi opis 4-bitnega števca in simulacijo v programu Modelsim, ki ga poženeš z Run Simulation > RTL Simulation.

Namig: uporabi notranji signal **st** za stanje števca, ki naj bo v začetku na "0000", stanje pa na koncu prepiši na izhod **led**. Kaj se zgodi z izhodom, ko pride do najvišje vrednosti ("1111")?

- Dodaj v opis števca signal **en**, ki predstavlja dodatni pogoj za omogočanje štetja in preveri delovanje na simulaciji.
- Dodaj v vezje še en števec (nov proces), ki povečuje vrednost novega 4-bitnega notranjega signala (npr. st2). Števec naj tudi postavlja signal **en**: ko pride števec do najvišje vrednosti, naj dobi **en** vrednost '1', sicer pa '0'.

Nov števec deluje sedaj kot delilnik ure za prvega - šele ko nov števec prišel do konca, se bo prvotni števec povečal za 1. Preveri delovanje delilnika na simulaciji.

- Spremeni delilni števec tako, da bo se bo postavil na 0, ko prišteje do 9 in preizkusi delovanje na simulaciji. Takšen števec imenujemo števec po modulu - števec, ki od 0 do 9 ima modul štetja 10.

Če želimo videti delovanje števca na razvojni plošči, moramo delilnik ure prilagoditi frekvenci ure clk, ki je v našem primeru 50 MHz. Povečaj velikost vektorja tega števca na 21 bitov in modul štetja na 2 000 000. Prevedi vezje in preizkusi delovanje na plošči DE0 Nano.