


Naredili bomo model 12-bitne centralno procesne enote (CPU) z akumulatorjem, ki zna izvajati preproste strojne ukaze iz programskega pomnilnika. Strojni ukazi so 12-bitne kombinacije: zgornji 4 biti določajo vrsto ukaza, spodnjih 8 pa določa pomnilniški naslov. Za začetek bomo naredili enoto s tremi strojnimi ukazi:

"0001nnnnnnn": naloži vrednost s pomnilniške lokacije nnnnnnnn v akumulator


"0100nnnnnnn": skoči na naslov nnnnnnnn

"1000nnnnnnn": prištej k akumulatorju vrednost iz pomnilniške lokacije nnnnnnnn

## 7 Centralno procesna enota (CPU)

 

 Začetni model centralno procesne enote naj ima na vhodu uro in reset ter 12-bitno podatkovno vodilo **data**, na izhodu pa 8-bitno naslovno vodilo **adr**, na katerega bo kasneje priključen pomnilnik s programom. Enota začne po resetu zajemati in izvajati ukaze iz pomnilnika. Korake izvajanja ukazov krmili sekvenčni stroj (avtomat) s tremi stanji:



- a. Naredi vezje [cpu.vhd](#) z definicijami zunanjih priključkov in signali, med katerimi je nov podatkovni tip in notranji signal **st** za sekvenčni stroj:

```
type stanje is (reset, zajemi, izvedi);
signal st: stanje;
```

Deklariraj še dva notranja signala: 8-bitni programski števec (**pc**) in 8-bitni ukazni naslov (**inst\_adr**), ki sta tipa unsigned z začetno vrednostjo 0.

- b. Naredi sinhroni proces, ki opisuje prehajanje stanj avtomata s stavkom [case](#). Avtomat naj gre v stanje *reset* ob `rst='1'`, nato pa naj ob fronti ure izmenjuje stanji *zajemi* in *izvedi*.


Poleg prehodov stanj določi še vrednosti notranjih registrov:

- v stanju *reset* naj se programski števec (**pc**) postavi na `x"00"`
- v stanju *zajemi* naj se programski števec poveča za 1, razen ob ukazu "0100", ko naj se postavi na vrednost `data(7 downto 0)`
- v stanju *zajemi* na se shrani ukazni naslov: `inst_adr <= data(7 downto 0);`

 - c. Izven procesa opiši še kombinacijsko logiko, ki določa signal **adr** (uporabi stavek **when...else**):

- `x"00"` ob `st=reset`,
- **pc** ob `st=zajemi`,
- **inst\_adr** ob `st=izvedi`


Preizkusi delovanje krmilnega dela CPU na simulaciji s testno strukturo [testcpu.vhd](#), ki ima nastavljene vhode, kot prikazuje diagram:



- d. Podatkovna pot procesorja vsebuje 12-bitni akumulator **akum** v katerega se shranjujejo rezultati operacij in 4-bitni register **inst\_code** za ukazno kodo, ki ju deklariraj kot notranja signala tipa unsigned.
- v stanju *zajemi* naj se zgornji 4 biti iz vodila **data** shranijo v register **inst\_code**
  - v stanju *izvedi* naj se izvedejo operacije, ki shranijo rezultat v akumulator:
    - "0001": akum <= data
    - "1000": akum <= akum + data

Ponovno naredi simulacijo s testno strukturo in opazuj vrednost akumulatorja. Po izvedbi ukaza s kodo "103" se bo postavil na 5, po izvedbi naslednjega ukaza pa povečal na 10 (šestnajstiško X"00A").

## 8 Mikroprocesor s pomnilnikom

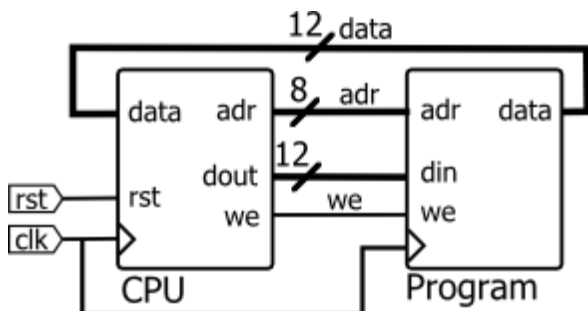

Mikroprocesor bomo zgradili iz komponent in lastne knjižnice. V opisu mikroprocesorja in programa bomo uporabljali ukazne kode v obliki simboličnih konstant, ki so definirane v knjižnici [procpak.vhd](#).

```

subtype koda is unsigned(3 downto 0);
constant lda: koda := "0001"; -- nalozi iz pomnilnika v akumulator
constant jmp: koda := "0100"; -- skok na novo pomnilnisko lokacijo
constant add: koda := "1000"; -- pristej vrednost iz pomnilnika

```

- a. Naloži datoteke [procpak.vhd](#), [proc.vhd](#) in [program.vhd](#) in popravi **cpu.vhd** tako, da bo uporabljala simbolične konstante (lda, add in jmp) iz knjižnice. Knjižnico uporabimo tako, da jo vključimo na začetek opisa vezja s stavkom:

```

library work;
use work.procpak.all;

```

V datoteki **program.vhd** je opis pomnilnika vrste ROM v katerem je kratek program. Pomnilnik vsebuje 12-bitne mikroprocesorske ukaze in podatke. Ukaz je sestavljen iz 4-bitne kode, ki jo predstavljajo zgornji štiri biti, spodnjih osem bitov pa je naslov v pomnilniku. V pomnilnik smo zapisali kratek program iz treh ukazov: najprej naložimo v akumulator vrednost (005) iz pomnilniške lokacije 03, nato prištejemo isto vrednost, tretji ukaz pa je brezpogojni skok na drugi naslov (01).


```

type memory is array(0 to 255) of unsigned(11 downto 0);
signal ram : memory := (
  lda & x"03",
  add & x"03",
  jmp & x"01",
  x"005",
  others => x"000" );

```

Popravi model pomnilnika, tako da bo omogočal shranjevanje podatkov. Uporabi vhodna signala **din** in **we**.

- o Dodaj logiko za pisanje v sinhroni proces. Kadar je signal **we='1'**, se v pomnilnik **ram** na naslovu **adr** vpiše vhodni podatek iz **din**.
- b. Med priključke mikroprocesorja dodaj 12-bitni izhod **dout**, ki naj bo enak akumulatorju, ter enobitni izhodni signal **we**. Signal **we** določa pisanje podatkov v pomnilnik in se mora postaviti na 1 v ciklu izvajanja ukaza STA, v vseh ostalih ciklih pa naj bo na '0'. Glej priloženo sliko simulacije.

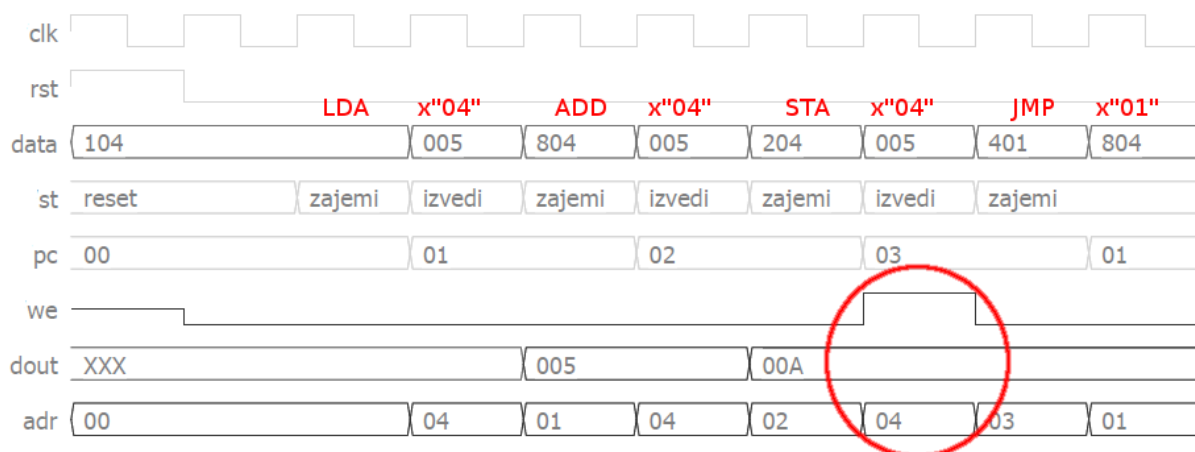

- c. Dodaj v program ukaz **sta** in preizkusi delovanje na simulatorju.

```

type memory is array(0 to 255) of unsigned(11 downto 0);
signal ram : memory := (
  lda & x"04",
  add & x"04",
  sta & x"04",
  jmp & x"01",
  x"005",
  others => x"000" );

```