


Andrej Trost

## Načrtovanje digitalnih el. sistemov


Implementacija in verifikacija vezij

<http://lniv.fe.uni-lj.si/ndes.html>

## Potek načrtovanja sistemov

 

## Določanje zgradbe sistema

 

- določamo strukturo, vmesnike in relacije med posameznimi bloki

## Hierarhična zgradba sistema


```

graph TD
    LIN_Micro[LIN_Micro] --> Proc[Proc]
    LIN_Micro --> Senz[Senz]
    LIN_Micro --> LIN_Kontr[LIN_Kontr]
    Proc --> kcpsm3[kcpsm3]
    Proc --> prog_rom[prog_rom]
    LIN_Kontr --> LIN_Master[LIN_Master]
    LIN_Kontr --> LIN_Receiver[LIN_Receiver]
  
```

- hierarhično načrtovanje omogoča ločeno izvedbo in testiranje manjših blokov
- omogoča uporabo pripravljenih komponent IP
 
## Določanje velikosti blokov

- pri shematskem načrtovanju so končni bloki zelo majhni > register, števec, primerjalnik
  - sistem je zelo razdrobljen in ga je težko popravljati
- v visokonivojskem jeziku so bloki zaključeni moduli > sprejemnik, FIFO, kontrolna enota
  - koda naj ne obsega več kot nekaj strani
  - posamezen blok naj bo primeren za testiranje
  - namesto obsežnih avtomatov raje uporabimo vgrajen mikrosekvenčnik ali mikroprocesor





### Prednosti vgrajenih procesorjev

- procesor uporabimo za krmiljenje, obdelavo podatkov pa naredimo z logiko
- spremembo funkcionalnosti naredimo le s spremembo algoritma
- pri vgrajenih procesorjih ni težav z dobavljalivostjo oz. zastaranjem komponent
  - 8-bitni procesorji zasedajo zelo malo prostora (Picoblaze: 5% XC3S200 ali 0,5% XC3S5000)

---

---

---

---

---

---



### Izdelava modelov vezij

- določitev funkcionalnosti
  - algoritemski diagram poteka
  - specifikacija dogodkov (registri in vodila)
- kodiranje v strojno-opisnem jeziku VHDL ali Verilog
  - algoritemski zapis v obliki primerni za RTL sintezo
  - enote opišemo s procesi in jih povežemo z vmesnimi signali ali stanji
    - sinhrono vezje bi lahko opisali le z enim procesom, vendar bi bil opis precej nepregleden

---

---

---

---

---

---



### Priporočila za kodiranje

- VHDL koda je del dokumentacije!
- Upoštevaj priporočila sinhronega načrtovanja!
- razmisli o skupni rabi gradnikov (npr. števcev)
- izogibaj se globokemu gnezdenju **if-elsif-else** stavkov
- uporabi sklepne modele za večjo prenosljivost (npr. ROM) ter knjižnične instance za posebne gradnike (npr. Block RAM)

---

---

---

---

---

---



## Uporaba komentarjev

- kratek opis posameznega modula
- kratek opis posameznih blokov (process)
  - npr. namen procesa, vhodi in izhodi
- opis signalov ob deklaraciji ali na instanci
- pojasnilo vejitev in konstant

```
-- delilnik za generiranje vzorcevalnih impulzov
-- input: clk = 100kHz
-- output: ce = 12.5kHz (LIN_Master), ce4 = 50kHz (LIN_Receiver)
P_timing: process(clk)
begin
    if rising_edge(clk) then
        if n=7 then      -- delitev vhodne ure z 8
```

---

---

---

---

---

---

---



## Poimenovanje signalov in konstant

- sestavljena imena signalov opisujejo njihov namen, npr:
  - bit\_cnt: števec bitov (cnt)
  - a\_reg: register (reg)
  - wr\_i: vhodni signal wr (i)
  - dat\_o: izhodni signal dat (o)
- konstante pišemo z velikimi črkami, npr:
  - HRES, VRES

---

---

---

---

---

---

---



## Načrtovanje sinhronih vezij

```
if st = SIdle or st = SActive then
    i <= 0;
elsif rising_edge(ce4) then
    i <= i + 1;
...
if rising_edge(clk) then
    if ce4='1' then
        if st=Ridle or st=Ractive then
            i <= 0;
        else
            i <= i + 1;
...

```

- če je mogoče, delamo sinhrono z uro
- izogibajmo se asinhr. resetu, ki ga krmili logika
  - izhod iz primerjalnika ali logike ima lahko špice ob spremembah stanja

---

---

---

---

---

---

---

## Števci znotraj avtomata Lin\_Master

```
signal dataBitNumber: integer range 0 to 8;
signal dataSyncNumber: integer range 0 to 14;
...
when Syncbreak =>
    if ce = '1' then
        dataSyncNumber <= dataSyncNumber +1;
    ...
when Sdata =>
    if ce = '1' then
        tx <= shift_r2(dataBitNumber);
        dataBitNumber <= dataBitNumber + 1;
    ...
• Štejemo dolžino Sync impulza in število bitov
– števca ne potrebujemo istočasno, zato lahko
uporabimo le en števec!
```

## Vgnezdene strukture v VGAsync

```
if horizontal > 0 and horizontal < 800 then
    hsync <='0';
    blank <='0';
elsif horizontal >= 800 and horizontal < 856 then
    hsync <='0';
    blank <='1';
elsif horizontal >= 856 and horizontal < 976 then
    hsync <='1';
    blank <='1';
elsif horizontal >= 977 and horizontal < 1039 then
    hsync <='0';
    blank <='1';
...

```

## Rešitev VGAsync z manj gnezdenja

```
if hcount=HRES+HFP then
    hsync <= '1';
elsif hcount=HRES+HFP+HSY then
    hsync <= '0';
end if;

if hcount>HRES then
    blank <= '1';
else
    blank <= '0';
end if;
...
```

- pogojne stavke razdelimo
- uporabimo operator = namesto < ali >



## Sklepni modeli (inference)

- program za sintezo sklepa o tem, kateri gradnik želimo uporabiti:
  - števec je vezje, ki ob uri in določenih pogojih prišteva oz. odšteva
  - ROM opišemo z zbirko konstant, ki jih beremo z naslavljanjem (indeksi)

```
type rom is array (0 to 511) of std_logic_vector(7 downto 0);
constant r : rom := ( "00111100", "01100110", ... );
...
rom_data <= r(conv_integer(adr));
```

---

---

---

---

---

---

---



## Knjižnične instance

- vezja FPGA vsebujejo vgrajene Block RAM enote, ki jih vključimo kot instance

```
library UNISIM; -- library used when instantiating Xilinx primitives
use UNISIM.VComponents.all;

VRAM : RAMB16_S4_S4
generic map (
  INIT_A => X"0", -- Value of output registers on Port A at startup
  ...
)
port map (
  DOA => open, -- Port A 4-bit Data Output
  DOB => DataB, -- Port B 4-bit Data Output
  ADDR_A => adra, -- Port A 12-bit Address Input
  ...
)
```

---

---

---

---

---

---

---



## Generator instanc IP

- Xilinx Core Generator ponuja bloke IP:
  - osnovni: registri, števci, pomnilniki, primerjalniki
  - komunikacijski: (de)kodirniki, korekcije napak, modulatorji
  - DSP: filtri, modulatorji, transformi, sintetizatorji
  - tehnološki gradniki: DCM, Rocket-IO
  - matematični: osnovne op., množenje in deljenje, koreni, trigonometrične funkcije, floating-point
  - pomnilni: CAM, FIFO, RAM, ROM

---

---


---

---

---




---

---

 

- ### Priprava simulacije
- stimulatorji v obliki časovnega diagrama (**waveform**)
    - primerni so za preproste simulac. scenarije
    - vnesemo jih grafično ali v obliki makrojev
  - izdelava testnih struktur (**testbench**)
    - omogočajo obsežne simulacije z različnimi scenariji
    - opisane so v istem jeziku kot testirano vezje, z vsemi konstrukti ki jih jezik omogoča
    - dobro napisane testne strukture so uporabne za vse vrste simulacij (funkcijsko, časovno)

   - ### Priprava načrta za sintezo
- sistem mora biti v celoti opisan
  - uporabljati smemo le konstrukte jezika in način opisa, ki je primeren za sintezo
  - izbrati moramo ciljno družino in vezje FPGA
  - določimo optimizacije in časovne omejitve
    - frekvenco vhodne ure
    - zakasnitve na vhodih in izhodih




---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---



---

---

---

---

---

---

---