 


# Ura in sekvenčna vezja



- ▶ signal, ki določa časovne trenutke spreminjanja stanja vezja
  - ▶ cikel = perioda ure, frekvenca je obratna vrednost periode
  - ▶ prehod iz 0 na 1: prednja ali naraščajoča fronta
  - ▶ prehod iz 1 na 0: zadnja ali padajoča fronta



- ▶ v sekvenčnem vezju se signali spreminjajo ob prehodu ure, vmes pa imajo stabilno logično stanje

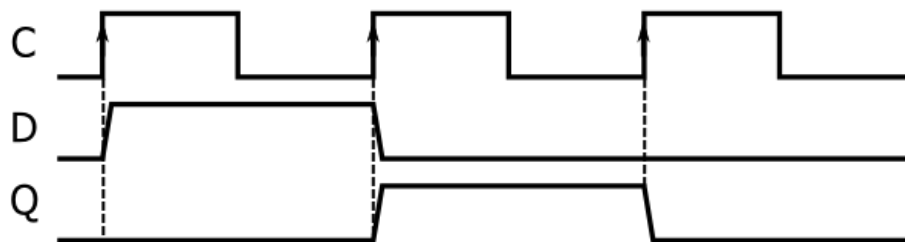 
# Flip-flop D

- ▶ flip-flop je pomnilni element, ki spreminja izhod ob fronti ure
- ▶ podatkovni (**data**) flip-flop DFF:  $Q(t) = D(t-1)$




 
## ▶ realni časovni parametri:

- ▶ podatkovni vhod mora biti stabilen  $t_S + t_H$
- ▶ izhod je zakasnjjen  $t_{PD}$



 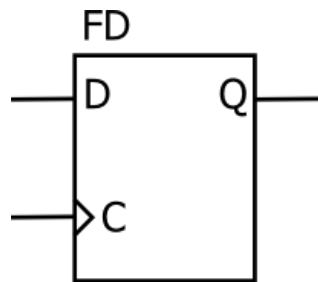
# Flip-flop D

- ▶ flip-flop je pomnilni element, ki spreminja izhod ob fronti ure
- ▶ podatkovni (**data**) flip-flop DFF:  $Q(t) = D(t-1)$





 
- ▶ če se vhod spreminja ob fronti ure lahko pride do metastabilnega stanja




# Flip-flop D

## ► flip-flop D preklaplja izhodni signal

   - a) na prednjo fronto ali
- b) na zadnjo fronto ure





negacija

 

 
 
# Zakasnitev signalov čez flip-flope

- ▶ pri prehodu čez zaporedne flip-flope se signali zakasni



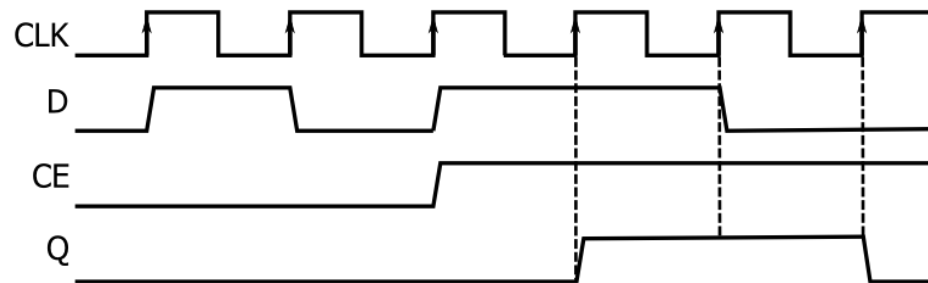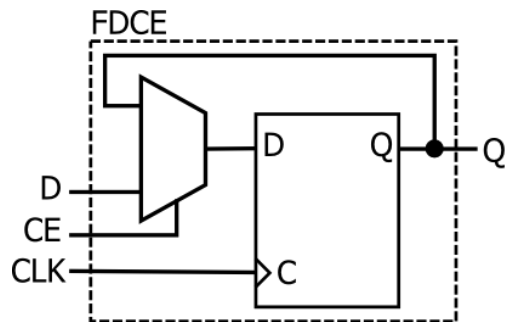
# Register

- ▶ register shrani vpisano vrednost:  $Q(t) = Q(t-1)$ 
  - ▶ ob fronti ure in signalu CE (**Clock Enable**) naloži novo vrednost
  - ▶ enobitni register – flip flop s signalom CE (FDCE)





- ▶ shema 4-bitnega registra

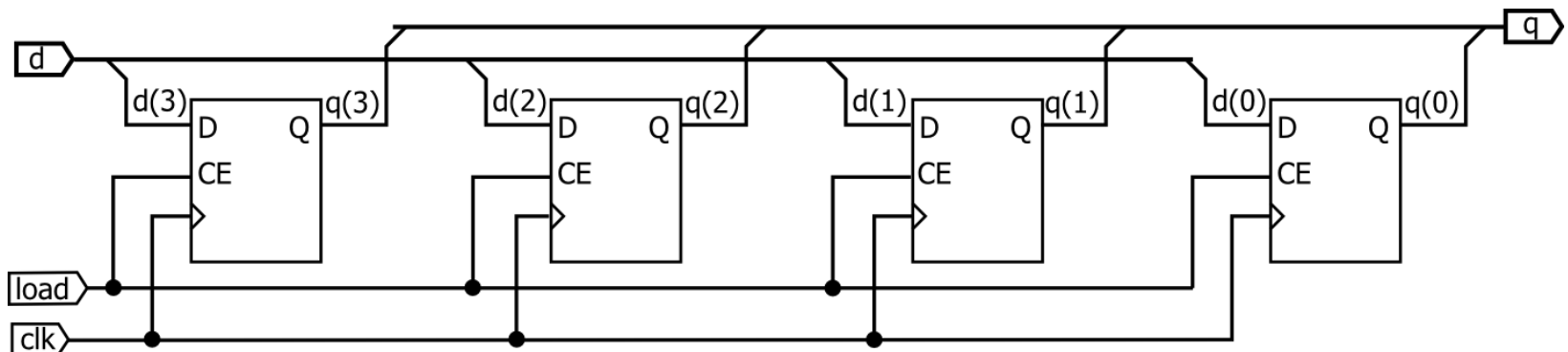

# Izvedbe registrov

- ▶ register s signalom reset

  

# Izdelava pomnilnih gradnikov




- ▶ pomnilni gradniki so sestavljeni iz logičnih vrat s povratno vezavo
  - ▶ zapah SR lahko shrani (zapahne) vrednost izhoda

## Zapah

S=1, Q=1

R=1, Q=0



S=0, R=0, Q=Q

 



  
# Izdelava pomnilnih gradnikov

- ▶ zapah RS je lahko nestabilen
  - ▶ kadar sta R in S na 1 in gresta hkrati nazaj na 0



 
# Rešitev: podatkovni zapah

- ▶ dodatna logika prepreči, da sta R in S na 1
- ▶ zapah D – kadar je ura G=0 ohranja stanje




- ▶ kadar je G=1 je zapah transparenten


 

 
# Podatkovni zapah in flip-flop

- ▶ zapah D – kadar je ura na 0 ohranja stanje
- ▶ flip-flop – ohranja stanje cel urni cikel, spreminja pa le ob fronti ure





# Flip-flop D

  

- ▶ (1) prvi zapah prenese D na QM
- ▶ (2) ob fronti ure se QM zapahne in prenese na Q
- ▶ (3) sprememba D ob  $\text{clk}=0$  se ne prenese na izhod
- ▶ (4) ob naslednji fronti se D prenese na Q
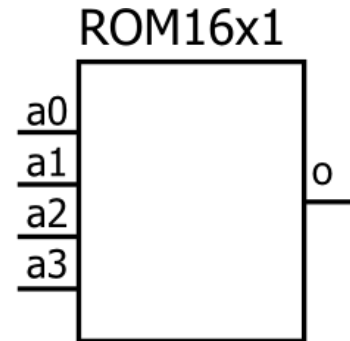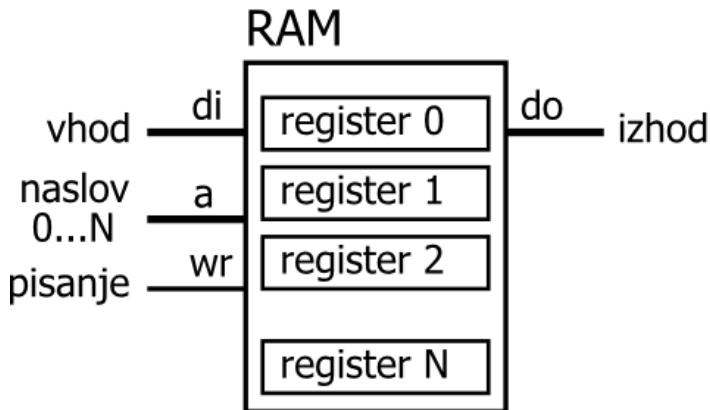
# Pomnilnik


- ▶ pomnilnik shranjuje več besed
- ▶ signali:
  - ▶ podatkovni vhod in izhod (**data**)
  - ▶ naslovno vodilo – vsaka celica ima svoj naslov (**address**)
  - ▶ krmilni – branje, pisanje
- ▶ RAM (**Random Access Memory**) in ROM (**Read Only Memory**)


 
# Pomnilnik ROM


---

- ▶ vsebino pomnilnika ROM v programirljivih vezjih določimo ob programiranju
  - ▶ takšen ROM se imenuje vpogledna tabela [Look-Up Table](#)





# Izvedba RAM iz registrov

---

 

- ▶ registri iz flip-flopov D potrebujejo veliko transistorjev

# Izvedba RAM iz pomnilnih celic

 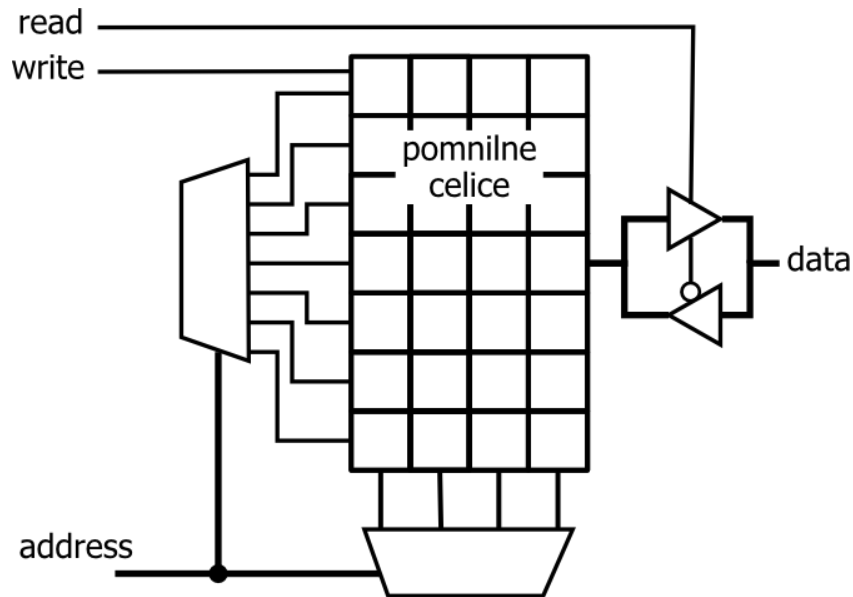

- ▶ statični pomnilnik – SRAM
- ▶ dinamični – DRAM, shrani podatek v kondenzatorju
  - ▶ potrebno je osveževati vsebino