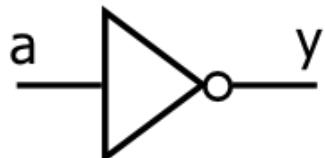


Boolova logična vrata


- ▶ Logične funkcije nad binarnimi vrednostmi: 0 in 1
- ▶ Najbolj preprost gradnik je negator
 - ▶ en vhodni in en izhodni signal
 - ▶ izhod ima invertirano (negirano) vrednost glede na vhod

$$y = \text{NOT} (a)$$

značilen simbol:




IEEE simbol:

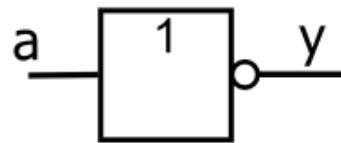






Elektronska stikala



a) elektronsko stikalo: nMOS


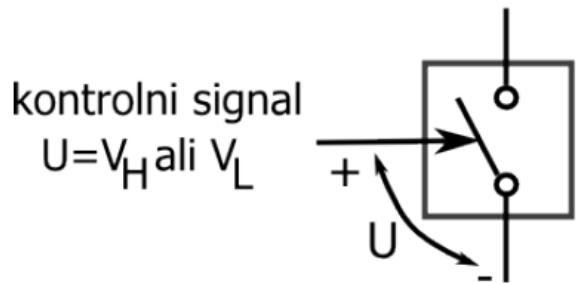


b) elektronsko stikalo: pMOS

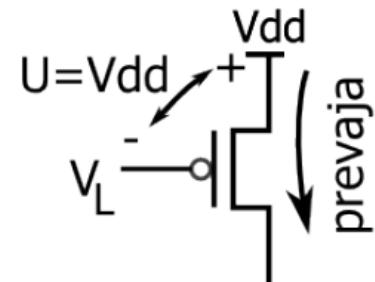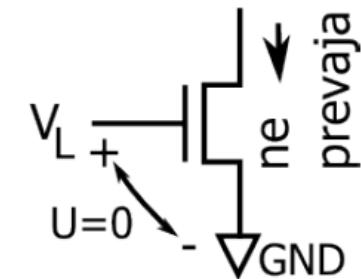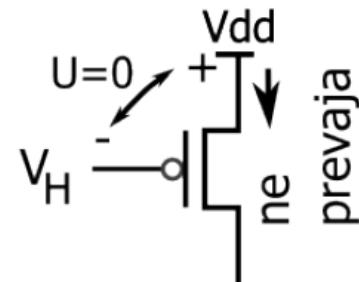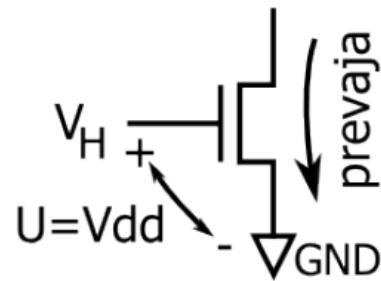
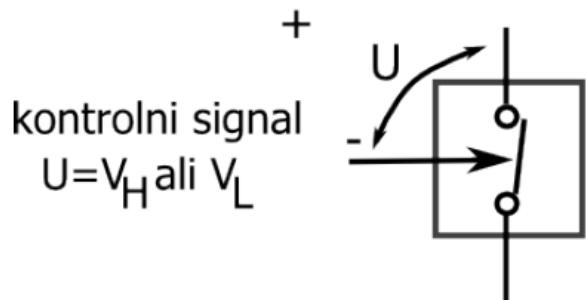


Izdelava negatorja z elektronskimi stikali

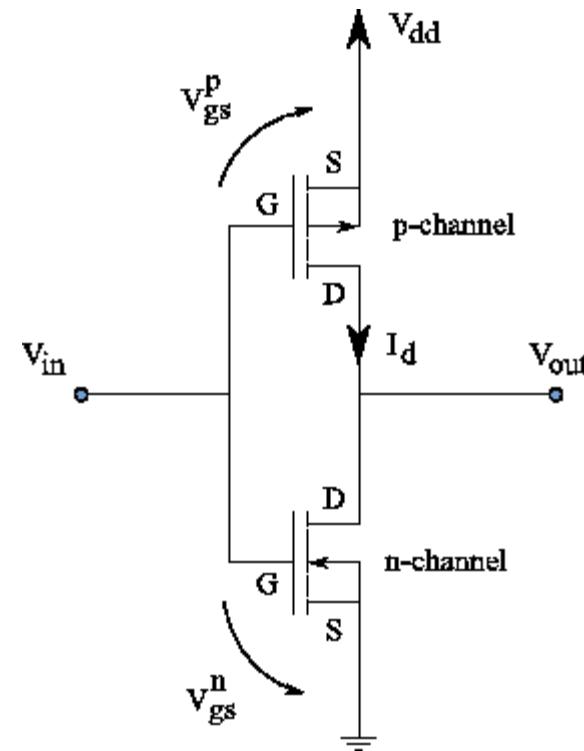
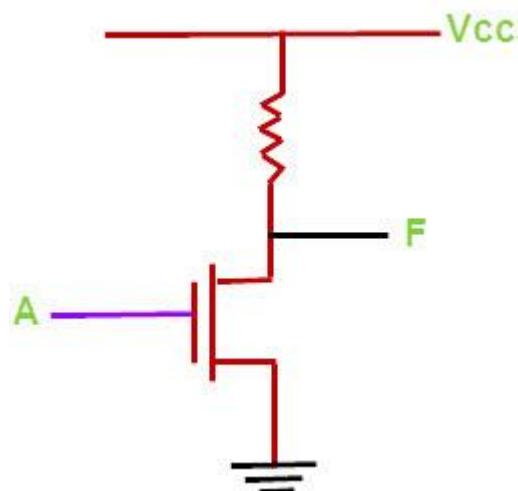
- ▶ z enim nMOS
- ▶ s pMOS in nMOS = CMOS






Negator v izvedbi CMOS

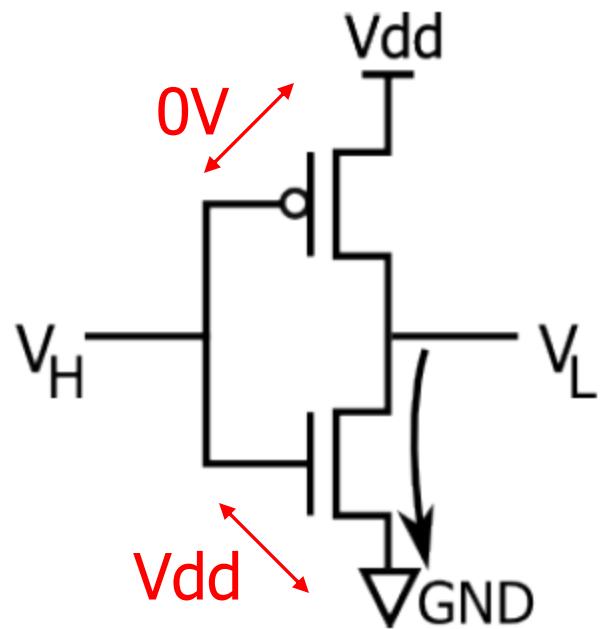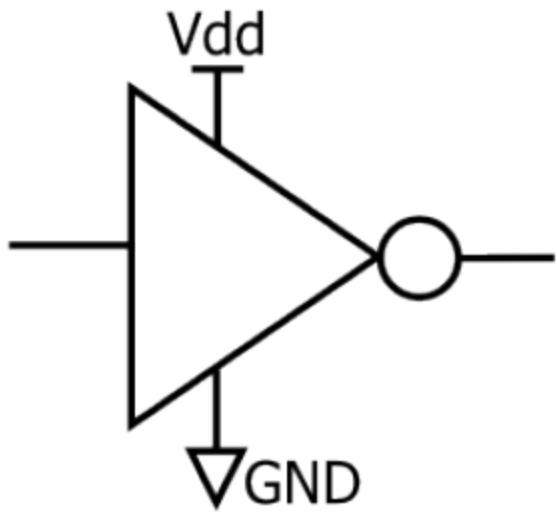


Negator v izvedbi CMOS

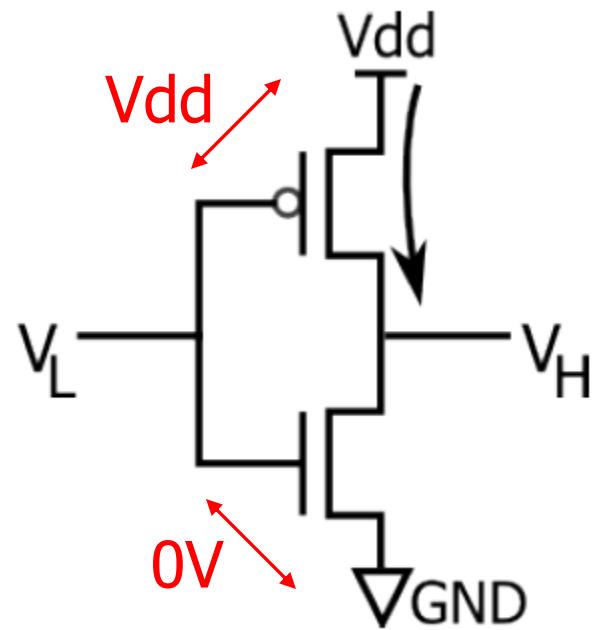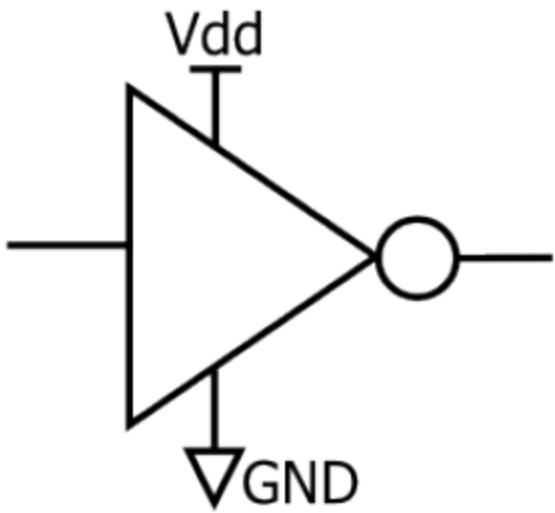

Logična vrata z dvema vhodoma

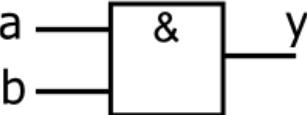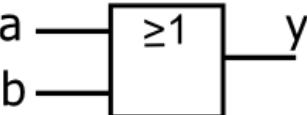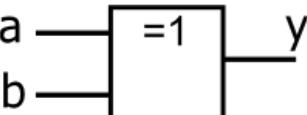operacija	grafični simbol	pravilnostna tabela															
$y = a \text{ AND } b$	značilen: IEEE:	  <table border="1"><tr><td>a</td><td>b</td><td>y</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	y	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1
a	b	y															
0	0	0															
0	1	0															
1	0	0															
1	1	1															
$y = a \text{ OR } b$	značilen: IEEE:	  <table border="1"><tr><td>a</td><td>b</td><td>y</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1
a	b	y															
0	0	0															
0	1	1															
1	0	1															
1	1	1															
$y = a \text{ XOR } b$	značilen: IEEE:	  <table border="1"><tr><td>a</td><td>b</td><td>y</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	y	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0
a	b	y															
0	0	0															
0	1	1															
1	0	1															
1	1	0															

Boolove funkcije z dvema vhodoma

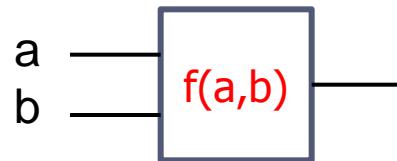




		16 možnih funkcij															
a	b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

Below the table, arrows point from specific output columns to Boolean functions:

- $a \text{ AND } b$ points to the 6th column
- $a \text{ OR } b$ points to the 7th column
- $a = b$ points to the 8th column
- $\text{NOT } a$ points to the 9th column
- $\text{NOT } (a \text{ AND } b)$ points to the 10th column
- $a \text{ XOR } b$ points to the 11th column
- $\text{NOT}(a \text{ OR } b)$ points to the 12th column
- $\text{NOT } b$ points to the 13th column


Časovni diagram logičnih vrat AND

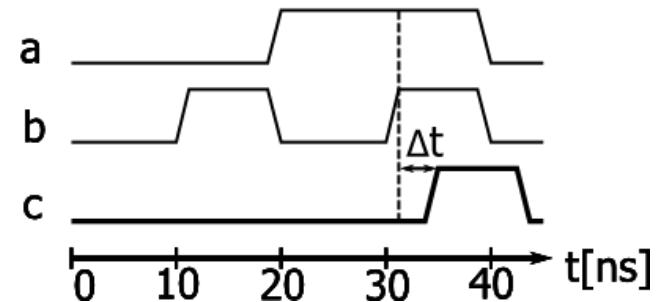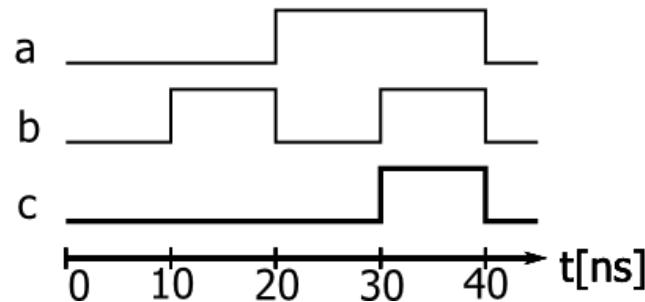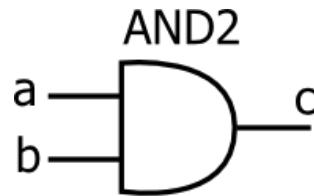- ▶ Simulacijski (idealni) in realni časovni diagram




Časovni diagram logičnih vrat OR

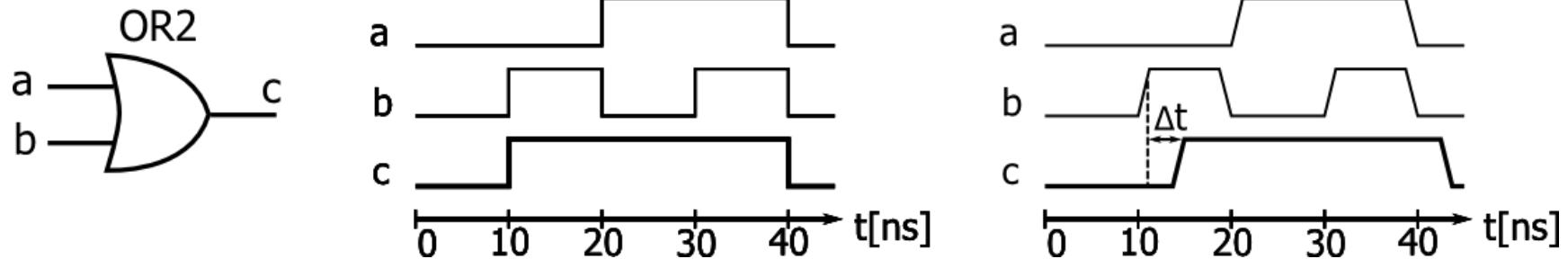- ▶ Simulacijski (idealni) in realni časovni diagram



Simulator logičnih vezij



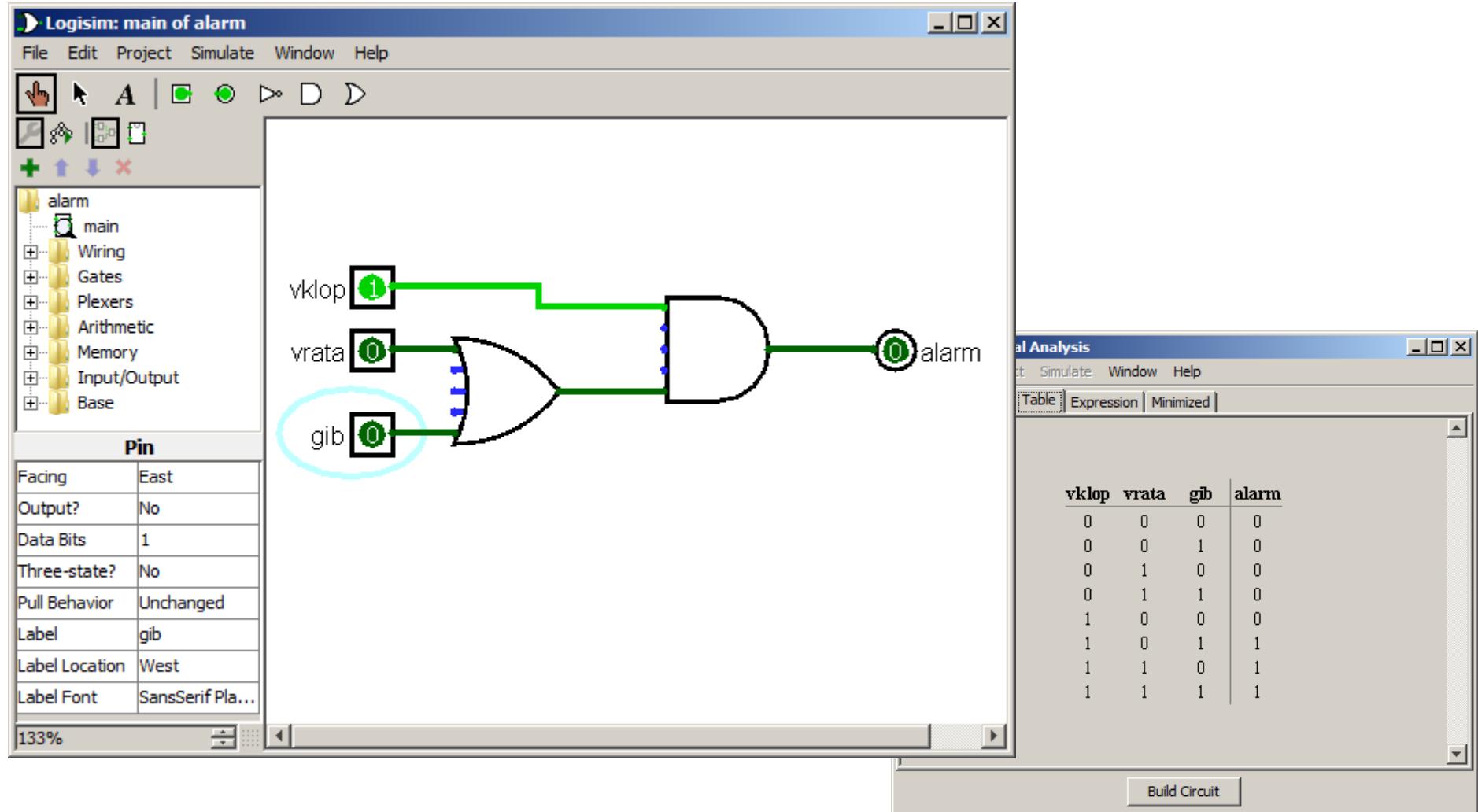
- ▶ Brezplačni programi: Logisim, LogicCircuit



Izdelava vezij z logičnimi vrti



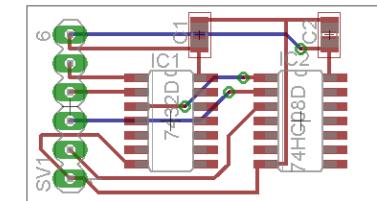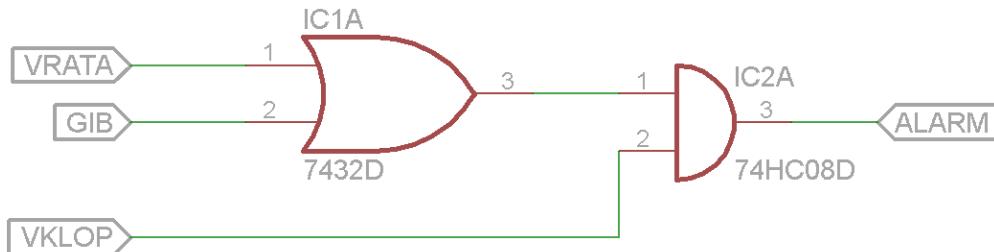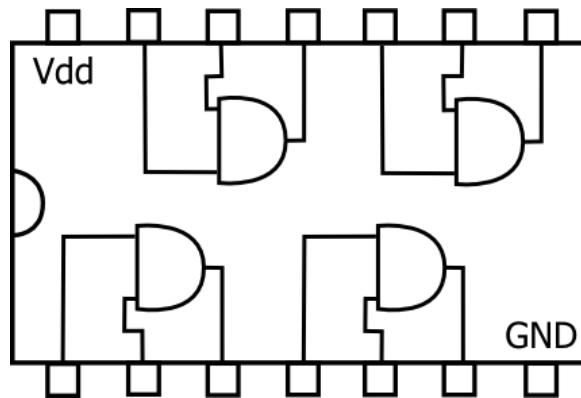- ▶ Integrirana vezja s posameznimi vrti iz družine 7400
 - ▶ npr. 7408 vsebuje 4 logična vrata AND



Povzetek

- ▶ Predstavi logična vrata z dvema vhodoma (AND, OR in XOR).
- ▶ Iz katerih elektronskih elementov so sestavljena logična vrata v tehnologiji CMOS?