



Laboratorij za načrtovanje integriranih vezij

Univerza v Ljubljani
Fakulteta *za elektrotehniko*



1. stopnja VSP, 1. letnik

Programirljivi Digitalni Sistemi

Andrej Trost

Literatura: A. Trost: Uvod v programirljive digitalne sisteme, skripta 2016

Spletna stran: <http://lniv.fe.uni-lj.si/pds.html>


Cilji, izvajanje in ocenjevanje PDS 2017/18

Cilji: študent bo znal


- ▶ opisati vrste digitalnih sistemov in njihove gradnike
- ▶ uporabiti logične gradnike za reševanje preprostih logičnih nalog
- ▶ izdelati shemo logičnega vezja
- ▶ razviti opis vezja z diagramom stanj ali mikrooperacijami za dano nalogo
- ▶ uporabiti programirljiva vezja
- ▶ razlikovati tehnološke izvedbe digitalnih sistemov

Obveznosti:



 
- ▶ laboratorijske vaje, poročila (pogoj za izpit)
- ▶ pisni izpit (obkrožanje) in ustni zagovor



Prototip vezja

 

Logični model

   

Načrtovanje

digitalni sistem


komponente
intelekt. lastnine

gradniki
integrirano vezje


osnovni elementi

Laboratorijske vaje

- ▶ tiskano vezje (Eagle)

 

 - ▶ logično vezje, diagram stanj, generator ključev



- ▶ CPU, slika na monitorju

Razvojni sistem - Altera DE0-Nano



Razumevanje sheme in specifikacij



STP08CP05


 
 



Table 6. Recommended operating conditions

Symbol	Parameter	Test conditions	Min	Typ	Max	Unit
V_{DD}	Supply voltage		3.0		5.5	V
V_O	Output voltage				20	V
I_O	Output current	OUTn	5		100	mA
I_{OH}	Output current	SERIAL-OUT			+1	mA
I_{OL}	Output current	SERIAL-OUT			-1	mA
V_{IH}	Input voltage		$0.7 V_{DD}$		$V_{DD}+0.3$	V
V_{IL}	Input voltage		-0.3		$0.3 V_{DD}$	V
t_{wLAT}	LE pulse width	$V_{DD} = 3.0 \text{ to } 5.0 \text{ V}$	20			ns
t_{wCLK}	CLK pulse width		20			ns
t_{wEN}	$\overline{OE}$ pulse width		200			ns
$t_{SETUP(D)}$	Setup time for DATA		7			ns
$t_{HOLD(D)}$	Hold time for DATA		4			ns
$t_{SETUP(L)}$	Setup time for LATCH		15			ns
f_{CLK}	Clock frequency	Cascade operation ⁽¹⁾			30	MHz

Shema digitalnega vezja



 


Električno vezje – shema vezja

 

simbol	lastnost	element
	upornost [Ω]	upor
	kapacitivnost [F]	kondenzator
	napetost [V]	baterija ali vir napetosti
	preklopi tokokrog	preklopno stikalo
	sklene tokokrog	tipka
	sveti ko teče tok v smeri $\triangleright$	svetleča dioda (angl. LED)
	vhodni signal	
	izhodni signal	
	napajalni nivo	
	masa	

Tiskano vezje

   


Komponente elektronskega vezja

upori





kondenzatorji

 


površinska
montaža

SMD

tranzistorji

 
 


čipi
integrirana vezja

 



Integrirana vezja

  - ▶ J. Kilby in R. Noyce izumila mikroelektronsko vezje na rezini polprevodnika – integrirano vezje





Sodobno integrirano vezje v ohišju QFP (a) in BGA (b), prerez silicijeve rezine z vezjem (c)

Motivacija

  


Digitalni sistem

 
 


Izvedba sistema

► logična shema


 


► shema tiskanega vezja

 
 


Računalniški opis
  
```
1  entity senz is
2  port ( gib      : in    std_logic;
3         ..       : ..    ..
4         ..       : ..    ..
5         izhod     : out   std_logic);
6
7  architecture opis of senz is
8  begin
9      izhod <= gib and (not svet);
10 end opis;
```



Mikroprocesor – mikrokrmilnik

  

```
1  while (1) {
2      gib = digitalRead(in0);
3      svet = digitalRead(in1);
4      ...
5      if (gib & svet) digitalWrite(out, 1);
6      else digitalWrite(out, 0);
7  }
```