

## Vaja 11

# Krmiljenje matrice LED

Naredili bomo vezje za vkapljenje posamezne svetleče diode na matriki 5x7 LED. Spoznali bomo princip multipleksiranja, na katerem temeljijo video prikazovalniki. V mikroprocesorski sistem bomo dodali vmesnik za krmiljenje matrice LED in napisali program, ki bo izvajal enostavno animacijo.


### 11.1 Uporaba matrice LED

Grafični prikazovalniki uporabljajo multipleksiranje za prenos podatkov in osveževanje slikovnih točk. Slika 11.1 prikazuje povezavo LED v matriki 35 svetlečih diod, ki so razporejene v pet stolpcev in sedem vrstic. Za prikaz poljubne kombinacije LED moramo izmenično vkapljati posamezne vrstice ali stolpce. Preklapljanja ne bomo zaznali, če ga izvajamo dovolj hitro (npr. s frekvenco vsaj 100 Hz).

Na razvojnem sistemu imamo matriko 5x7 LED povezano s krmilnikom razširitvene plošče. Posamezne vrstice vkapljamo oz. osvežujemo s pisanjem podatkov na paralelni vmesnik. Vmesnik periodično sprejema podatke o izbrani vrstici (3 biti) in stanju LED izbrane vrstice (5 bitov). Komponenta IOModul v vezju FPGA razdeli sliko izbrane številke na vrstice in jih prek vmesnika pošilja na prikazovalno matriko.


Tokrat bomo uporabili komponento **IOModul2**, ki omogoča prikaz po-

ljubne slike na matriki LED. Komponenta posreduje na 2-bitnem izhodu **ledy** stanje števca za osveževanje vrstic matrike. Na 5-bitni vhod **ledline** moramo prenesti posamezno vrstico slike.

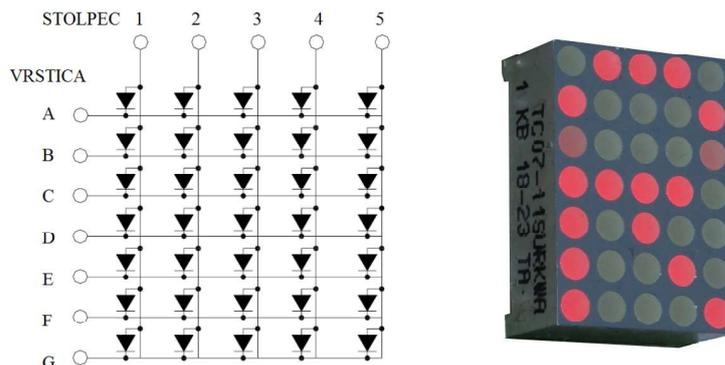

Slika 11.1: Povezava LED v matriki 5 x 7 svetlečih diod.

Vezje za prikazovanje mirujoče slike naredimo s pomočjo pomnilnika ROM. Na sliki 11.2 je prikazana shema vezja s komponento IOmodul2 in pomnilnikom ROM, kjer vidimo, da je števec vrstic povezan na naslovni vhod pomnilnika. Prikazan je opis pomnilnika v jeziku VHDL, ki na matriki prikazuje črko R.

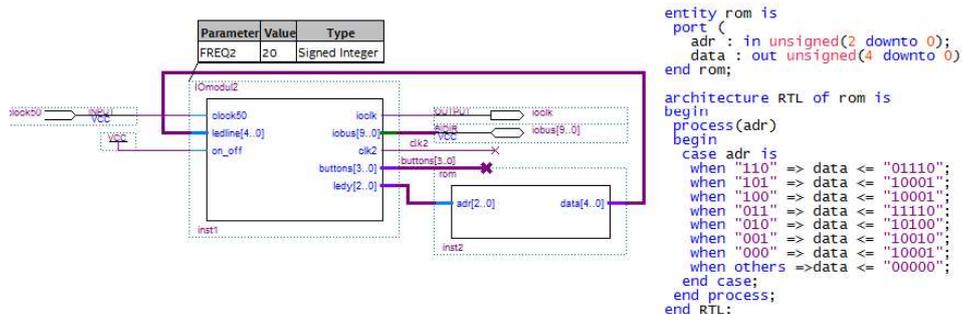


Slika 11.2: Komponenta IOmodul2 in ROM za prikaz mirujoče slike.

Prikazovanje vnaprej pripravljenih sličic naredimo tako, da jih zapišemo v večji pomnilnik ROM in dodamo logiko za določanje pomnilniških naslovov. V komponenti IOmodul, ki smo jo uporabljali do sedaj, so v pomnilniku zapisane slike šestnajstiških števk. S signalom **num** izberemo ustrezen segment pomnilnika za prenos na matrikoc.

## 11.2 Prikazovanje točke

Naredili bomo vezje za prikazovanje točke na poljubnih koordinatah matrice LED. V vezju bo komponenta **IOModul2** povezana s kombinacijskim dekodirnikom **ledm**.

Koordinate določata 3-bitna vhodna signala **x** in **y**. Na vhodu dekodirnika je še 3-bitno stanje števca vrstic **ledy**. Ko je koordinata **y** enaka stanju števca, naj bo na 5-bitnem izhodu **ledline** dekodirana vrednost koordinate **x**, sicer pa naj bo izhod na 0. Na matrici bo tako svetila le LED, ki je na koordinatah  $(x,y)$ .

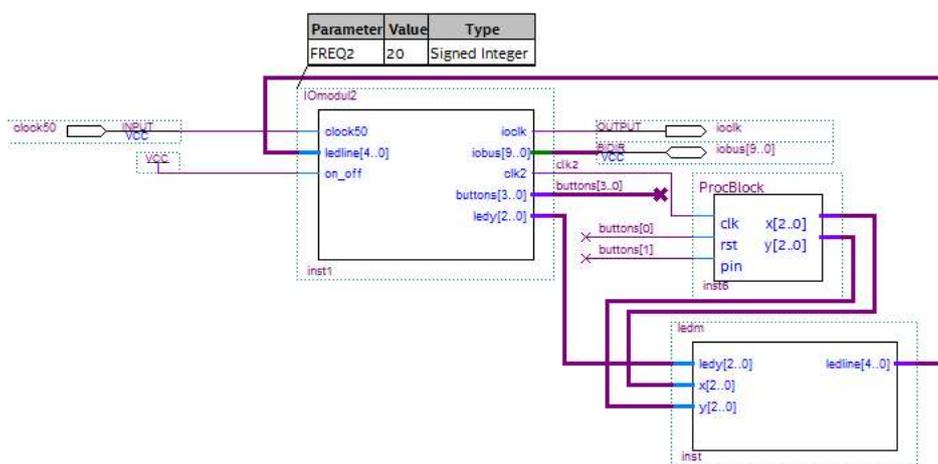


Slika 11.3: Vezje za prikazovanje točke na matrici LED.

Da bo delovanje vezja bolj zanimivo, bomo koordinate določali s procesorskim sistemom. Vmesnik procesorskega bloka ima tokrat dva 3-bitna izhoda, ki ju lahko programsko nastavljamo. S programom v zbirniku bomo naredili animacijo prikazovanja točke na matrici LED.
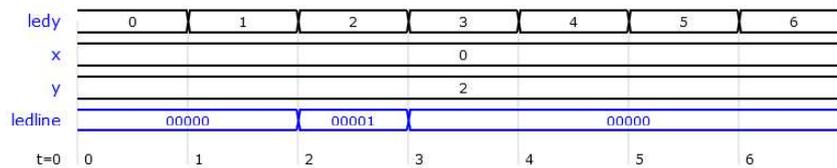
## 11.3 Kaj morate narediti vi?

- V jeziku SHDL naredite opis kombinacijskega dekodirnika za prikazovanje točke z imenom **ledm**. Preverite delovanje s simulacijo v spletnem orodju.



- Naložite iz učilnice arhiv projekta v orodju Quartus, ki vsebuje komponento **IOmodul2** in procesorski sistem z dvema izhodoma.
- Odprite novo datoteko vrste VHDL (File, New, VHDL File) in v urejevalnik kopirajte izhodno VHDL kodo iz spletnega orodja. Datoteko shranite z imenom **ledm.vhd**, dodajte v projekt (Project, Add Current File to Project) in naredite simbol (File, Create, Create Symbol Files).
- Dokončajte shemo vezja, kot prikazuje slika 11.3. Preizkusite delovanje s programom, ki šteje od 0 do 4 in s pisanjem v izhodni vmesnik nastavlja koordinati x in y.

```

start:  lda x
        outp 0
        outp 1
        sbt 4
        jze x0
        lda x
        add 1
        sta x
        jmp start
x0:    lda 0
        sta x
        jmp start
x      db 0

```

- Poskusite napisati še svoj program, ki naredi kakšno zanimivo animacijo!

## Razmisli

Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi se obe koordinati spremenili naenkrat in bi točka potovala po diagonali?