 


Integrirana vezja


- ▶ standardni čipi: TTL družina 7400...




- ▶ gradniki z vneprej določeno funkcijo
 - ▶ vsebujejo <100 transistorjev
 - ▶ dogovor med proizvajalci o oznaki čipa, ki določa funkcijo
 - ▶ funkcija neodvisna od tehnologije
- ▶ razvijalec vezij določi kako povezati več čipov za izvedbo naloge
 - ▶ 1980 v industrijski uporabi, danes se uporabljajo manjša in zmogljivejša vezja

Izvedba vezja z gradniki 7400
 
$$f = (x_1 \text{ AND } x_2) \text{ OR } (x_3 \text{ AND NOT } (x_2))$$




Razvoj integriranih vezij

 



mikroprocesor

ASIC

 

- ▶ Application Specific Integrated Circuit
 - ▶ namensko razvita vezja so majhna in hitra
 - ▶ razvoj je dolgotrajen, izdelava je draga in zahtevna
 - ▶ primerna za velikoserijsko proizvodnjo

Programirljive naprave – PLD

  


programirljivo
vezje

- ▶ razvijalec določi funkcijo programirljive naprave
- ▶ izvedba kompleksnejših funkcij
 - ▶ PAL, PLA
 - ▶ CPLD
 - ▶ FPGA
- ▶ programirljive naprave se pogosto uporabljajo v industriji

Programirljivo vezje

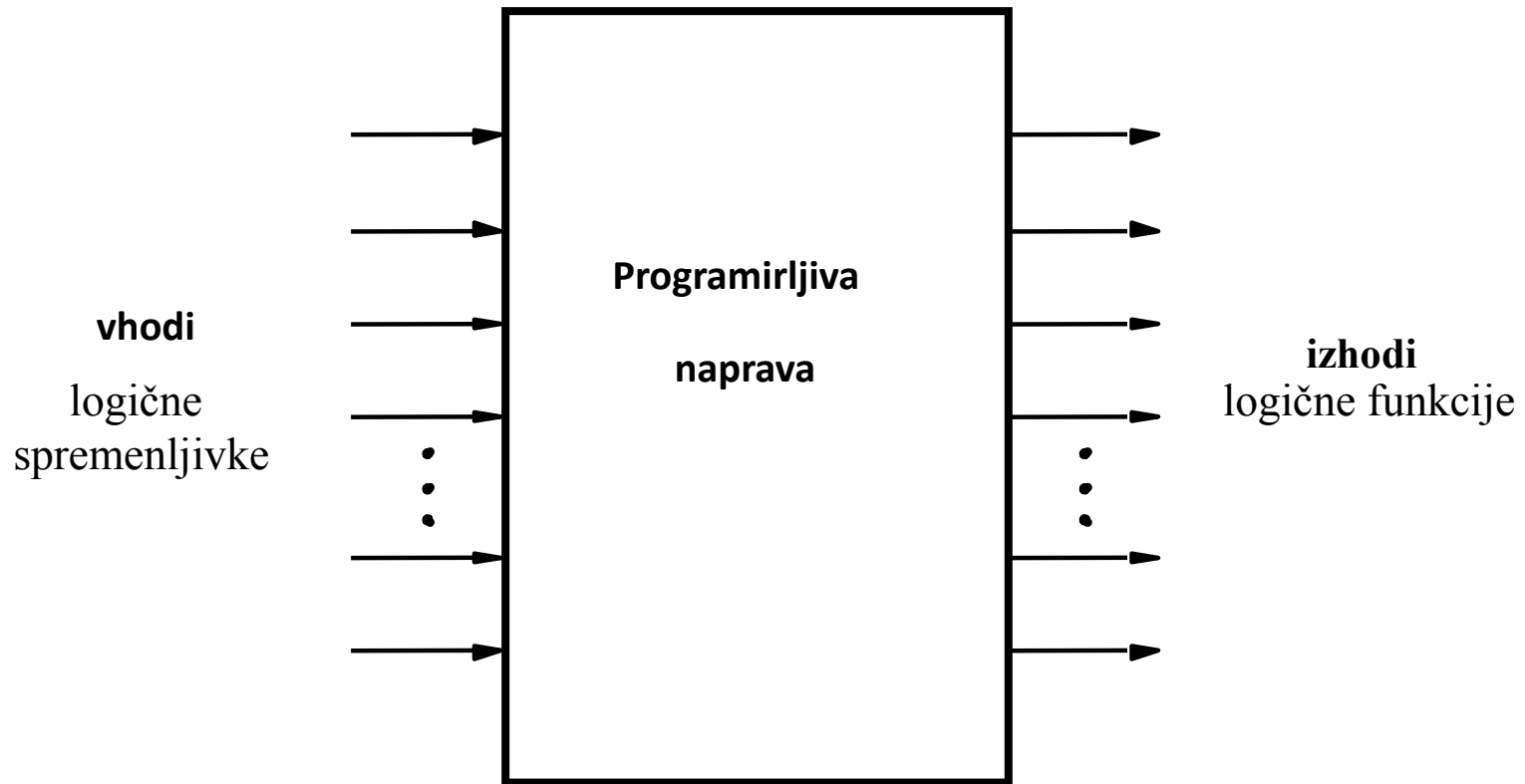- ▶ za izvedbo kombinacijskih funkcij lahko uporabimo ROM
 - ▶ neoptimalna izvedba, omejeni smo s številom vhodov in izhodov




Programirljiva kombinacijska matrika

- ▶ Boolova algebra: kombinacijsko funkcijo pretvorimo v obliko AND-OR

alarm = vklop AND (NOT(vrata) or gib)


alarm = (vklop AND NOT(vrata)) OR (vklop AND gib)

PAL
Programmable
Array Logic

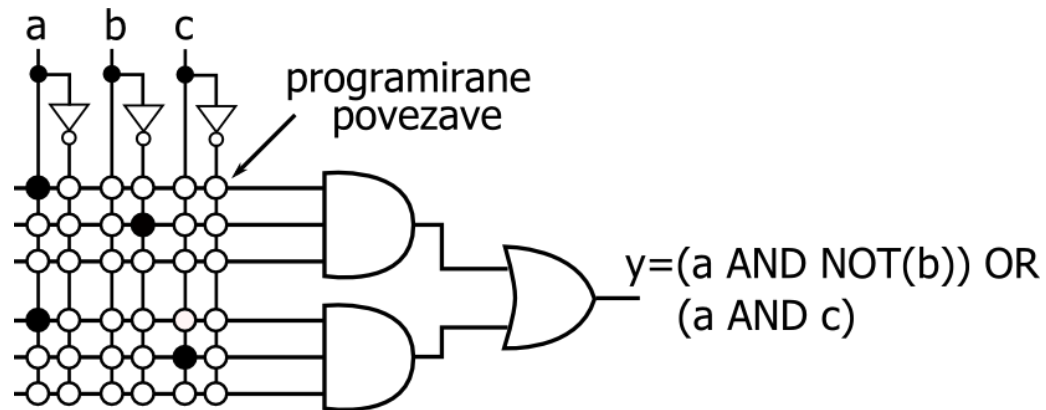


Programirljiva matrika PLA

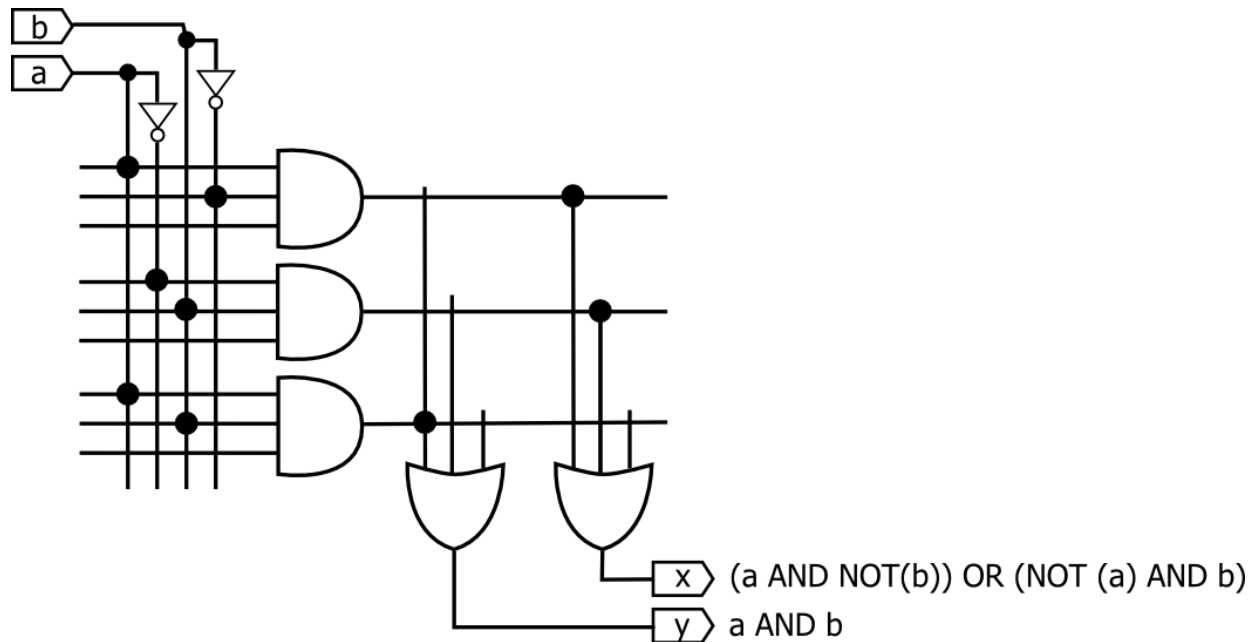- ▶ programiramo povezave na vhodih AND in OR
- ▶ PLA: Programmable Logic Array
 - ▶ tipična PLA ima 16 vhodov, 32 produktnih členov (AND) in 8 izhodov
- ▶ vezalna shema PLA:




Izvedba kombinacijskih funkcij

a)

 


b)

 


Izhodne makrocelice za sekvenčna vezja

 - ▶ Programirljiva matrika ima lahko na izhodu vrat OR dodatno vezje
- ▶ izhodna makrocelica vsebuje pomnilni element in povratne povezave nazaj na vhode




Logična shema matrike PLA

 

Tehnološka izvedba

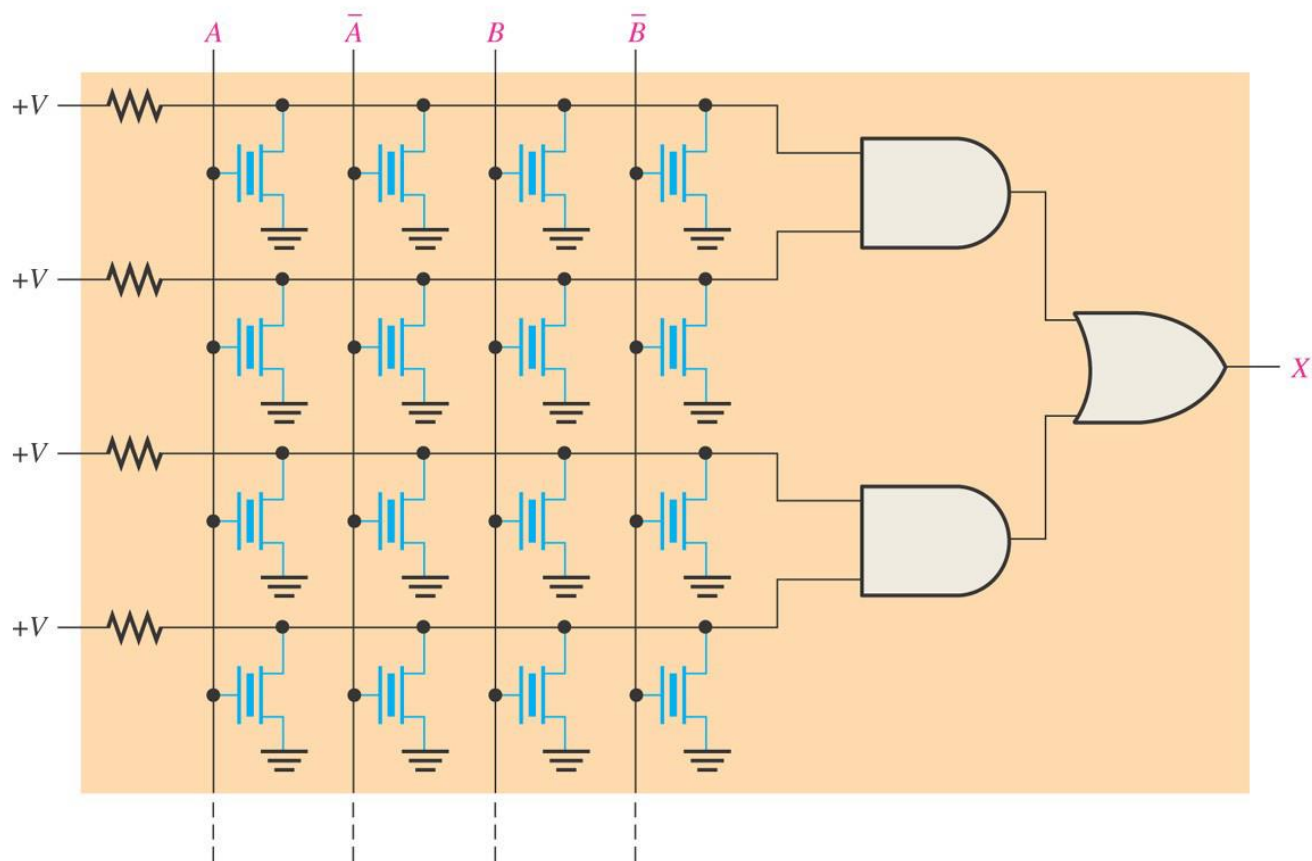
- ▶ enkratno programiranje z varovalkami na povezavah
 - ▶ povezavo med programiranjem prekinemo ali vzpostavimo
- ▶ transistorji EEPROM ali Flash omogočajo večkratno programiranje




Večkratno programirljiva vezja - EPLD

▶ 1984 Altera, EP300

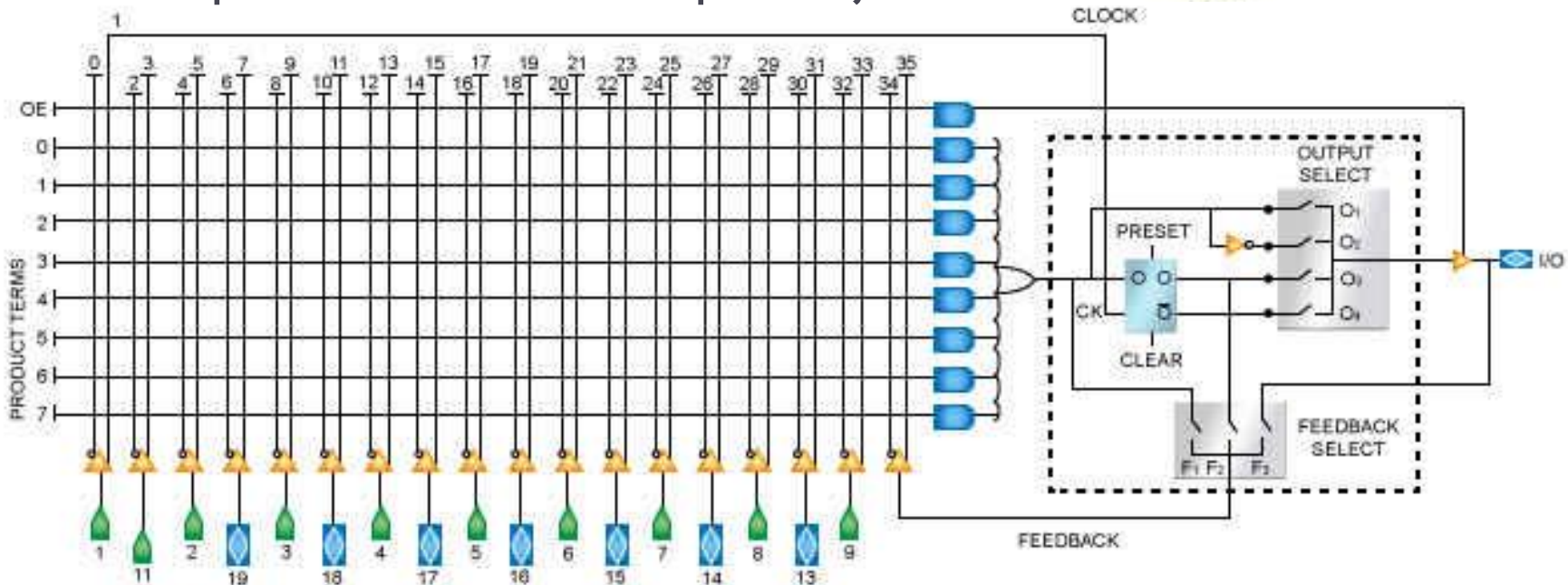- ▶ minimizirani Boolovi izrazi
- ▶ UV EEPROM pomnilnik, brisanje s svetlobo
- ▶ 16-bitni ali 7-segm. dekodeur, kompleksen avtomat z 8 spr. stanj...




NOTE:  = I/O pin in which logic array input is from feedback path

This diagram shows one of the eight macrocells within the EP300/EP310.

Programirljive naprave - CPLD

▶ **C**omplex **P**rogrammable **L**ogic **D**evice

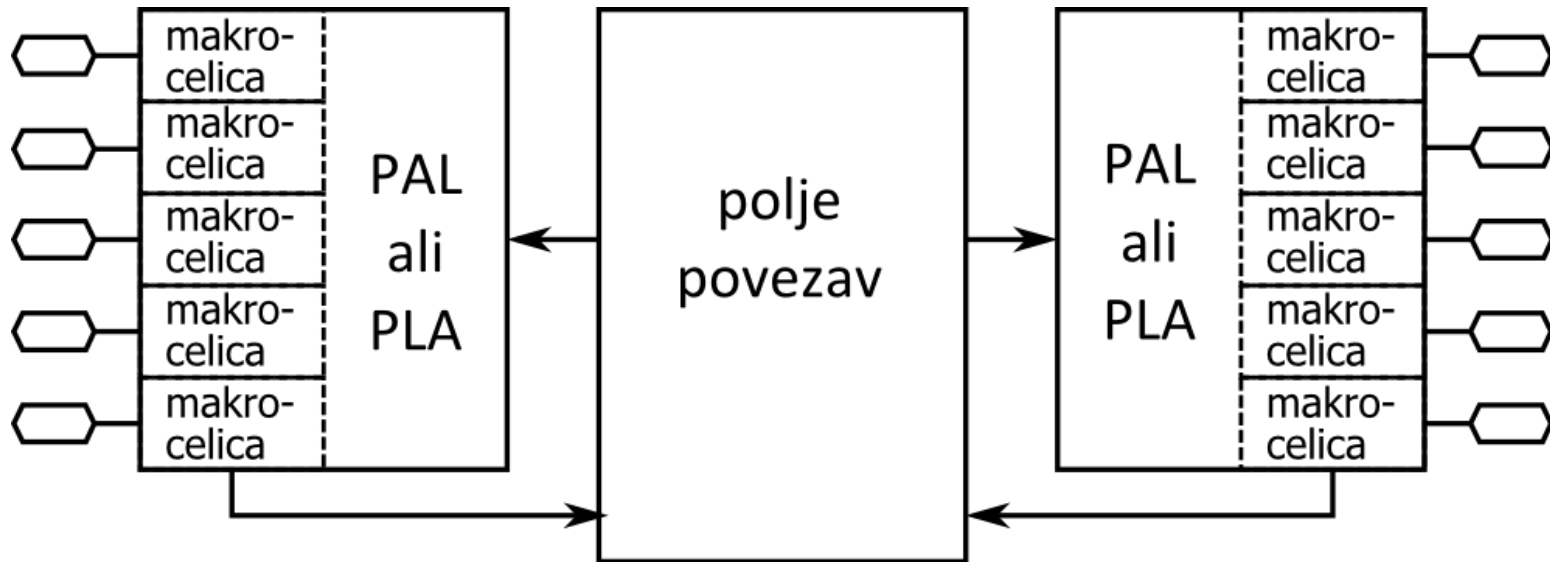- ▶ več blokov PLD in polje povezav
- ▶ 1.000-20.000 log. vrat, 50-500 FF
- ▶ FLASH tehnologija, 1.8V




Delitev povezovalne stukture

- ▶ z naraščanjem št. makrocelic se zelo poveča polje povezav

EP900:

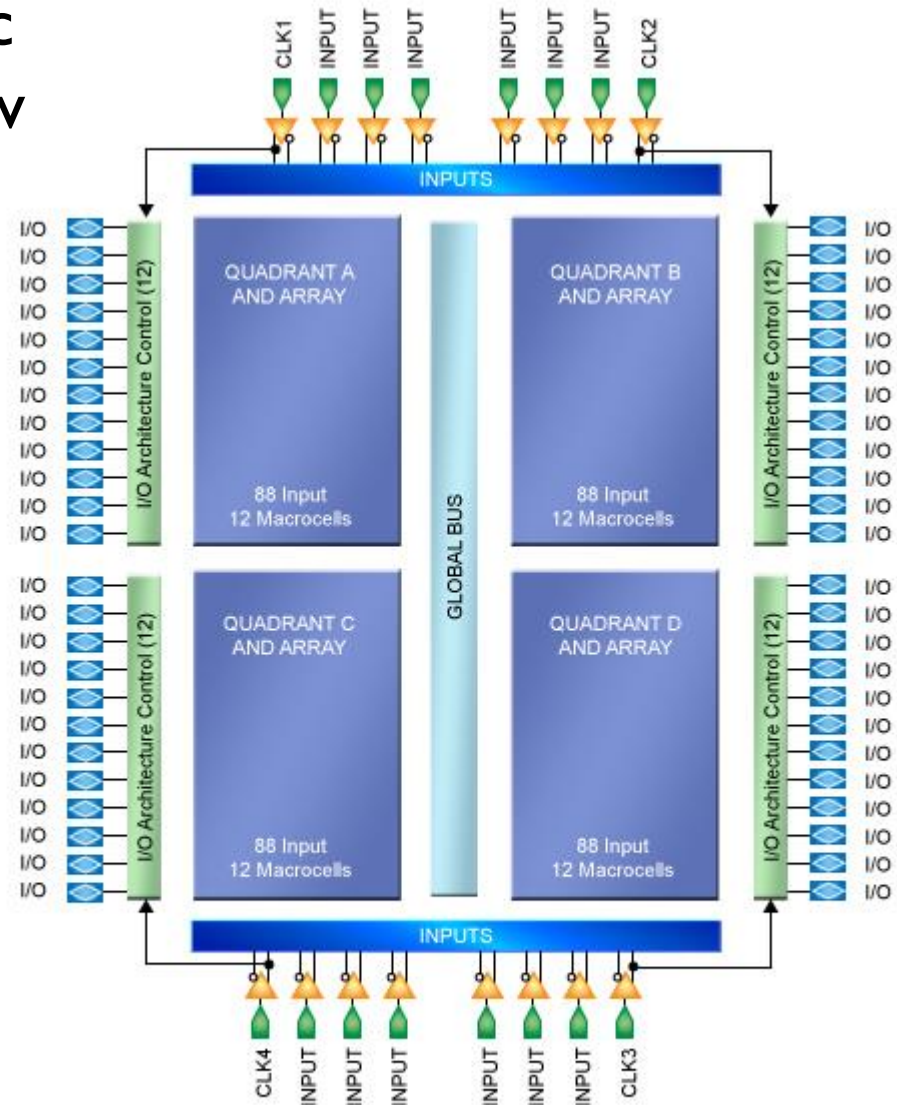- ▶ razdeljeno polje, MC niso povezane z vsemi signali
- ▶ programska oprema skrbi za delitev




NOTE: See EP900 data sheet for macrocell and I/O configurations

Programiranje vezij PLD

- ▶ razvojna orodja CAD (Computer Aided Design)
 - ▶ s prevajanjem sheme vezja določijo katere povezave morajo biti vzpostavljene
- ▶ programiranje vezja v programatorju
 - ▶ integrirana vezja s podnožjem na tiskanem vezju
 - ▶ PAL, PLA in preprost PLD
- ▶ programiranje na sistemu (ISP)
 - ▶ programiranje preko nekaj priključkov na tiskanem vezju
 - ▶ tehnika programiranja za kompleksne programirljive naprave


Programiranje s programatorjem

 - ▶ ohišje PLCC (plastic-leaded chip carrier)




Programiranje na sistemu

 - ▶ programirljiva vezja z veliko priključki
 - ▶ npr. ohišje QFP s 100, 144, 208 priključki...
- ▶ JTAG vmesnik



Programiranje na razvojni plošči

 
- ▶ ISP vmesnik vgrajen v razvojno ploščo
- ▶ povezava z računalnikom preko USB



Uporaba programirljivih naprav

CPLD

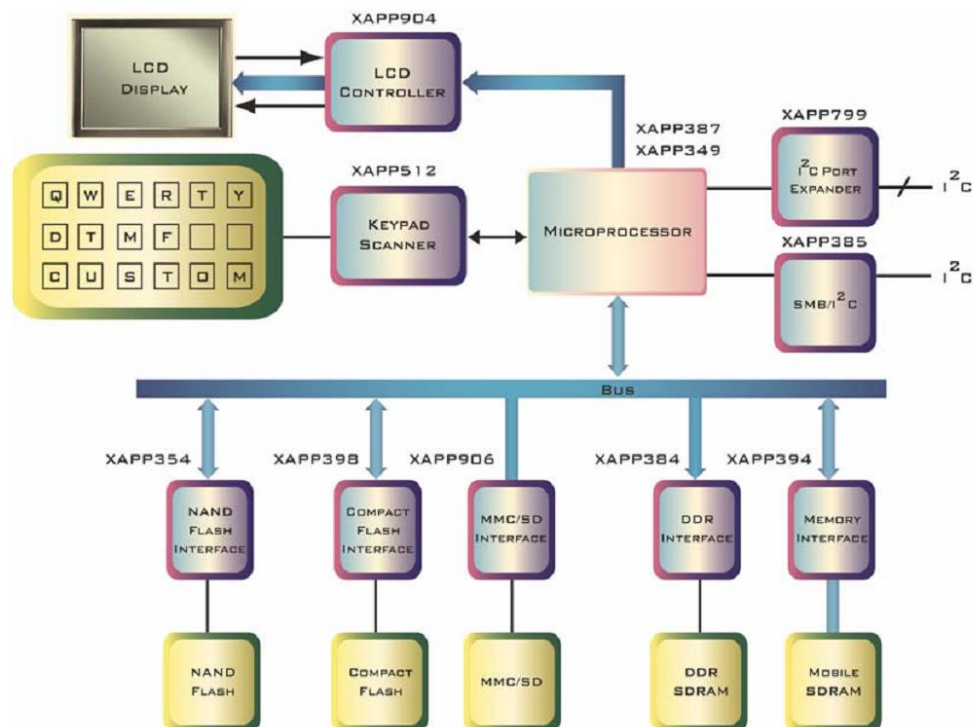- ▶ enostavni vmesniki
 - ▶ povezovalna logika
 - ▶ pretvorniki log. nivojev
- ▶ hitri števci in avtomati
- ▶ senzorski vmesniki
- ▶ krmiljenje LED matrice



Digitalna integrirana vezja

Mikroprocesor

- ▶ **univerzalno** vezje, zaporedje ukazov, enostaven razvoj aplikacij

SLABOSTI

- ▶ počasen odziv na dogodke
- ▶ zmogljivost odvisna od kompleksnosti algoritma

Application Specific Integrated Circuit

- ▶ vezje za **določen namen**, paralelno delovanje
- ▶ hiter odziv na dogodke

SLABOSTI

- ▶ zahtevno za načrtovanje
- ▶ s kompleksnostjo algoritma narašča velikost in cena vezja

Programirljiva vezja so vnaprej izdelana

- ▶ krajši čas razvoja, ni stroškov priprave proizvodnje (milijoni \$)
- ▶ hiter odziv in paralelna obdelava, kot ASIC
- ▶ v primerjavi z ASIC so počasnejša, imajo večjo površino in večjo porabo

Povzetek

- ▶ Kaj so programirljiva vezja?
 - ▶ Opiši zgradbo programirljivih gradnikov (PLA, CPLD).
- ▶ Kako uporabljamo programirljiva vezja?
 - ▶ Primerjaj lastnosti programirljivih vezij z namenskimi vezji in s procesorji.