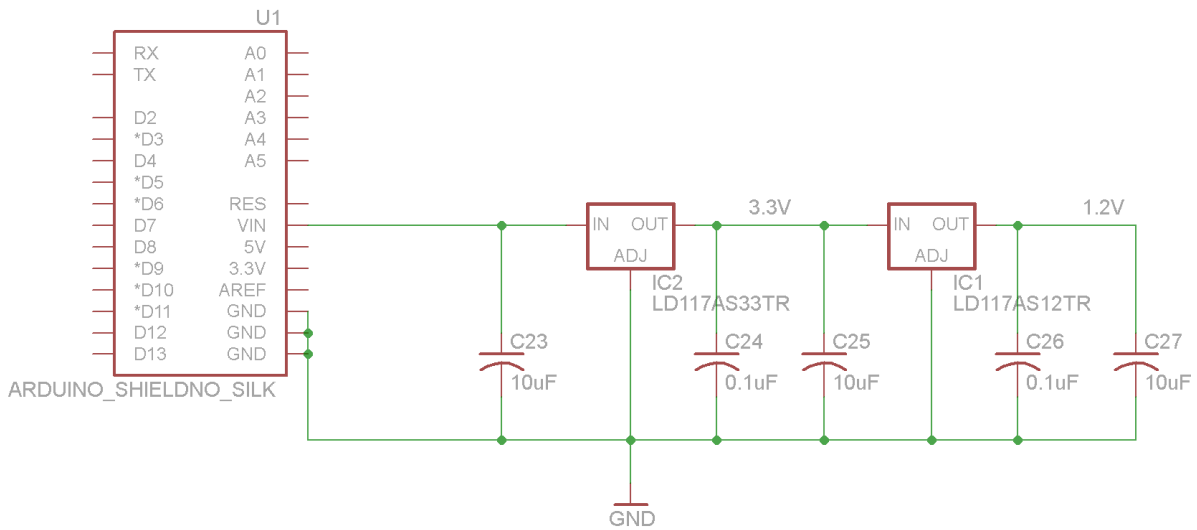


2.1 Napajanje vezja



Dodaj v shemo vezja regulatorje za napajanje s pripadajočimi elementi in priključek za Arduino Shield:

- ARDUINO_SHIELDNO_SILK (knjižnica SparkFun)
- LD117AS33TR v ohišju SOT223 (v-reg)
- LD117AS12TR v ohišju SOT223 (v-reg)
- kondenzatorje 10uF v ohišju 1210, npr. C-EUC1210 ali C-USC1210 (rcl)

2.3 Tiskano vezje

Naredi nov načrt za tiskano vezje (File > Switch to board) in razmesti elemente znotraj priključkov za Arduino. Kondenzatorje postavi na spodnjo stran tiskanega vezja (Mirror) v bližino napajalnih priključkov integriranih vezij.

